
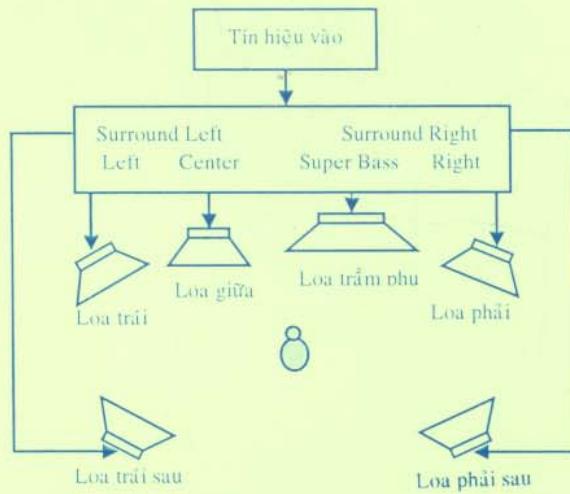


TỦ SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ  
ThS NGUYỄN TẤN PHƯỚC

# MÁY KHUẾCH ÂM TRANSISTOR VÀ IC

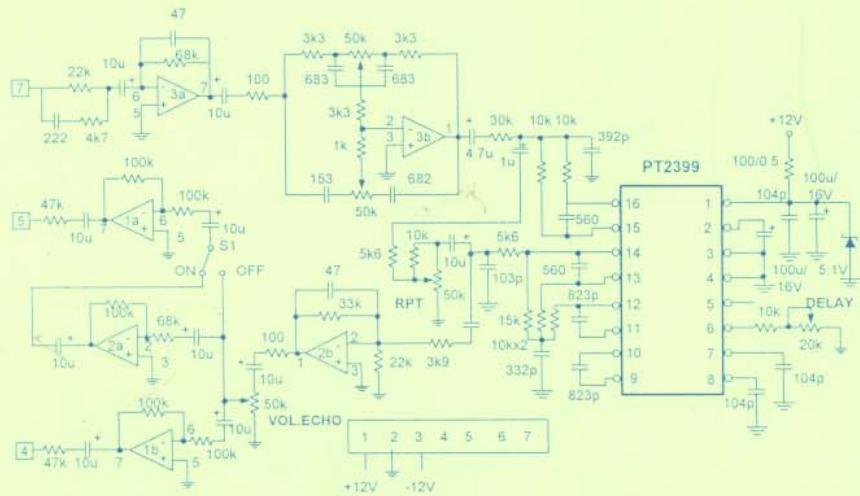

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC



TỦ SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ  
ThS NGUYỄN TẤN PHƯỚC

# MÁY KHUẾCH ÂM TRANSISTOR VÀ IC



NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong lĩnh vực Điện tử dân dụng, Máy khuếch âm (Ampli) được xem là môn học căn bản quan trọng nhất. Hầu hết các chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông, Điện tử dân dụng đều xếp môn học này đầu tiên trong phần các môn kỹ thuật chuyên ngành.

Hiện nay trên thị trường sách kỹ thuật điện tử đã có một vài quyển giáo trình Máy khuếch âm nhưng thường có nội dung hẹp và không sâu, chỉ thích hợp cho các lớp đào tạo ngắn hạn hay các lớp Trung cấp nghề.

Chúng tôi biên soạn giáo trình “Máy khuếch âm transistor và IC” có nội dung rộng và mức độ lý luận tương đối sâu hơn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy ở nhiều bậc đào tạo khác nhau, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các đối tượng muốn tìm hiểu sâu về máy khuếch âm như kỹ sư, giảng viên, kỹ thuật viên, công nhân lành nghề. Đặc biệt trong giáo trình có giới thiệu và phân tích khá chi tiết về Ampli Karaoke là loại thiết bị điện tử dân dụng rất phổ biến mà hầu như mọi gia đình đều có.

Tất cả sơ đồ mạch trong giáo trình đều được phân tích nguyên lý, tính toán trạng thái tĩnh và động rất chi tiết sẽ giúp ích rất nhiều cho việc khảo sát, lắp ráp hay sửa chữa.

Hy vọng giáo trình này sẽ là một tài liệu kỹ thuật điện tử hữu ích cho các giáo viên cũng như bạn học sinh/ sinh viên ngành Điện tử.

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2009  
Tác giả

# GIÁO TRÌNH

## MÁY KHUẾCH ÂM TRANSISTOR VÀ IC

### MỤC LỤC

	Trang
Lời nói đầu .....	3
Mục lục .....	4
Chương 1: Tổng quan về máy khuếch âm .....	7
1.1- Đại cương	
1.2- Linh kiện điện thanh	
1.3- Vấn đề đo biến độ âm tần	
1.4- Đặc trưng cơ bản của mạch khuếch đại	
Chương 2: Mạch khuếch đại tiền khuếch đại âm tần .....	16
2.1- Đại cương	
2.2- Khuếch đại hạng A	
2.3- Tiền khuếch đại dùng transistor	
2.4- Tiền khuếch đại dùng IC	
Chương 3: Mạch chọn lọc âm sắc .....	25
3.1- Đại cương	
3.2- Đáp ứng tần số	
3.3- Mạch lọc thụ động dùng RC	
3.4- Mạch lọc tích cực	
3.5- Ứng dụng mạch lọc trong Ampli	
3.6- Mạch chọn âm sắc trong Ampli Karaoke	

<b>Chương 4: Mạch khuếch đại công suất .....</b>	<b>52</b>
4.1- Đai cương	
4.2- Mạch khuếch đại công suất hạng A	
4.3- Mạch khuếch đại công suất hạng B	
4.4- Mạch khuếch đại công suất hạng AB	
4.5- Mạch khuếch đại công suất kiểu OTL	
4.6- Mạch khuếch đại công suất kiểu OCL	
4.7- Mạch công suất kiểu OCL ráp Darlington có tầng vi sai	
4.8- Mạch khuếch đại công suất kiểu BTL	
<b>Chương 5: Mạch bảo vệ transistor công suất và loa .....</b>	<b>91</b>
5.1- Đai cương	
5.2- Mạch bảo vệ transistor công suất	
5.3- Mạch bảo vệ loa	
<b>Chương 6: Các bộ trợ trong Ampli .....</b>	<b>100</b>
6.1- Mạch Echo	
6.2- Ampli Stereo	
6.3- Mạch Super Bass	
6.4- Mạch âm thanh xoay vòng (Surround Sound)	
<b>Chương 7: Ampli Karaoke .....</b>	<b>111</b>
7.1- Mạch khuếch đại micro	
7.2- Mạch chọn lọc âm sắc	
7.3- Mạch Mixer	
7.4- Mạch Echo và Master	
7.5- Mạch khuếch đại công suất	

Chương 8: Khối nguồn trong Ampli .....	122
7.1- Mạch nén điện	
7.2- Mạch lọc điện	
7.3- Mạch ổn định nguồn	
7.4- Khối nguồn trong Ampli	
Tài liệu tham khảo .....	148


# CHƯƠNG 1

## TỔNG QUAN VỀ MÁY KHUẾCH ÂM

### §1.1- ĐẠI CƯƠNG

Để tiếng nói, tiếng hát của một người mà rất nhiều người có thể cảm nhận được cùng lúc thì cần có bộ khuếch đại âm thanh. Bộ khuếch đại âm thanh (thường gọi tắt là Ampli – do từ Amplifier) là một thiết bị điện tử dân dụng khá phổ biến và rất đa dạng.

Tùy yêu cầu về công suất và chất lượng mà Ampli có cấu trúc và sơ đồ khác nhau, tuy nhiên Ampli thường có sơ đồ khối cơ bản như hình 1.1.

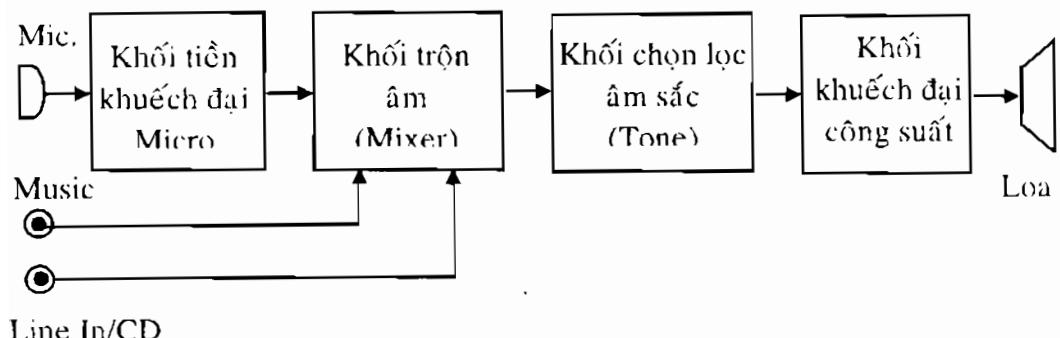

Hình 1.1: Sơ đồ khối Ampli

Trong sơ đồ, micro có nhiệm vụ đổi từ âm thanh ra dòng điện xoay chiều âm tần, loa có nhiệm vụ ngược lại là đổi dòng điện xoay chiều âm tần ra âm thanh. Micro và loa còn được gọi chung tên là linh kiện điện thanh.

Khối tiền khuếch đại micro (Pre-ampli) có độ khuếch đại từ vài chục đến vài trăm lần, khuếch đại tín hiệu rất nhỏ sau micro từ vài mV lên vài trăm mV đến 1V.

Khối trộn âm có thể nhận cùng lúc nhiều tín hiệu ở nhiều ngõ như: music, line in/CD có biên độ vài trăm mV đến 1V trộn chung với tín hiệu từ micro đã được khuếch đại.

Khối chọn lọc âm sắc, còn gọi là mạch trầm bổng, có tác dụng chọn lựa mức độ âm thanh trầm bổng ra loa theo sở thích của người nghe.

Khối khuếch đại công suất (Main Ampli) là mạch có độ khuếch đại lớn nhất, vừa khuếch đại điện áp vừa khuếch đại dòng điện âm tần lên thật lớn để đưa đến tòa cho ra âm thanh.

Những Ampli có chất lượng cao dùng cho âm nhạc còn có các mạch phụ trợ đặc biệt như: Echo (Repeat, Delay), Mono/Stereo, Surround ...

## §1.2- LINH KIỆN ĐIỆN THANH

### 1. Micro điện động

Micro là loại thiết bị điện tử dùng để đổi chấn động âm thanh ra dòng điện xoay chiều (còn gọi là tín hiệu âm tần). Micro còn có tên khác là linh kiện điện thanh, dùng để đổi âm thanh ra dòng điện.

Về cấu tạo, micro gồm có một màng rung làm bằng polystirol có gắn một ống dây nhúng đặt nằm trong từ trường của một nam châm vĩnh cửu.

Khi có chấn động âm thanh tác động vào màng rung của micro thì cuộn dây sẽ dao động trong từ trường của nam châm. Lúc đó, từ thông qua cuộn dây thay đổi và cuộn dây sẽ cảm ứng cho ra dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều này do âm thanh tạo ra nên gọi là dòng điện âm tần.

Dòng điện âm tần do micro tạo ra có biên độ tùy thuộc cường độ âm thanh tác động vào micro lớn hay nhỏ, tần số của dòng điện tuỳ thuộc vào âm điệu bổng hay trầm.

Micro có các đặc tính sau:

- Độ nhạy mV/ $\mu$ bar ở tần số f = 1kHz
- Dãy tần số 50 Hz ÷ 15kHz
- Tổng trở: micro có tổng trở thấp từ  $200\Omega$  đến  $600\Omega$ , tổng trở cao từ  $2k\Omega$  đến  $20k\Omega$ .

## 2. Loa điện động


Loa là thiết bị điện tử dùng để đổi dòng điện âm tần ra chấn động âm thanh. Loa cũng được gọi là linh kiện điện thanh.

Về cấu tạo, loa gồm có một nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường đều, một cuộn dây được đặt nằm trong từ trường của nam châm và cuộn dây được gắn dính với màng loa, màng loa có dạng hình nón làm bằng loại giấy đặc biệt. Cuộn dây có thể rung động trong từ trường của nam châm.

Khi có dòng điện âm tần vào cuộn dây loa, cuộn dây sẽ tạo ra từ trường tác dụng lên từ trường của nam châm vĩnh cửu sinh ra lực điện từ hút hay đẩy cuộn dây làm rung màn loa và tạo ra các chấn động âm thanh lan truyền trong không khí. Âm thanh do loa phát ra lớn hay nhỏ là do dòng điện âm tần vào cuộn dây mạnh hay yếu, âm điện trầm hay bổng là do dòng điện âm tần có tần số thấp hay cao.

Loa có các đặc tính sau:

- Tổng trở: thường là  $4\Omega$ ,  $8\Omega$ ,  $16\Omega$ ,  $32\Omega$
- Công suất định mức: từ vài trăm mW đến vài trăm W.
- Dãy tần làm việc:
  - Loa trầm (woofer): màng loa có khối năng lượng nặng và phát ra các âm trầm tần số từ 20Hz ÷ 1000Hz.
  - Loa bổng (tweeter): dạng còi, màng kim loại chuyên phát ra âm bổng tần số từ 3kHz ÷ 15kHz.
  - Loa trung bình (mid range) tròn hay dẹp, màng giấy phát ra các tần số từ 200Hz ÷ 10kHz.

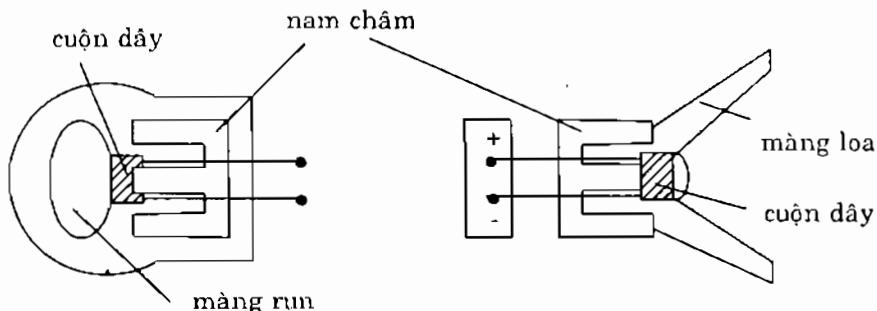
Hình 1.2: Cấu tạo của micro và loa

### §1.3- VĂN ĐỀ ĐO BIÊN ĐỘ CỦA ÂM TẦN

Trong kỹ thuật điện tử, để đo độ khuếch đại của mạch điện tử, đáp ứng biên độ của mạch lọc ... người ta thường dùng đơn vị decibel (dB; 1decibel = 0,1Bel).

Để đo biên độ âm tần, người ta cũng dùng đơn vị này và quy định điện trở tải có trị số là  $600\Omega$ .

Đối với ngõ vào của mạch, nếu muốn tính theo đơn vị này cũng phải có tổng trở là  $600\Omega$ .

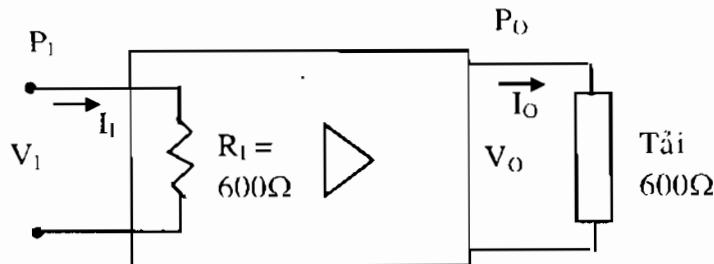Hình 1.3: Qui định tải và tổng trở vào

Đơn vị dB được định nghĩa: “Nếu có công suất  $P = 1\text{mW}$  ra trên điện trở tải  $R = 600\Omega$  thì điện áp âm tần trên tải là 0 dB”.

Ta có công thức:  $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$

Suy ra:  $U^2 = PR$  hay  $U = \sqrt{P.R}$

Như vậy:  $U = \sqrt{10^{-3} \cdot 600} = 0,775V = 0dB$

Trường hợp tính gần đúng thì có thể qui tròn  $1V \cong 0dB$ .

Độ khuếch đại công suất được tính theo công thức:

$$A_p = \frac{P_o}{P_i}$$

Người ta cảm nhận âm thanh không tỉ lệ tuyến tính theo công suất mà theo hàm logarit thập phân.

Độ khuếch đại tính theo dB là:

$$A_p(dB) = 10 \log \frac{P_o}{P_i} \quad (\log 10 = 1; \log 1 = 0)$$

$$\Rightarrow A_p(dB) = 10 \log \frac{\frac{U_o^2}{R_o}}{\frac{U_i^2}{R_i}} = 10 \log \frac{U_o^2}{U_i^2} \quad (\text{do } R_o = R_i)$$

$$\Rightarrow A_p(dB) = 10 \log \left( \frac{U_o}{U_i} \right)^2 = 20 \log \frac{U_o}{U_i}$$

Trên các thiết bị thu phát âm tần, người ta không ghi đơn vị là Volt mà ghi là dB (với ngõ vào  $U_i = 1V \cong 0dB$ ).

Thí dụ:

- Nếu có:  $U_o = 1V \Rightarrow A_p = 0dB$

- Nếu có:  $U_o = 10V \Rightarrow A_p = +20dB$

- Nếu có:  $U_o = 100V \Rightarrow A_p = +40dB$

- Nếu có:  $U_o = 0,1V \Rightarrow A_p = -20dB$

- Nếu có:  $U_o = 0,01V \Rightarrow A_p = -40dB$

## §1.4- ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA MẠCH KHUẾCH ĐẠI

Mạch khuếch đại có ký hiệu như hình 1.1. Năng lượng ở ngõ vào và ngõ ra thường được gọi là tín hiệu vào và tín hiệu ra. Tín hiệu vào và tín hiệu ra có thể ở dạng điện áp hay cường độ dòng điện và được ký hiệu là  $V_i$ ,  $V_o$  hay  $I_i$ ,  $I_o$ .



Hình 1.4: Ký hiệu của mạch khuếch đại

Những đặc trưng cơ bản của mạch tiền khuếch đại âm tần:

- Hệ số khuếch đại A (dB)
- Đặc tính truyền đạt tần số và đặc tính pha
- Đặc tính biên độ
- Dải động và mức nhiễu
- Mô phi tuyến.

### 1. Hệ số khuếch đại A (dB)

Hệ số khuếch đại điện áp của mạch được định nghĩa:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

Trong việc chuẩn hóa, độ khuếch đại thường được tính theo đơn vị dB bởi công thức:

$$A_v(dB) = 10 \log \frac{P_o}{P_i} \quad (\log 10 = 1; \log 1 = 0)$$

$$\begin{aligned} & \frac{U_o^2}{U_i^2} \\ \Rightarrow \quad A_v(dB) &= 10 \log \frac{R_o}{R_i} = 10 \log \frac{U_o^2}{U_i^2} \quad (\text{do } R_o = R_i) \\ & R_i \\ \Rightarrow \quad A_v(dB) &= 10 \log \left( \frac{U_o}{U_i} \right)^2 = 20 \log \frac{U_o}{U_i} \end{aligned}$$

## 2. Đặc tính truyền đạt


Hệ số khuếch đại điện áp  $A_v$  thường được tính ở tần số chuẩn của âm tần là 1kHz, trong khi đặc tính truyền đạt mô tả dạng tín hiệu ra theo tín hiệu vào trong suốt dải âm tần (từ 20Hz đến 20kHz) và được biểu thị bằng hệ số truyền đạt  $K$ .

Hệ số truyền đạt  $K$  được tính bằng tỉ lệ giữa độ lợi ở tần số đang xem xét  $A_i$  với độ lợi ở tần số chuẩn (1kHz)  $A_0$ .


$$K = \frac{A_i}{A_0}$$

$$\text{Hay } K(dB) = 20 \log K$$

Méo dạng tín hiệu do biên độ ra không đều trong suốt dải tần, gọi là méo tần số, được tính bằng dB. Méo dạng tín hiệu do sự dịch pha tín hiệu ra, gọi là méo pha.

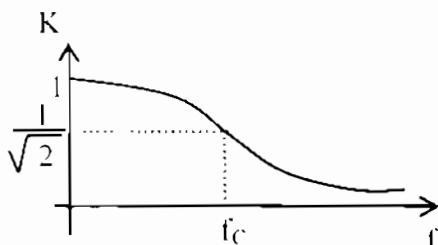

Hình 1.5: Đáp ứng biên độ

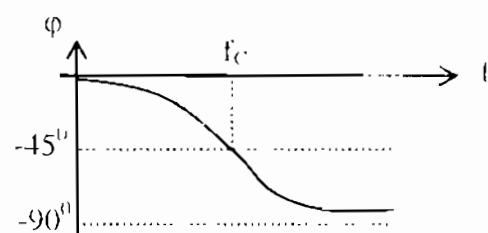

Hình 1.6: Đáp ứng pha

Sự méo pha thường xảy ra ở vùng tần số thấp và vùng tần số cao.


Hai loại méo trên xảy ra trên các linh kiện tuyến tính được gọi chung là méo tuyến tính.

### 3. Đặc tính biên độ - Dải động - Nhiễu

Đặc tính biên độ của mạch khuếch đại là quan hệ giữa điện áp ra theo điện áp vào ( $V_o/V_i$ ).

Hình vẽ 2.4 cho thấy nếu điện áp vào  $V_i$  nhỏ dưới mức  $V_{i\min}$  thì sẽ có nhiễu xuất hiện ở ngõ ra. Phạm vi làm việc tốt nhất của mạch khuếch đại là đoạn tuyến tính. Nếu điện áp vào  $V_i$  vượt quá mức  $V_{i\max}$  thì sẽ có hiện tượng quá tải ngõ vào và gây ra méo dạng tín hiệu.

Nhiễu trong trường hợp này là nhiễu nội của linh kiện điện tử phi tuyến và nhiễu tạp âm nhiệt.

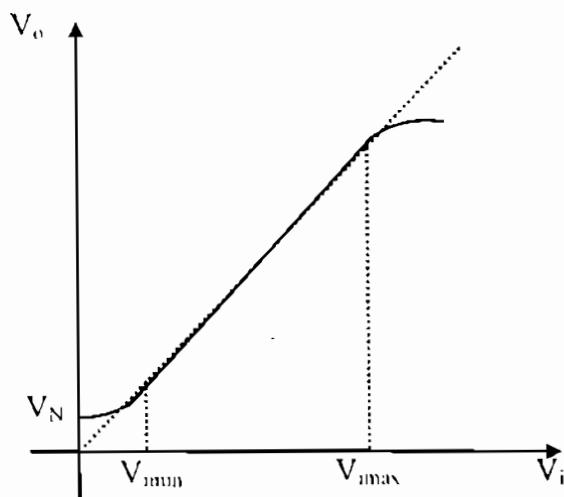

Hình 1.7: Đặc tính biên độ

Tỉ số giữa điện áp vào cực đại và cực tiểu gọi là dải động của tín hiệu theo định nghĩa:

$$D_v = \frac{V_{i\max}}{V_{i\min}}$$

Có tính theo đơn vị dB:

$$D_S (\text{dB}) = 20 \log D_S$$

Như vậy: để tránh bị nhiễu ở ngõ ra và tín hiệu bị méo dạng, dài động của mạch khuếch đại phải bằng hay lớn hơn dài động của tín hiệu vào.

$$D_I \geq \frac{V_{i_{\max}}}{V_{i_{\min}}} \quad \text{và} \quad D_A (\text{dB}) = 20 \log D_A$$

#### 4. Méo phi tuyến

Méo phi tuyến là do các đặc tuyến ngõ vào và ra của linh kiện điện tử không thẳng.

Khi mạch khuếch đại phi tuyến sẽ làm méo dạng tín hiệu hình sin ở ngõ vào và ngõ ra sẽ xuất hiện nhiều hài (hợp tần) bậc cao có biên độ lớn. Méo sóng hài được biểu thị bằng hệ số sóng hài  $K_h$  và có thể tính theo điện áp hay dòng điện, đơn vị tính bằng %.

$$K_h = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots}}{I_1}$$

Hay:  $K_h = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_1}$

Thông thường méo hài cho phép từ 5-7%. Ampli chất lượng cao thì từ 1-2%.

## CHƯƠNG 2

### MẠCH TIỀN KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN

#### §2.1- ĐẠI CƯƠNG

Nguồn tín hiệu âm tần thường là micro, đầu từ, đầu đĩa nên có biên độ rất nhỏ khoảng vài mV đến vài chục mV. Tín hiệu này cần được khuếch đại lên đủ lớn khoảng 1V trước khi đưa vào các mạch xử lý, chọn lọc hay điều chỉnh.

Mạch tiền khuếch đại âm tần thường dùng transistor lưỡng nồng độ hay các mạch khuếch đại thuât toán chuyên dùng. Một số trường hợp dùng transistor thường ứng để có tổng trở ngõ vào lớn.


Transistor là linh kiện phi tuyến nhưng khi xét trong phạm vi biến thiên nhỏ thì mức độ phi tuyến ảnh hưởng không lớn nên có thể xem như mạch tuyến tính. Trong các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, transistor được vẽ thành mạch tương đương gồm có các điện trở và nguồn dòng điện để có thể tính toán và phân tích nguyên lý theo lý thuyết của mạch tuyến tính.

Mạch tiền khuếch đại có yêu cầu khuếch đại trung thực tín hiệu có biên độ nhỏ nên được chọn kiểu khuếch đại hạng A.


#### §2.2- KHUẾCH ĐẠI HẠNG A

Trên đặc tuyến ngõ vào  $I_B/V_{BE}$  của transistor, mạch khuếch đại hạng A có điểm hoạt động tĩnh Q ở khoảng giữa của đặc tuyến với  $V_{BE} = 0,7V$  (transistor Si) và  $V_{BE} = 0,2V$  (transistor Ge). Khi transistor nhận tín hiệu xoay chiều ở cực B, dòng điện  $I_B$  sẽ thay đổi theo tín hiệu xoay chiều này (hình 2.1a).

Trên đặc tuyến ra  $I_C/V_{CE}$  của transistor, mạch khuếch đại hạng A có điểm hoạt động tĩnh Q ở giữa đường tái với  $V_{CE} = 1/2V_{CC}$ . Khi  $I_B$  thay đổi theo tín hiệu xoay chiều sẽ làm cho dòng điện  $I_C$  thay đổi và kéo theo điện áp  $V_{CE}$  cũng thay đổi (hình 2.1b).

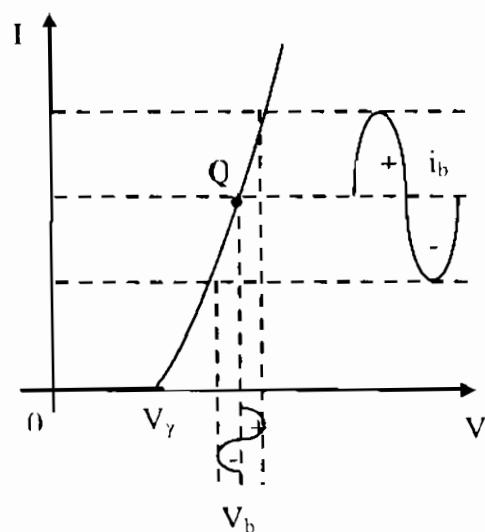

Hình 2.1a: Đặc tuyến ngõ vào ở hạng A

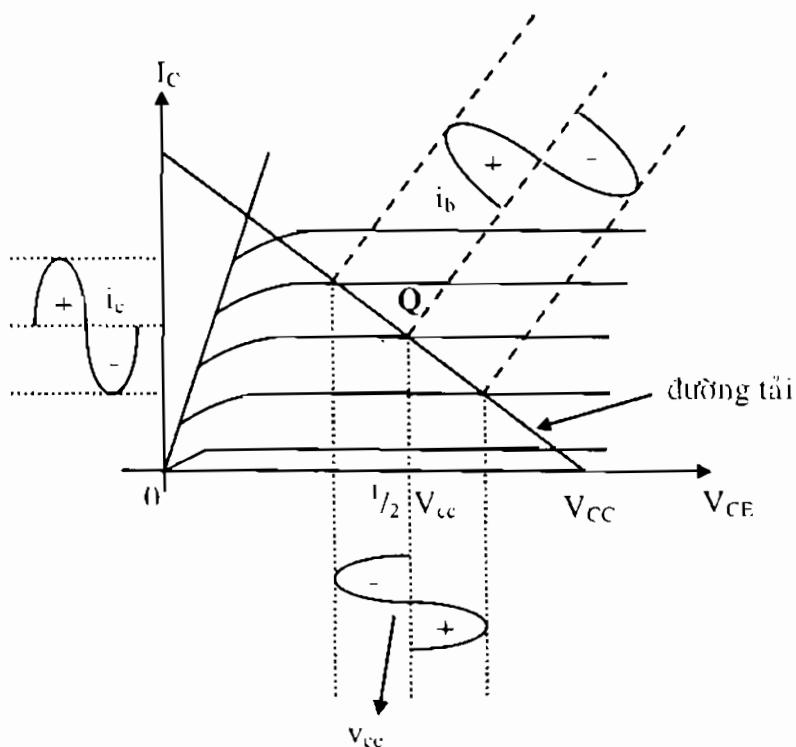


Hình 2.1b: Đặc tuyến ngõ ra ở hạng A

Các đặc điểm của mạch khuếch đại hạng A :

- Khuếch đại trung thực tín hiệu xoay chiều (khuếch đại được cả hai bán kí của tín hiệu xoay chiều hình sin).
- Dùng cho các mạch khuếch đại tín hiệu có biên độ nhỏ.

### §2.3- TIỀN KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR

#### 1. Mạch tiền khuếch đại dùng 1 transistor

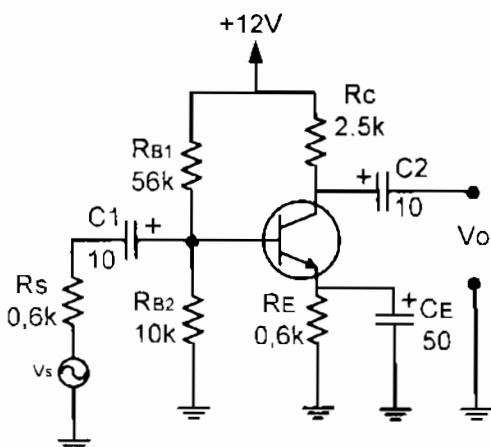

Hình 2.2: Mạch tiền khuếch đại dùng 1 transistor

Trong giáo trình “Linh kiện điện tử” chương 8 có hướng dẫn cách tính trạng thái tĩnh và trạng thái động của các mạch khuếch đại dùng transistor như hình 2.2.

*Tính độ khuếch đại của mạch:*

a) Độ khuếch đại dòng điện:

Độ khuếch đại dòng điện là tỉ số giữa dòng điện xoay chiều ở ngõ ra và ngõ vào.

$$A_I = \frac{\Delta I_O}{\Delta I_I} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{i_c}{i_b} = \beta = 100$$

b) Độ khuếch đại điện áp:

Độ khuếch đại điện áp là tỉ số giữa điện áp xoay chiều ở ngõ ra và ngõ vào.

Xét độ khuếch đại điện áp riêng của transistor:

$$A_{VO} = \frac{\Delta V_O}{\Delta V_i} = \frac{\Delta V_C}{\Delta V_B} = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = - \frac{i_c R_C}{i_b r_t} \quad (\text{dấu trừ (-) chỉ đảo pha})$$

$$A_{VO} = - \frac{\beta i_b R_E}{i_b r_t} = - \beta \frac{R_E}{r_t}$$

Thay số vào ta có:  $A_{VO} = -100 \times \frac{2,5 \cdot 10^3}{1,5 \cdot 10^3} = -166$  lần

Dấu (-) trong công thức có ý nghĩa là tín hiệu ở ngõ ra và ngõ vào đảo pha nhau.

Xét độ khuếch đại điện áp chung của mạch.

$$A_{VS} = \frac{V_O}{V_S} = \frac{V_O}{V_i} \frac{V_i}{V_S}$$

Ta đã có:  $V_i = V_s \frac{R_i}{R_i + R_s}$

Suy ra:  $\frac{V_i}{V_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s}$

Thay vào  $A_{VS}$  ta có:  $A_{VS} = A_{VO} \frac{R_i}{R_i + R_s}$

Thay số vào ta có:

$$A_{VS} = (-166) \times \frac{1,28 \cdot 10^3}{1,28 \cdot 10^3 + 0,6 \cdot 10^3} = -113$$

Trong sơ đồ, tụ điện  $C_E = 50\mu F$  là tụ phân dòng để lọc bỏ thành phần xoay chiều trên cực E xuống mass. Tụ này loại bỏ tác dụng hồi tiếp âm dòng điện trên  $R_E$  và làm tăng độ khuếch đại được tính theo công thức trên. Tuy nhiên tín hiệu ra có thể bị méo dạng và dải thông của mạch bị giảm.

Trong các ampli chất lượng cao thường không dùng tụ  $C_E$  để sửa méo dạng và tăng độ rộng đáp tần. Độ khuếch đại hồi tiếp được tính theo công thức:


$$A_{IT} = -\frac{R_C}{R_k} = -\frac{2,5 \cdot 10^3}{0,5 \cdot 10^3} = -5$$

Điện trở  $R_E$  ngoài tác dụng hồi tiếp âm còn có tác dụng ổn định nhiệt cho transistor.

Với cách thiết kế này độ khuếch đại nhỏ nên thường dùng mạch tiền khuếch đại nhiều transistor.

## 2. Mạch tiền khuếch đại dùng 2 transistor

a) Mạch 2 transistor có hồi tiếp âm áp ghép nối tiếp:

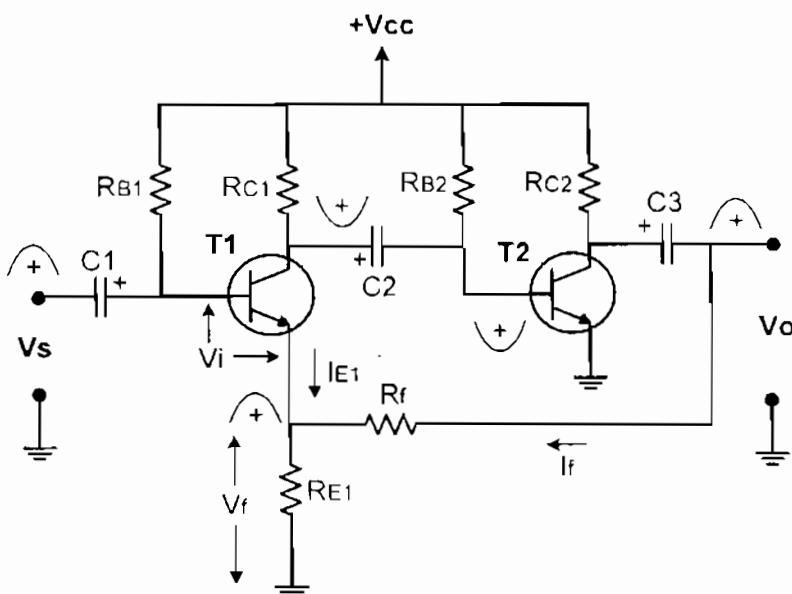

Hình 2.3: Mạch 2 transistor có hồi tiếp âm áp ghép nối tiếp

Mạch điện hình 2.3 nếu không có điện trở  $R_f$  và  $R_{E1}$  là mạch khuếch đại hai tầng không hồi tiếp. Mạch này có độ khuếch đại điện áp chung:

$$A_{VO} = A_{VOT} \cdot A_{VO2} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \frac{R_{C2}}{h_{ie1}} \quad (\text{rất lớn})$$

Điện trở  $R_{E1}$  và  $R_f$  được thêm vào là cầu phân áp lấy điện áp ngõ ra  $v_o$  cho ra điện áp  $v_t$  trên  $R_{E1}$  để tạo sự hồi tiếp.

Điện áp hồi tiếp  $v_t$  lấy trên  $R_{E1}$  được tính bởi công thức:

$$v_t = v_o \cdot \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_f}$$

Theo định nghĩa của mạch hồi tiếp ta có:

$$v_t = bv_o$$

Suy ra hệ số hồi tiếp  $b$  của mạch là:

$$b = \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_f} \quad \text{và } b > 0 \quad (\text{b là số dương})$$

Độ khuếch đại hồi tiếp được tính theo công thức:

$$A_t = \frac{1}{b} = \frac{R_{E1} + R_f}{R_{E1}}$$

Độ khuếch đại hồi tiếp sẽ phụ thuộc rất lớn vào điện trở  $R_f$ . Điện trở  $R_{E1}$  có phạm vi thay đổi không lớn lắm vì ảnh hưởng đến trạng thái phân cực một chiều của transistor  $T_1$ .

*b) Mạch 2 transistor có hồi tiếp âm dòng ghép song song:*

Cách khác để có hồi tiếp âm làm tăng sự trung thực và tăng độ rộng đáp tần mà vẫn có độ khuếch đại lớn, có thể dùng hai transistor ráp hồi tiếp âm dòng điện ghép song song như sơ đồ 2.4.

Hệ số hồi tiếp dòng điện là  $b_t$  được tính theo công thức:

$$b_t = \frac{i_t}{i_o} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_f}$$

Độ khuếch đại dòng điện có hồi tiếp gọi là  $A_{IF}$  được tính theo công thức:


$$A_{IF} = \frac{1}{b} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_f}$$

Từ độ khuếch đại dòng điện hồi tiếp  $A_{IF}$  ta có thể tính độ khuếch đại điện áp hồi tiếp  $A_{VF}$  theo công thức:

$$A_{VF} = A_{IF} \frac{R_{C2}}{h_{ie2}}$$

$$\Rightarrow A_{VF} = \frac{R_{T2} + R_f}{R_{E2}} \frac{R_{C2}}{h_{ie2}}$$

Như thế độ khuếch đại hồi tiếp phụ thuộc rất lớn vào  $R_f$  còn điện áp trở  $R_{E2}$  có phạm vi thay đổi không lớn lắm vì ảnh hưởng đến trạng thái phân cực một chiều. Việc thay đổi trị số  $R_{C2}$  cũng làm thay đổi độ khuếch đại.

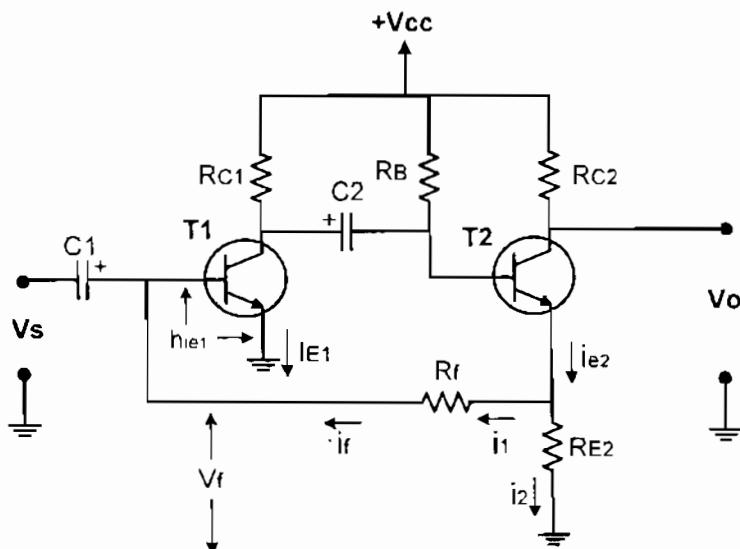

Hình 2.4: Mạch 2 transistor có hồi tiếp âm dòng ghép song song


### 3- Mạch tiền khuếch đại dùng transistor tiêu biếu

Trong sơ đồ hình 2.5, mạch hồi tiếp âm có thể chọn một trong hai trường hợp:

- Mạch dùng điện trở và biến trở là mạch hồi tiếp âm điện áp nối tiếp chung cho tất cả tần số của dải tần cần khuếch đại. Biến

trở dùng để thay đổi mức hồi tiếp tức là thay đổi độ khuếch đại điện áp của toàn mạch.


- Mạch hồi tiếp dùng điện trở nối tiếp với tụ điện có tác dụng chọn lọc tần số. Mạch có tác dụng giảm biên độ tín hiệu tần số cao (do dung kháng của tụ giảm ở tần số cao) nên dùng để lọc tiếng hú rít của tần số cao gây ra.

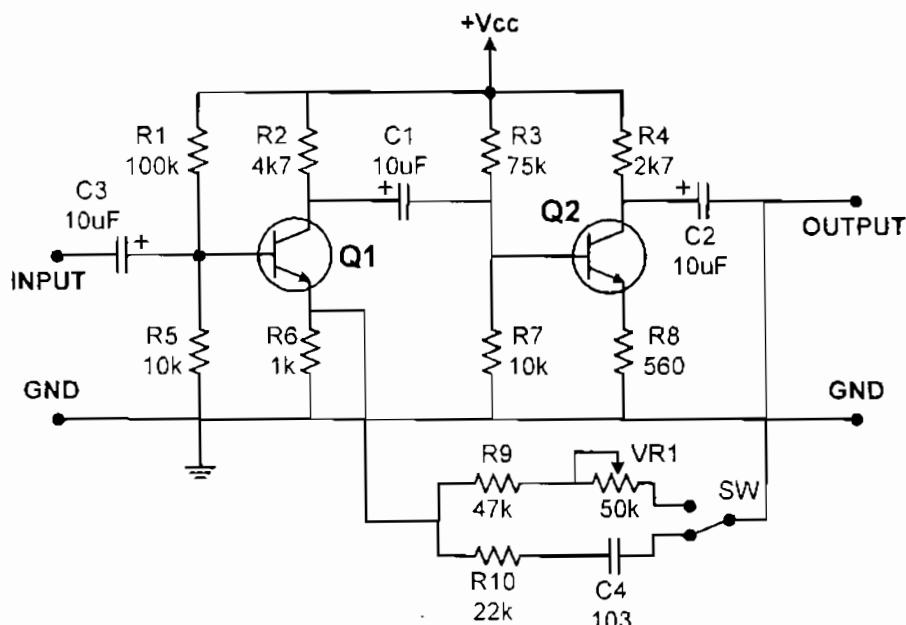

Hình 2.5: Mạch tiền khuếch đại 2 transistor tiêu biểu

#### §2.4- TIỀN KHUẾCH ĐẠI DÙNG IC

Trong sơ đồ hình 2.6, hai opamp là hai mạch khuếch đại đảo. Điện trở R12 và R13 là mạch hồi tiếp âm để xác định độ khuếch đại điện áp, tụ điện C5 và C6 là mạch giảm tiếng hú rít của tín hiệu tần số cao.

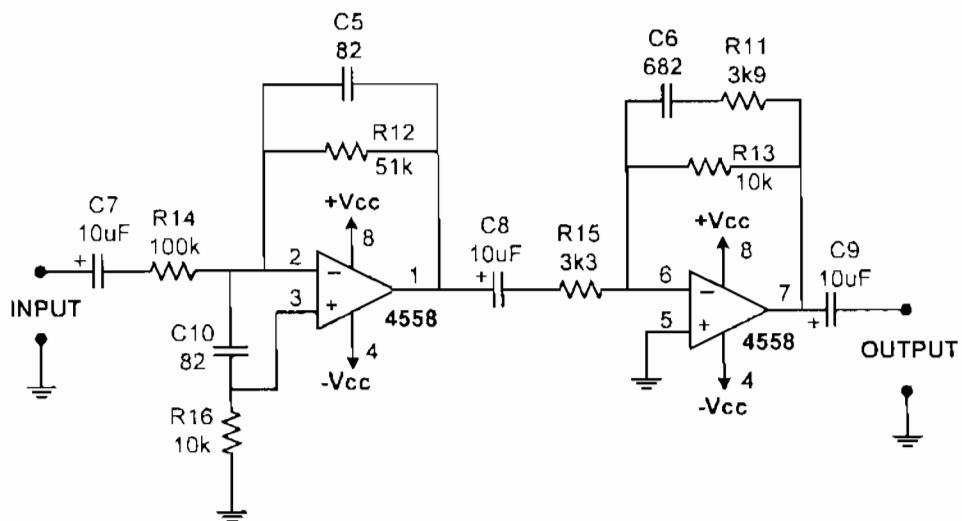

Hình 2.6: Mạch tiền khuếch đại dùng IC tiêu biểu

## CHƯƠNG 3

# MẠCH CHỌN LỌC ÂM SẮC

### §3.1- ĐẠI CƯƠNG

Mạch chọn lọc âm sắc là những ứng dụng của mạch lọc kỹ thuật mạch điện tử. Mạch lọc có tác dụng cho một dải tần số đi qua và chặn dải tần số còn lại, do đó, mạch lọc được dùng để chọn lọc tần số hay loại bỏ tần số của các tín hiệu điện.

Có 2 cách phân loại mạch lọc như sau:

#### 1) Phân loại theo linh kiện

##### a) Mạch lọc thụ động:

Là những mạch lọc chỉ gồm các linh kiện thụ động như điện trở R, tụ điện C và cuộn dây L.

Có các loại mạch lọc thụ động như:

- Mạch lọc RC, RL, RLC
- Mạch lọc hình  $\pi$ , hình T

##### b) Mạch lọc tích cực:

Là những mạch lọc kết hợp các linh kiện thụ động R-L-C với các linh kiện tích cực như transistor, OP-AMP...

Mạch lọc thụ động có nhược điểm là làm suy giảm năng lượng qua nó, không có tính khuếch đại và khó phối hợp tổng trở với các mạch khác.

Mạch lọc tích cực dùng transistor, OP-AMP... để có thể khuếch đại, phối hợp tổng trở, điều chỉnh độ suy giảm... nhằm cải thiện nhược điểm của mạch lọc thụ động.

#### 2) Phân loại theo tác dụng


Tùy theo tác dụng chọn lọc hay loại bỏ tần số của mạch lọc, người ta chia ra các loại mạch lọc như sau:

- Mạch lọc hạ thông (cho tần số thấp qua, bỏ tần số cao)
- Mạch lọc thượng thông (cho tần số cao qua, bỏ tần số thấp)
- Mạch lọc dải thông
- Mạch lọc dải triệt
- Mạch vi phân, mạch tích phân

### §3.2- ĐÁP ỨNG TẦN SỐ (Frequency response)

Mạch lọc là loại mạch tử cực có hai cực ở ngõ vào và hai cực ở ngõ ra (hình 3.1). Điện áp ngõ vào là  $V_i$ , điện áp ngõ ra là  $V_o$ .


Để khảo sát đặc tính của mạch lọc theo tần số, người ta dùng tín hiệu hình sin (là tín hiệu tiêu biểu cho loại tín hiệu tuyến tính) đặt ở ngõ vào, rồi đo điện áp ở ngõ ra.

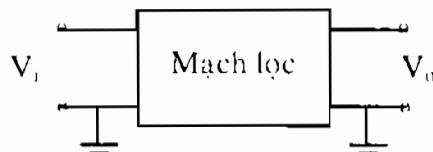

Hình 3.1: Mạch lọc dạng tử cực

Đáp ứng tần số của mạch lọc được định nghĩa là tỉ số giữa điện áp tín hiệu ra  $V_o$  trên điện áp tín hiệu vào  $V_i$ , theo biểu thức:

$$\bar{A} = \frac{\overline{V_o}}{\overline{V_i}} \quad (\overline{V_o}, \overline{V_i} \text{ là giá trị hiệu dụng})$$

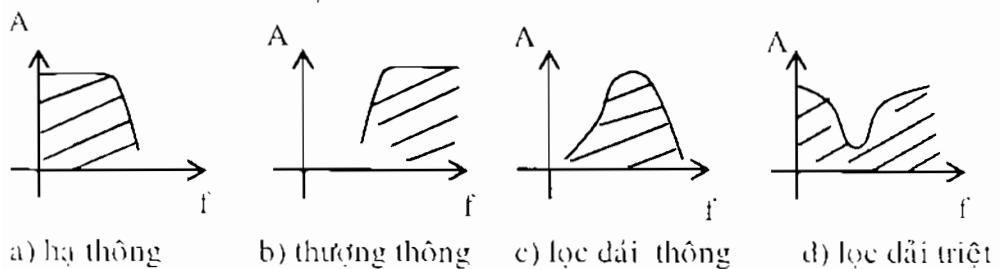

Hình 3.2: Đáp ứng tần số của mạch lọc


$\bar{A}$  còn được gọi là hằng số truyền của mạch lọc.

Do mạch lọc thụ động có đầy đủ các tính năng cơ bản của bộ lọc, mạch lọc tích cực chỉ dùng để cải thiện nhược điểm của mạch lọc, do đó, khi phân tích tính năng của các bộ lọc thường người ta phải khảo sát trước trên các mạch lọc thụ động RC, RL hay RLC.



### §3.3- MẠCH LỌC THỤ ĐỘNG DÙNG RC

#### 1) Mạch lọc hạ thông (hình 3.3)

a) Sơ đồ - Đáp ứng tần số:

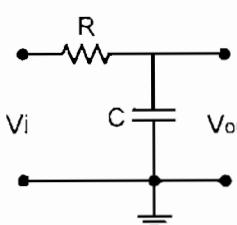

Hình 3.3

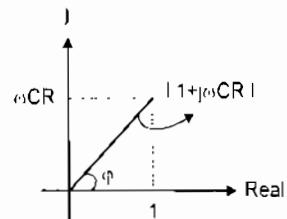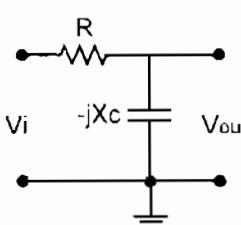

Hình 3.4

Do tụ C có dung kháng:  $-jX_C$  với  $X_C = 1/\omega C$  nên trong mạch RC vừa có số thực (real) vừa có số ảo (imaginary) được gọi là số phức (complex).

Từ cầu phân áp R và  $-jX_C$ , tính điện áp ra  $V_o$  theo công thức:

$$\frac{\overline{V_o}}{\overline{V_i}} = \frac{\overline{V_i}(-j\frac{1}{\omega C})}{R - j\frac{1}{\omega C}}$$

Suy ra đáp ứng tần số của mạch lọc hạ thông:

$$\bar{A} = \frac{\overline{V_o}}{\overline{V_i}} = \frac{-j\frac{1}{\omega C}}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{-j\frac{1}{\omega C}}{(R - j\frac{1}{\omega C})j\omega C}$$

Ta đã biết:  $j \cdot j = j^2 = -1$  nên suy ra:

$$|A| = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

Mẫu số  $1 + j\omega CR$  là số phức được phân tích như hình 3.4 trong đó trực hoành số thực là 1, trực tung số ảo là  $\omega CR$ , cạnh huyền tam giác vuông là biên độ của số phức,  $\varphi$  là góc pha. Do đó, đáp ứng tần số còn được phân ra đáp ứng biên độ và đáp ứng pha theo tần số.

### b) Đáp ứng biên độ:

Theo hình 3.4, biên độ của số phức là cạnh huyền nên ta có:

$$|1 + j\omega CR| = \sqrt{1 + (\omega CR)^2}$$

Đáp ứng biên độ của mạch lọc hạ thông là:

$$A = |A| = \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (\omega = 2\pi f)$$

Nhận xét: - Ở tần số thấp:  $f \rightarrow 0$  nên  $\omega \rightarrow 0$

$$A = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1 \Rightarrow \tilde{V}_o = \bar{V}_i$$

- Ở tần số cao:  $f \rightarrow \infty$  nên  $\omega \rightarrow \infty$

$$A = \frac{1}{\sqrt{1+\infty}} = 0 \Rightarrow \bar{V}_o \rightarrow 0$$

- Ở tần số đặc biệt  $f_C$  (hay  $\omega_C$ ) sao cho:


$$R = \frac{1}{\omega_C C} = \frac{1}{2\pi f_C C}$$

$$\Rightarrow \omega_C = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$


Thay  $\omega_C = \frac{1}{RC}$  vào đáp ứng biên độ A ta có:

$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$$

Tần số này được gọi là tần số cắt  $f_C$  (hay  $\omega_C$ ). Ở tần số cắt biên độ tín hiệu ngoài ra bị giảm đi  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  lần so với biên độ tín hiệu vào (hình 3.5).

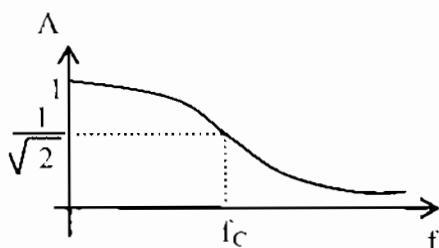

Hình 3.5: Đáp ứng biên độ

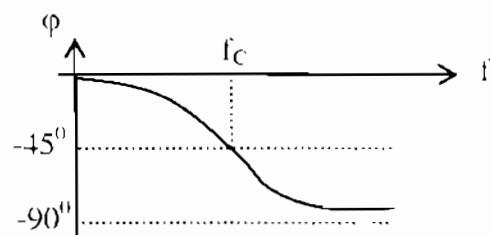

Hình 3.6: Đáp ứng pha

c) *Đáp ứng pha:* (hình 3.6)

Pha  $\varphi$  của  $\tilde{A} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$  chính là pha của 1 trừ đi pha của  $1 + j\omega RC$ .

$$\text{Ta có: } \varphi = 0 - \arctg \omega RC = -\arctg \omega RC$$

Ở tần số thấp  $f \rightarrow 0$  nên  $\omega \rightarrow 0$

$$\Rightarrow \varphi = -\arctg 0 = 0^\circ$$

Ở tần số cao  $f \rightarrow \infty$  nên  $\omega \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow \varphi = -\arctg \infty = -90^\circ$$

Ở tần số cắt  $f = f_C$ ,  $\omega = \omega_C$  thì

$$\Rightarrow \varphi = -\arctg 1 = -45^\circ$$

Như vậy, tín hiệu ra bị chậm pha so với tín hiệu vào. Ở tần số thấp mức chậm pha nhỏ, ở tần số cao mức chậm pha lớn hơn và ở tần số cắt mức chậm pha là  $45^\circ$ . Sự chậm pha này ở nhiều trường hợp sẽ làm cho tín hiệu ra bị méo dạng so với tín hiệu vào.

*d) Đáp ứng biên độ tính bằng deciBel:*

Tương tự như độ khuếch đại điện áp của OP-AMP thường được tính bằng đơn vị deciBel (dB), đáp ứng biên độ A của mạch lọc cũng thường được tính bằng đơn vị dB theo công thức:

$$A_{dB} = 20 \lg A = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\text{Suy ra: } A_{dB} = 20 \lg 1 - 20 \lg \sqrt{1 + (\omega RC)^2}$$


$$A_{dB} = 0 - 20 \lg \sqrt{1 + (\omega RC)^2}$$

$$\text{Khi } f \rightarrow 0, \omega \rightarrow 0 \Rightarrow A_{dB} = -20 \lg 1 = 0$$


$$\text{Khi } f \rightarrow \infty, \omega \rightarrow \infty \Rightarrow A_{dB} = -20 \lg \infty = -\infty$$

$$\text{Khi ở tần số cắt: } \omega = \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f = f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$A_{dB} = -20 \lg \sqrt{2} = -20 \frac{1}{2} \lg 2 = -3 dB \quad (\lg 2 = 0,3)$$

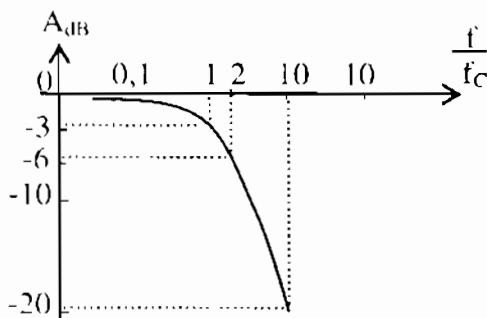

Hình 3.7: Đáp ứng biên độ tính bằng dexiben

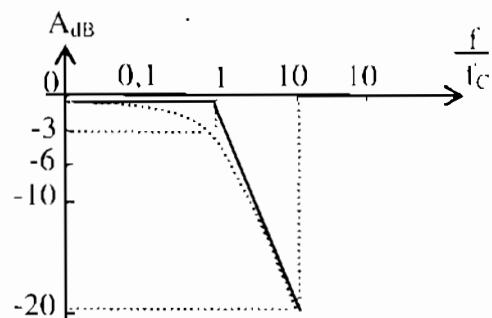

Hình 3.8: Đáp ứng biên độ theo giản đồ Bode

Trị số trên trục hoành là tỉ số của tần số f so với tần số cắt  $f_c$  và được ghi theo giao logarit cơ số 10.

$$\text{Khi } f = f_c \quad \text{thì} \quad \frac{f}{f_c} = 1 \Rightarrow A_{dB} = -3 dB$$

$$\text{Khi } f = 2f_c \quad \text{thì} \quad \frac{f}{f_c} = 2 \Rightarrow A_{dB} = -6 \text{ dB}$$

$$\text{Khi } f = 10f_c \quad \text{thì} \quad \frac{f}{f_c} = 10 \Rightarrow A_{dB} = -20 \text{ dB}$$

$$\text{Khi } f = 100f_c \quad \text{thì} \quad \frac{f}{f_c} = 100 \Rightarrow A_{dB} = -40 \text{ dB}$$


Nhận xét:

- Khi tần số  $f$  tăng lên gấp đôi thì  $A$  giảm xuống  $6\text{dB}$  gọi là  $-6\text{dB/octave}$  ( $\text{octave} = \text{quãng 8 trong âm giai}$ ).
- Khi tần số  $f$  tăng lên gấp mươi lần thì  $A$  giảm xuống  $20\text{dB/decade}$  ( $\text{decade} = \text{quãng 10}$ ).


Để đơn giản trong tính toán, dùng hai đường tiệm cận để biểu diễn đáp ứng biên độ  $A$  (dB) là giàn đồ Bode (hình 3.8).

## 2) Mạch lọc thường thông

a) Sơ đồ, đáp ứng tần số: (hình 3.9)

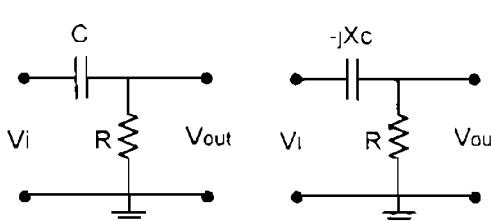

Hình 3.9

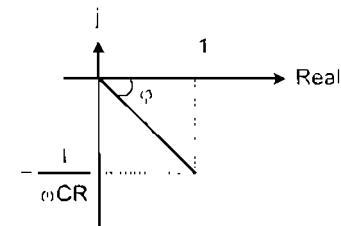

Hình 3.10

Từ cầu phân áp  $-jX_C$  và  $R$  như hình 3.9, ta tính được điện áp ra  $V_O$  theo công thức:

$$\overline{V_O} = \frac{\overline{V_I}R}{R - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{\overline{V_I}}{1 - j \frac{1}{\omega RC}}$$

Suy ra đáp ứng tần số của mạch lọc thường thông:

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega RC}}$$

b) Đáp ứng biên độ:

Ta có:  $A = |\bar{A}| = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1 + j \frac{1}{\omega RC}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega RC}\right)^2}}$

Nhận xét: - Ở tần số thấp:  $f \rightarrow 0, \omega \rightarrow 0$


$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{0}\right)^2}} = \frac{1}{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{nên} \quad \bar{V}_o \rightarrow 0$$

- Ở tần số cao:  $f \rightarrow \infty, \omega \rightarrow \infty$


$$A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\infty}\right)^2}} = \frac{1}{1} = 1 \quad \text{nên} \quad \bar{V}_o = \bar{V}_i$$

- Ở tần số cắt:  $f = f_c = \frac{1}{2\pi RC}$  hay  $\omega = \omega_c = \frac{1}{RC}$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\frac{1}{RC}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$$

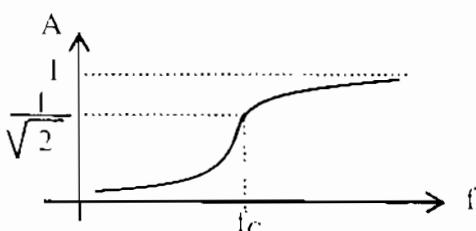

Hình 3.11: Đáp ứng biên độ

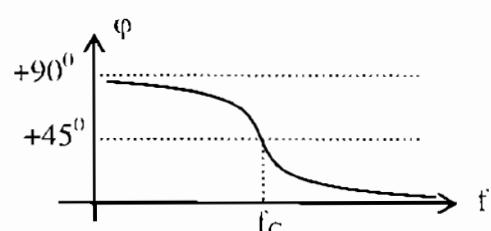

Hình 3.12: Đáp ứng pha

Ở tần số cắt biên độ tín hiệu ra bị giảm đi 0,707 lần so với biên độ tín hiệu vào (hình 3.11).

c) *Đáp ứng pha:* (hình 3.12)

Pha của  $\bar{A} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega RC}}$  là pha của 1 trừ đi pha của  $1 - j \frac{1}{\omega RC}$

$$\text{Ta có: } \varphi = 0 - \arctg \left( -\frac{1}{\omega RC} \right) = \arctg \frac{1}{\omega RC}$$

Ở tần số thấp  $f \rightarrow 0$  nên  $\omega \rightarrow 0$

$$\varphi = \arctg \frac{1}{0} = \arctg \infty = 90^\circ$$

Ở tần số cao  $f \rightarrow \infty$  nên  $\omega \rightarrow \infty$

$$\varphi = \arctg \left( \frac{1}{\omega} \right) = \arctg 0 = 0^\circ$$

Ở tần số cắt  $f = f_C$ ,  $\omega = \omega_C$  thì

$$\varphi = \arctg 1 = 45^\circ$$

Như vậy, tín hiệu ra bị sớm pha so với tín hiệu vào. Ở tần số cao mức sớm pha nhỏ, ở tần số thấp mức sớm pha lớn hơn và ở tần số cắt thì mức sớm pha là  $45^\circ$ . Sự sớm pha này ở nhiều trường hợp sẽ làm cho tín hiệu ra bị méo dạng so với tín hiệu vào.


Tương tự, ta cũng có thể tính đáp ứng biên độ theo dB, vẽ giàn đồ Bode và có nhận xét:

- khi tần số  $f$  bằng tần số cắt  $f = f_c = \frac{1}{2\pi RC}$  thì biên độ tín hiệu ra bị giảm 3dB (-3dB/octave).
- khi tần số  $f$  giảm còn  $1/2$  thì A giảm 6dB (-6dB/octave).
- khi tần số  $f$  giảm còn  $1/10$  thì A giảm 20dB (-20dB/decade).




### 3) Mạch lọc dải thông

Mạch lọc dải thông chính là mạch lọc hạ thông ghép nối tiếp với mạch lọc thượng thông như hình 3.13.

Đáp ứng tần số của mạch lọc dải thông chính là tích số của hai đáp ứng tần số mạch hạ thông và thượng thông.

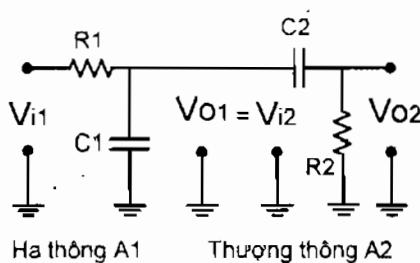

Hình 3.13: Mạch lọc dải thông

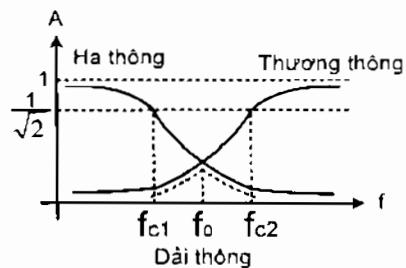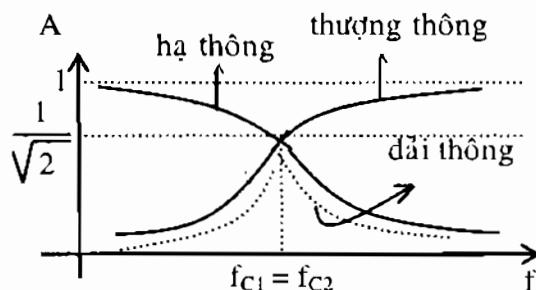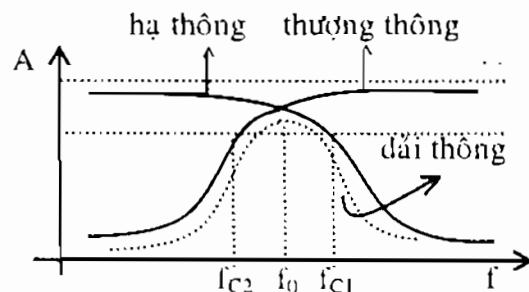Hình 3.14a:  $f_{C1} < f_{C2}$ Hình 3.14b:  $f_{C1} = f_{C2}$ Hình 3.14c:  $f_{C1} > f_{C2}$

Đáp ứng tần số của mạch lọc dải thông:

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i} = \frac{\bar{V}_{o1}}{\bar{V}_{i1}} \cdot \frac{\bar{V}_{o2}}{\bar{V}_{i2}}$$

Như vậy, đáp ứng biên độ chung chính là tích số của hai đáp ứng biên độ lọc hạ thông và thượng thông.

$$A = A_1 \cdot A_2$$

Gọi tần số cắt của  $A_1$  là  $f_{C1}$  và  $A_2$  là  $f_{C2}$ , ta có ba trường hợp như hình 3.14.

Đường rời nét là đáp ứng tần số của mạch lọc dải thông.

Trường hợp  $f_{C1} < f_{C2}$  thì đáp ứng biên độ  $A$  rất thấp, nếu  $f_{C1} > f_{C2}$  thì đáp ứng biên độ  $A$  lớn hơn và băng thông rộng.

Một cách khác để có mạch lọc dải thông được thực hiện như mạch điện hình 3.15, trong đó, ở ngõ vào có R-C nối tiếp, ở ngõ ra có R-C ghép song song.

Với luận lý tương tự, ở ngõ vào có  $Z_1 = R - jX_C$ , ở ngõ ra có:



$$Z_2 = \frac{R(-jX_c)}{R - jX_c}$$

Tính trên cầu phân áp  $Z_1$  và  $Z_2$  ta sẽ có:

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i} = \frac{j\omega RC}{(j\omega RC + 1)^2 + j\omega RC}$$

$$\text{Khi } \omega = \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f = f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ thì } \bar{A} = \frac{1}{3}$$

Ở tần số  $f = f_c = \frac{1}{2\pi RC}$  thì biên độ ngõ ra giảm còn  $\frac{1}{3}$  so với biên độ ngõ vào.

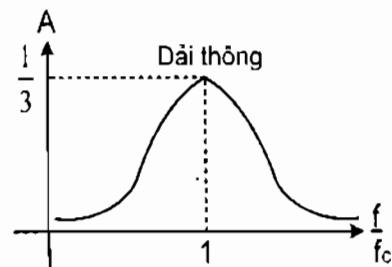
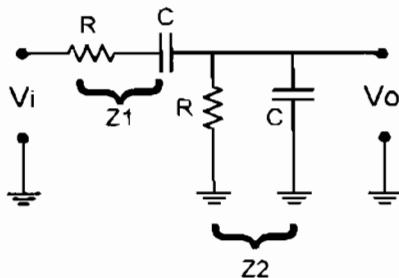


Hình 3.15: Lọc dải thông dạng khác    Hình 3.16: Đáp ứng biên độ

#### 4) Mạch lọc dải triệt

Mạch lọc dải triệt chính là mạch lọc hạ thông ghép song song với mạch lọc thượng thông như hình 3.17.

Trong mạch lọc dải triệt,  $R_1-C_1$  là mạch lọc hạ thông sê cho tín hiệu tần số thấp qua,  $R_2-C_2$  là mạch lọc thượng thông sê cho tín hiệu tần số cao qua. Tần số cắt của hai mạch lọc là  $f_{C1}$  và  $f_{C2}$ . Như vậy, khoảng tần số giữa  $f_{C1}$  và  $f_{C2}$  sẽ không qua được cả hai mạch lọc nên bị loại bỏ. Đường rời nét chính là đáp ứng tần số của mạch lọc dải triệt.

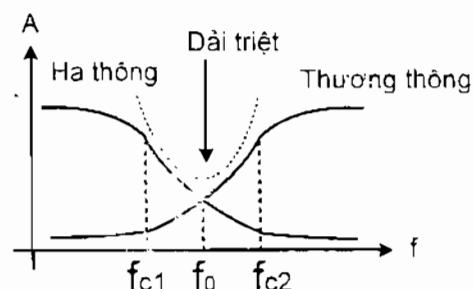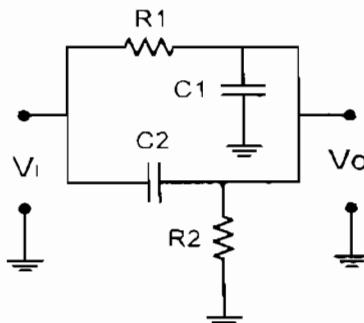

Hình 3.17: Lọc dải triệt


Hình 3.18: Đáp ứng tần số lọc dải triệt

Do hai mạch lọc ráp song song nên ta có  $Z_1 = R_1 // C_2$ ,  $Z_2 = R_2 // C_1$  là hai tổng trő của cầu phân áp.


$$\text{Suy ra: } \bar{A} = \frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i} = \frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}$$

Các bước phân tích tương tự như trên nhưng việc tính toán xác định dải triệt tương đối phức tạp hơn.

Một cách khác để có mạch lọc dải triệt là mạch lọc cầu T đôi như hình 3.19.

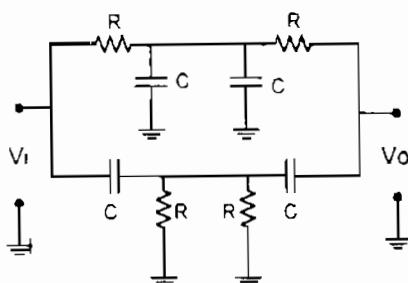

Hình 3.19a: Bốn mạch lọc  
ghép thành hai nhánh

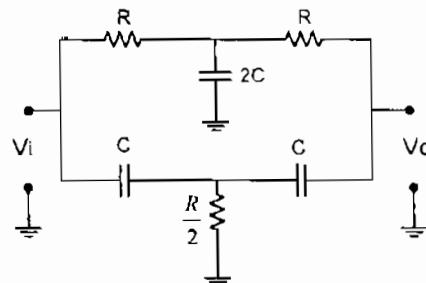


Hình 3.19b: Lọc cầu T đôi

Nhánh thứ nhất gồm hai mạch lọc hạ thông ghép nối tiếp ngược đầu nên có tụ tương đương là  $2C$ . Nhánh thứ hai gồm mạch lọc thượng thông ghép nối tiếp ngược đầu nên có điện trở tương đương là  $R/2$ . Hai nhánh lọc hạ thông và thượng thông có dạng hình chữ T lại được ghép song song nhau nên được gọi mạch lọc cầu T đôi.


Để phân tích đáp ứng tần số của mạch dải triệt cầu T đôi, ta có thể tính điện áp  $V_1$  và  $V_2$ , sau đó khử  $V_1$ ,  $V_2$  để có  $V_o$  so với  $V_i$ .

$$\text{Tần số cộng hưởng của mạch: } f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

Mạch lọc dải triệt đơn hình 3.17 có đáp ứng tần số như hình 3.20. Ở tần số  $f = 0,1f_0$  hay  $f = 10f_0$ , đáp ứng biên độ  $A = 0,9$ . Do có độ dốc lớn nên mạch lọc cầu T đôi có dải tần triệt hẹp hơn mạch lọc dải triệt đơn.

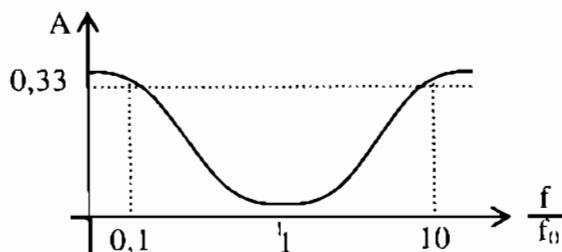

Hình 3.20: Đáp ứng biên độ  
mạch lọc dải triệt đơn

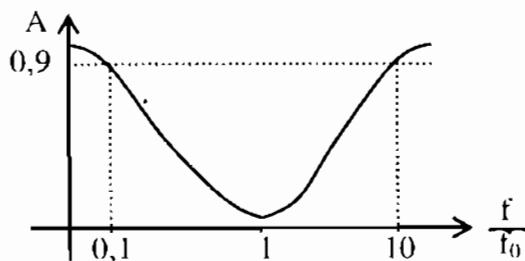

Hình 3.21: Đáp ứng biên độ  
mạch lọc dải triệt cầu T đôi

### 5) Hai mạch lọc RC ghép nối tiếp

- Trong mạch lọc hạ thông dùng RC, nếu tần số tăng lên 10 lần thì biên độ giảm 20dB (-20dB/decade). Nếu ta mắc hai mạch lọc hạ thông ghép nối tiếp, khi tần số tăng lên 10 lần thì biên độ giảm 40dB (-40 dB/decade).

- Tương tự, trong mạch lọc thượng thông dùng RC, nếu tần số giảm xuống còn 1/10 thì biên độ giảm 20dB. Nếu ta mắc hai mạch lọc thượng thông ghép nối tiếp, khi tần số giảm xuống còn 1/10 thì biên độ giảm xuống 40dB.

Như vậy, khi số tầng mắc nối tiếp càng nhiều thì đáp ứng biên độ sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, cách mắc này không thực tế.

### §3.4- MẠCH LỌC TÍCH CỰC


#### 1) Đại cương

Mạch lọc thụ động có nhược điểm là tín hiệu bị tổn hao trên R nên đáp ứng biên độ thường thấp và bị lệ thuộc vào phụ tải.

Muốn tránh nhược điểm của mạch lọc thụ động người ta kết hợp mạch lọc với linh kiện tích cực và đặt mạch lọc RC nằm trên đường hồi tiếp để tăng hệ số truyền đạt, tăng hệ số phẩm chất. Để không bị lệ thuộc vào phụ tải người ta dùng mạch khuếch đại đệm phoi hợp trở kháng.

#### 2) Mạch lọc hạ thông

##### a) Mạch lọc hạ thông khuếch đại không đảo:

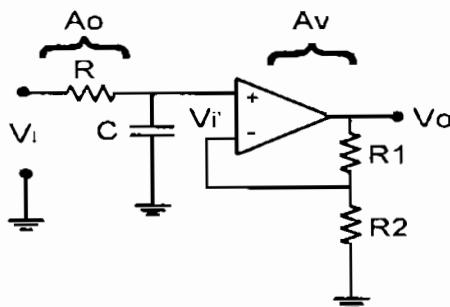

Hình 3.22: Lọc hạ thông khuếch đại không đảo

Trong sơ đồ hình 3.22, OP-AMP được ráp kiểu khuếch đại không đảo nên có độ khuếch đại điện áp một chiều:

$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

Mạch RC ở ngõ vào  $I_n^+$  là mạch lọc hạ thông thụ động nên vẫn có tần số cắt:  $\omega_c = \frac{1}{RC}$  và  $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

$$\text{Đáp ứng tần số mạch lọc: } A_o = \frac{\overline{V_o}}{\overline{V_i}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$


Đáp ứng tần số của toàn mạch:

$$A = A_O A_V = \frac{1}{1 + j\omega RC} \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

b) *Mạch lọc hạ thông khuếch đại đảo:*

Trong sơ đồ hình 3.23, OP-AMP được ráp kiểu khuếch đại đảo nên có độ khuếch đại điện áp một chiều:

$$A_I = -\frac{R_2}{R_1} \quad (\text{R}_2 \text{ hồi tiếp âm})$$

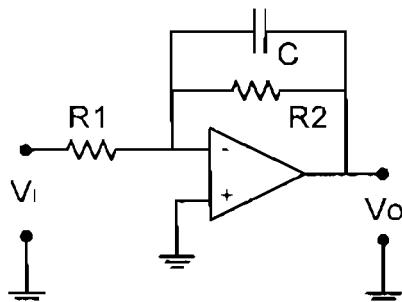

Hình 3.23: Mạch lọc hạ thông khuếch đại đảo

Mạch hồi tiếp  $R_2//C$  từ ngõ ra về ngõ  $I_n$  có tác dụng của mạch lọc hạ thông, vì ở tần số cao  $X_C$  có trị số nhỏ nên mức hồi tiếp âm lớn sẽ làm giảm biến độ của tần số cao.

Tần số cắt của mạch lọc vẫn được tính theo công thức:


$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C} \quad \text{và} \quad \omega_c = \frac{1}{R_2 C}$$

Đáp ứng tần số của mạch lọc:  $A_o = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\overline{V_o}}{\overline{V_i}} = \frac{1}{1 + j\omega R_2 C}$

Đáp ứng tần số của toàn mạch:

$$A = A_O A_I = -\frac{1}{1 + j\omega R_2 C} \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

### 3) Mạch lọc thượng thông

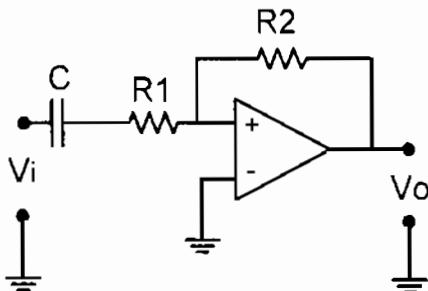

Hình 3.24: Mạch lọc thượng thông tích cực

Trong sơ đồ hình 3.24, OP-AMP được ráp kiểu khuếch đại đảo nên có độ khuếch đại điện áp một chiều:

$$A_V = -\frac{R_2}{R_1}$$

Mạch lọc  $R_1-C$  ở ngõ vào là mạch lọc thụ động RC nên vẫn có tần số截止 được tính theo công thức:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C} \quad \text{và} \quad \omega_c = \frac{1}{R_1 C}$$

Đáp ứng tần số của mạch lọc:

$$A_o = \frac{\overline{V_o}}{\overline{V_i}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_1 C}}$$


Đáp ứng tần số của toàn mạch:

$$A = A_o A_v = -\frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_1 C}} \frac{R_2}{R_1}$$

### 4) Mạch lọc dải thông

Mạch lọc dải thông tích cực có thể chọn một trong hai sơ đồ sau theo kiểu hai mạch lọc hạ thông và thượng thông märk nối tiếp.


Tần số trung bình của mạch lọc dải thông vẫn được tính theo công thức:  $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$

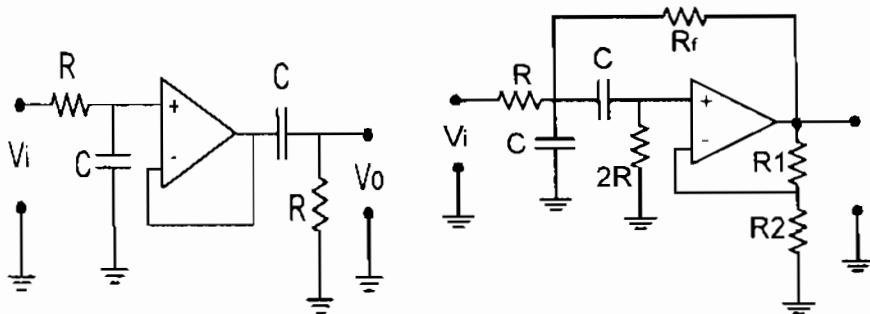

Hình 3.25: Hai kiểu lọc dải thông

### 5) Mạch lọc dải triệt

Mạch lọc dải triệt áp dụng mạch lọc cầu T đôi kết hợp OP-AMP, có mạch hồi tiếp dương (hình 3.26).

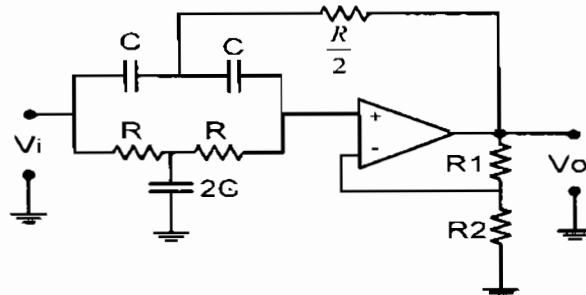

Hình 3.26: Mạch lọc dải triệt tích cực

Tần số trung bình của mạch lọc dải triệt là:  $f_o = \frac{1}{2\pi RC}$ .


## §3.5- ỨNG DỤNG MẠCH LỌC TRONG AMPLI

Khối chọn lọc âm sắc trong ampli chính là ứng dụng của các loại mạch lọc hạ thông, thường thông trong dải âm tần.

Tùy theo công suất, chất lượng của ampli mà chọn mạch lọc âm sắc thích hợp. Có những mạch chọn âm sắc thông dụng được trình bày như sau.

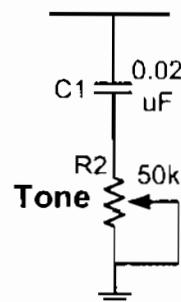
### 1- Mạch Tone

Mạch Tone trong sơ đồ hình 3.26 dùng tụ C có trị số nhỏ  $0.02\mu\text{F}$  để lọc bỏ tần số cao của âm tần (âm bổng) từ 5kHz trở lên. Nếu biến trở chỉnh xuống mass thì âm bổng được giữ lại, chỉnh lên gần tụ điện thì âm bổng bị loại bỏ.




### 2- Mạch Bass

Hình 3.26

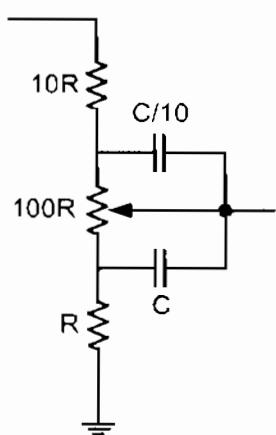

Hình 3.27a: Mạch Bass

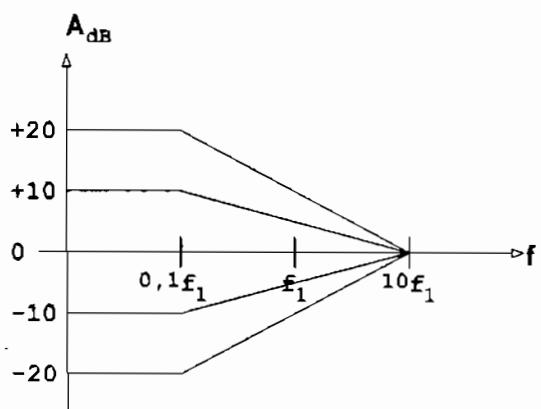

Hình 3.27b: Đáp tần của mạch Bass

Hình 3.27a là mạch chọn âm trầm riêng biệt, hình 3.27b là đáp ứng tần số. Trị số của các tụ điện và điện trở trong mạch để tính chọn khoảng tần số được lấy và loại bỏ.

Mạch Bass là mạch hạ thông có tần số cắt:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 10R} \cdot \frac{C}{10}$$

Ở tần số cao từ  $10f_1$  trở lên thì hai tụ xem như nối tắt và tần số cao (âm bổng) bị loại bỏ vì có đáp ứng biên độ:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R}{R + 10R} \approx \frac{1}{10} \equiv 0dB$$

Tỉ số tín hiệu trên được chọn làm cơ sở để so sánh nên qui chuẩn là 0dB.

Ở tần số thấp từ  $0,1 f_1$  trở xuống thì hai tụ xem như  $\alpha \Omega$  (hở mạch). Lúc đó, biên độ của âm trầm ra sẽ tùy thuộc vị trí chỉnh của biến trở.

Khi biến trở ở vị trí thấp nhất, đáp ứng biên độ:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R}{R + 100R + 10R} \approx \frac{1}{100}$$

Tính theo dB ứng với độ giảm so với tần số cao:

$$A_{dB} = 20 \log \frac{1}{100} = 20 \log \frac{1}{10} = -20dB$$

Khi biến trở ở vị trí cao nhất, đáp ứng biên độ:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R + 100R}{R + 100R + 10R} \approx 1$$

Tính theo dB ứng với độ tăng so với tần số cao:

$$A_{dB} = 20 \log \frac{1}{1} = 20 \log 10 = 20dB$$



Như vậy, khoảng điều chỉnh tăng giảm tín hiệu âm trầm là  $\pm 20dB$  ở khoảng tần số thấp 10 lần so với tần số cao.

Để việc điều chỉnh được hiệu quả theo đáp ứng tần số trên thì phải dùng biến trở loại logarit.

Thí dụ: chọn  $f_1 = 1\text{kHz}$  thì mạch có tác dụng chọn biên độ âm trầm từ  $100\text{Hz}$  đến  $10\text{kHz}$ .

Nếu dùng biến trở trị số nhỏ hơn  $100\text{k}\Omega$  ( $20\text{k}\Omega$  hay  $50\text{k}\Omega$  thì mức tăng giảm âm trầm so với âm bổng sẽ không đạt đến  $\pm 20\text{dB}$ .

### 3- Mạch Treble

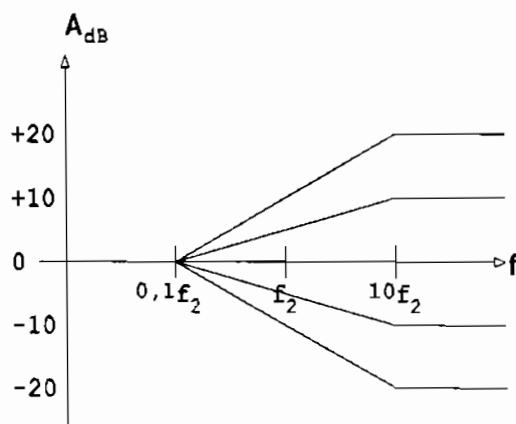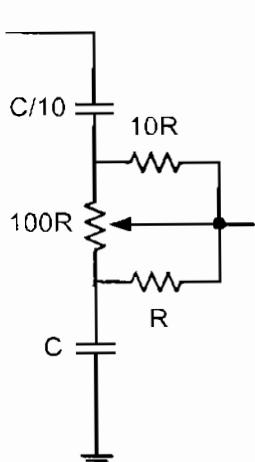

Hình 3.28a: Mạch Treble

Hình 3.28b: Đáp ứng tần số của mạch Treble

Hình 3.28a là mạch chọn âm bổng riêng biệt, hình 3.28b là đáp ứng tần số. Trị số của các tụ điện và điện trở trong mạch để tính chọn khoảng tần số được lấy và loại bỏ.

Mạch Treble là mạch thường thông có tần số cắt:

$$f_2 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 10R \cdot \frac{C}{10}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot \frac{10^{-9}}{10}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^4 \cdot 10^{-8}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-4}} = \frac{1}{6.28 \cdot 10^{-4}} = 159 \text{ Hz}$$

Ở tần số thấp từ  $0,1f_2$  trở xuống thì hai tụ xem như hở mạch và tần số thấp (âm trầm) bị loại bỏ vì có đáp ứng biên độ:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{X_C}{10X_C + X_C} \approx \frac{1}{10} = 0dB$$

Tỉ số tín hiệu trên được chọn làm cơ sở để so sánh nên qui chuẩn là 0dB.

Ở tần số cao 10 f<sub>2</sub> điện trở R được chọn trị số bằng dung kháng của tụ  $\frac{C}{10}$ , tức bằng 10X<sub>C</sub>. Lúc đó, biên độ của âm bass ra sẽ tùy thuộc vị trí chỉnh của biến trở.

Khi biến trở ở vị trí thấp nhất, đáp ứng biên độ:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{X_C}{\sqrt{(10R)^2 + (11X_C)^2}} \approx \frac{1}{100} \quad (\text{với } R=10X_C)$$

Tính theo dB ứng với độ giảm so với tần số thấp:

$$A_{dB} = 20 \log \frac{\frac{1}{100}}{\frac{1}{10}} = 20 \log \frac{1}{10} = -20dB$$

Khi biến trở ở vị trí cao nhất, đáp ứng biên độ:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\sqrt{R^2 + X_C^2}}{\sqrt{R^2 + (11X_C)^2}} \approx \frac{\sqrt{R^2}}{\sqrt{R^2 + R^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Tính theo dB ứng với độ tăng so với tần số thấp:

$$A_{dB} = 20 \log \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{10}} = 20 \log \frac{10}{\sqrt{2}} = 20 \log 10 - 20 \log \sqrt{2}$$

$$A_{dB} = 20dB - 3dB = 17dB \quad (\log \sqrt{2} = 0,15)$$


Như vậy, khoảng điều chỉnh tăng giảm tín hiệu âm bass là -20dB đến +17dB ở khoảng tần số cao 10 lần so với tần số thấp.

Để việc điều chỉnh được hiệu quả theo đáp ứng tần số trên thì phải dùng biến trở loại logarit.

Thí dụ: chọn  $f_1 = 2\text{kHz}$  thì mạch có tác dụng chọn biên độ âm bass từ 200Hz đến 20kHz.

Nếu dùng biến trở trị số nhỏ hơn  $100\text{k}\Omega$  ( $20\text{k}\Omega$  hay  $50\text{k}\Omega$ ) thì mức tăng giảm âm bass so với âm trầm sẽ không đạt mức -20dB đến +17dB.

#### 4- Mạch trầm bass Baxandall

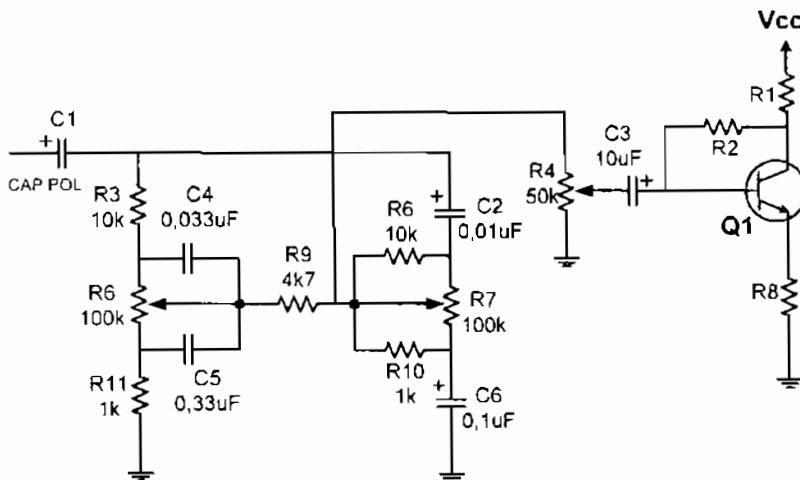


Hình 3.29: Mạch trầm bass Baxandall

Sơ đồ hình 3.29 là sự kết hợp 2 mạch trầm bass riêng biệt để thực hiện việc chọn lọc âm trầm trong ampli. Đây là mạch chọn lọc âm trầm được sử dụng nhiều nhất vì đơn giản nhưng hiệu quả.

Tín hiệu trầm bass sau khi được chọn lọc riêng biệt sẽ được trộn lại nhờ transistor khuếch đại ráp kiểu E chung có hồi tiếp âm áp ghép song song. Điện trở  $R_9 = 4,7\text{k}\Omega$  có tác dụng cách ly hiệu quả điều chỉnh của 2 biến trở.

Trong sơ đồ hình 3.30, biến trở Bass có tụ  $C_2$  ghép song song cho tín hiệu tần số cao qua (giảm âm trầm – nâng âm bass) khi biến trở chỉnh xuống dưới, biến trở Treble có tụ  $C_4$  nối mass bỗng tín hiệu tần số cao xuống mass (tăng âm trầm – giảm âm bass) khi biến trở chỉnh lên trên.

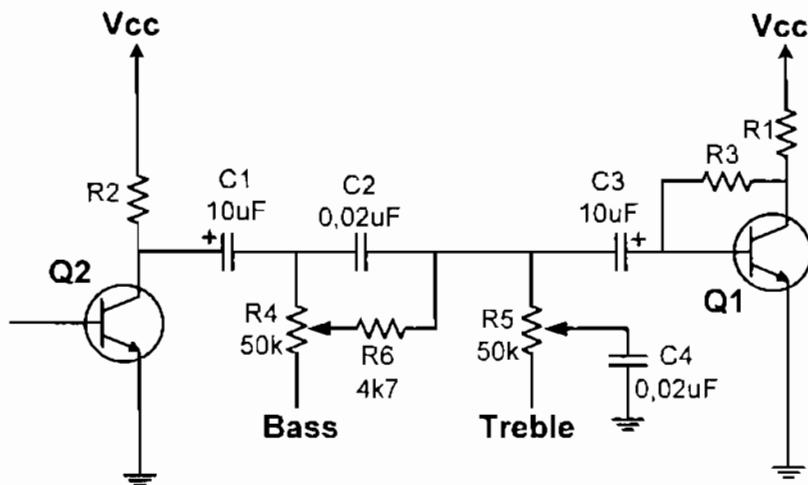

Hình 3.30: Mạch Bass – Treble đơn giản


### 5- Mạch Graphic Equalizer

Nhiều máy khuếch âm công suất lớn trong các máy dàn hay các máy cassette đa năng, mạch chọn lọc âm sắc còn được thiết kế thành dạng Graphic Equalizer (tạm dịch là Mạch quân bình tần số). Mạch này được thiết kế theo kiểu lọc dải thông hẹp, thường chia dải âm tần thành 5 khoảng ứng với 5 khoảng tần số âm thanh tiêu biểu:

- 60Hz: âm thanh trầm
- 250Hz: tiếng nói hay tiếng hát của giọng nam ...
- 1kHz: âm thanh trung bình, tiếng nói hay tiếng hát của giọng nữ ...
- 3,3kHz: âm thanh trong trẻo, tiếng ngân cao, tiếng hót của chim muôn ...
- 10kHz: âm thanh bổng, tiếng kèn, tiếng hú ...


Trong sơ đồ hình 3.31, các transistor T<sub>3</sub> đến T<sub>7</sub> kết hợp với các tụ điện C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> làm nhiệm vụ triệt bỏ tần số. Mạch lọc lấy tín hiệu ở cực B<sub>2</sub>, chọn mức độ lớn nhỏ rồi đưa đến cực E<sub>2</sub> để làm thay đổi mức hồi tiếp âm dòng điện ghép nối tiếp. Nếu biến trở chỉnh xuống dưới thì mạch có tác dụng giám biến độ ở ngõ vào và mức

hồi tiếp âm lớn sẽ làm giảm mạnh biên độ của tín hiệu có tần số tương ứng (Cut: cắt). Ngược lại, nếu biến trở chỉnh lên trên thì ngõ vào tín hiệu không bị loại bỏ và mạch hồi tiếp âm nhỏ sẽ không giảm biên độ tín hiệu nên được hiểu là tăng cường (Boost).

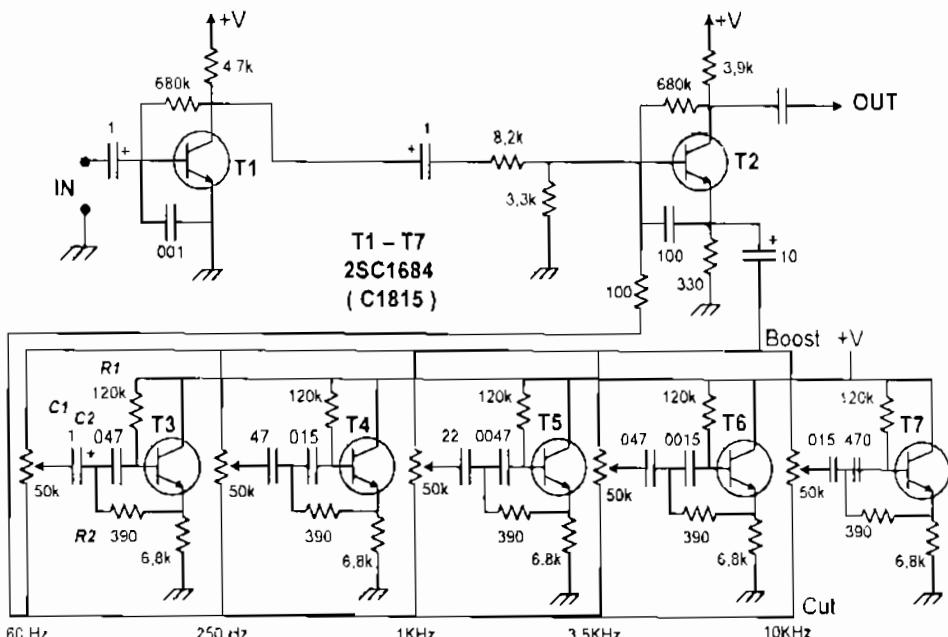

Hình 3.31: Mạch Graphic Equalizer dùng transistor

Trong sơ đồ hình 3.32, 5 opamp phía trên kết hợp với các tụ điện  $C_1-C_2$  làm nhiệm vụ triệt bỏ tần số. Nếu biến trở chỉnh lên trên thì mạch có tác dụng giảm biên độ ở ngõ vào không đảo ( $In^+$ ) và mức hồi tiếp âm lớn ở ngõ đảo ( $In^-$ ) sẽ làm giảm mạnh biên độ của tín hiệu có tần số tương ứng (Cut: cắt). Ngược lại, nếu biến trở chỉnh xuống dưới thì tín hiệu ở ngõ vào không đảo ( $In^+$ ) không bị loại bỏ và mạch hồi tiếp âm nhỏ ở ngõ đảo ( $In^-$ ) sẽ không giảm biên độ tín hiệu nên được hiểu là tăng cường (Boost).

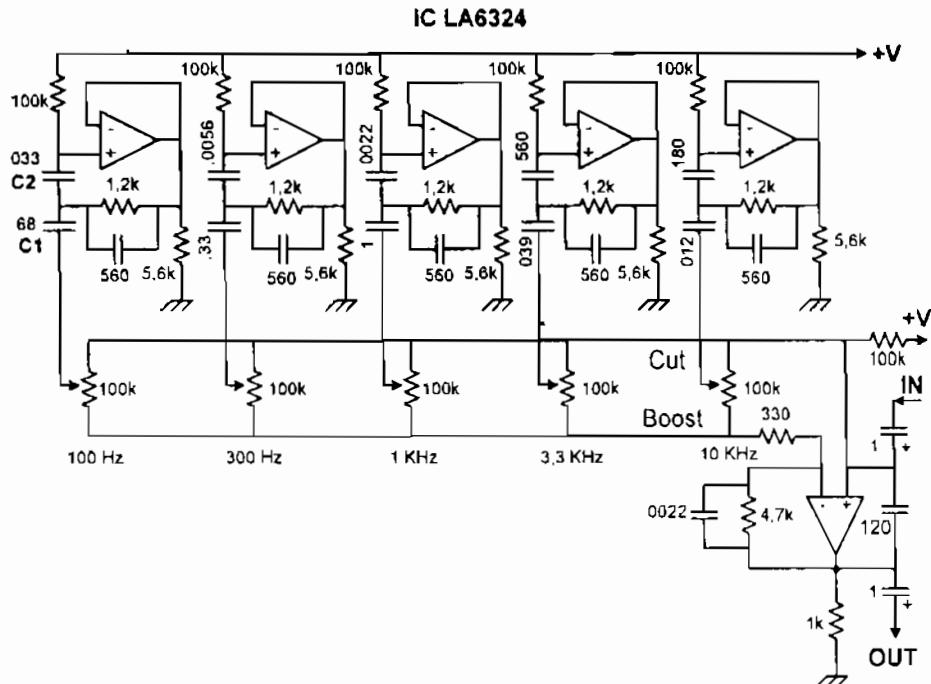


Hình 3.32: Mạch Graphic Equalizer dùng opamp

### §3.6- MẠCH CHỌN ÂM SẮC TRONG AMPLI KARAOKE

Sơ đồ hình 3.31 (trang 49) là mạch chọn lọc âm sắc thông dụng trong các máy Ampli Karaoke.

Các biến trở LO chọn âm trầm (Bass), HI chọn âm bổng (Treble), MID (Middle) chọn khoảng âm thanh trung bình trong dải âm tần kết hợp opamp là mạch lọc tích cực để tăng hiệu quả chọn lựa âm sắc.

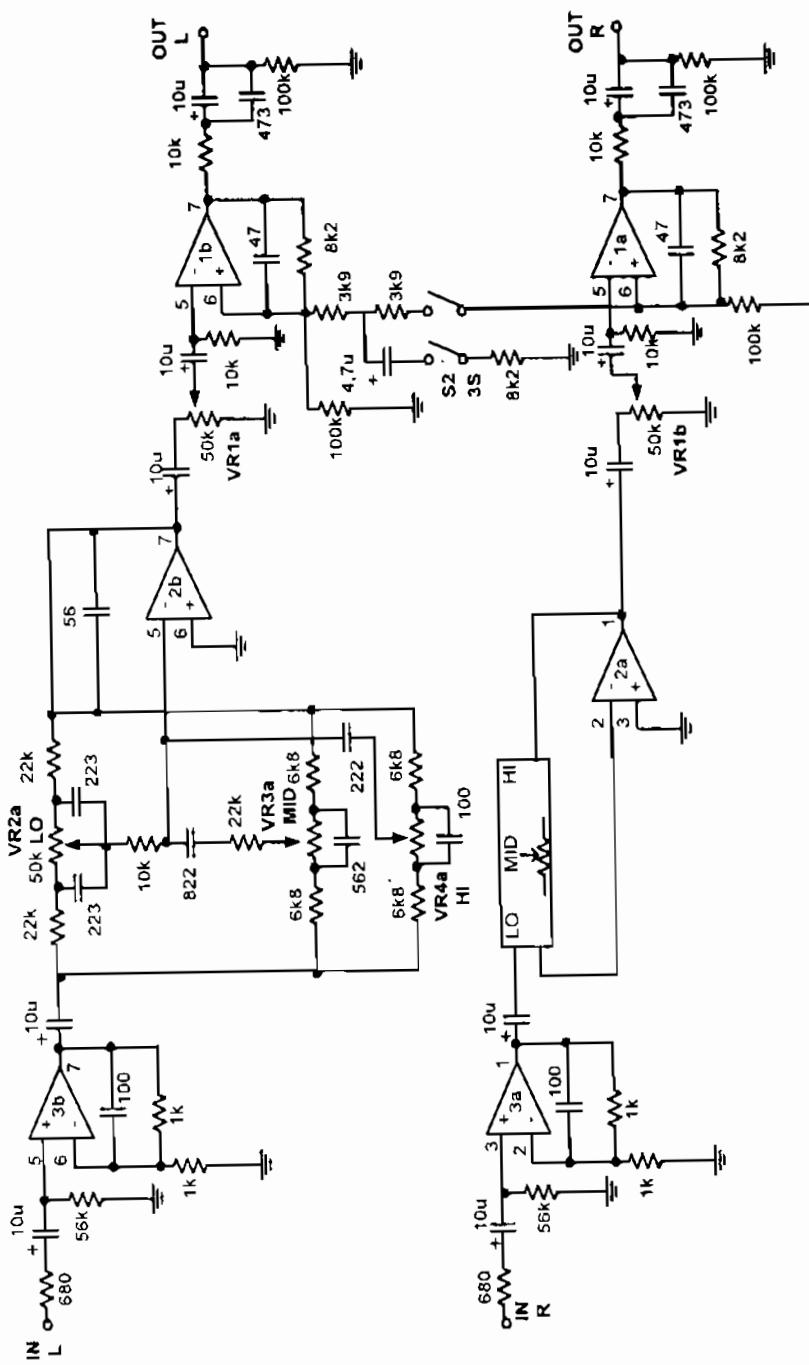

Hình 3.31: Mạch khuếch đại Mic và chọn lọc âm sắc

## CHƯƠNG 4

# MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

### §4.1- ĐẠI CƯƠNG

Mạch khuếch đại công suất là mạch khuếch đại ở tầng cuối cùng để tạo ra công suất cung cấp cho tải. Công suất cấp cho tải thường khoảng vài watt đến vài trăm watt, công suất này thường có mức điện áp khá cao và cường độ dòng điện lớn.

Do mạch khuếch đại công suất ở tầng cuối nên tín hiệu đưa vào mạch công suất có biên độ lớn vì đã qua nhiều tầng khuếch đại. Khi khuếch đại tín hiệu có biên độ lớn, transistor không được xem là mạch khuếch đại tuyến tính, do đó, không thể dùng mạch tương đương theo thông số h để phân tích, tính toán cho mạch khuếch đại công suất mà người ta dùng phương pháp đồ thị.

#### 1. Hạng khuếch đại trong mạch công suất

Đối với mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ thì thường chỉ dùng khuếch đại hạng A nhưng đối với mạch khuếch đại công suất thì có thể dùng cả hạng A - B - AB - C tùy theo nhiệm vụ của từng mạch.

Mạch khuếch đại hạng A có hiệu suất thấp (< 50%) nên chỉ dùng trong trường hợp công suất ra nhỏ khoảng vài watt.

Mạch khuếch đại hạng B hay AB có hiệu suất cao hơn (khoảng 60% - 70%) nhưng mỗi transistor chỉ khuếch đại được một bán kỵ nên phải dùng hai transistor khuếch đại luân phiên.

Mạch khuếch đại hạng C có hiệu suất cao nhất (75% - 80%) nhưng độ méo dạng tín hiệu rất lớn nên chỉ dùng trong các mạch khuếch đại cao tần có tải cộng hưởng hay trong các mạch logic.

#### 2. Các thông số của mạch khuếch đại công suất

Ngoài các thông số kỹ thuật chung của các mạch khuếch đại như: tổng trở ngõ vào, tổng trở ngõ ra, độ khuếch đại điện áp, độ

khuếch đại dòng điện ... mạch khuếch đại công suất còn có hai thông số kỹ thuật đặc trưng khác:

- Độ khuếch đại công suất: là tỉ số giữa công suất ra  $P_o$  và công suất vào  $P_i$ .

$$A_P = \frac{P_o}{P_i}$$

- Hiệu suất  $\eta$  của mạch là tỉ số giữa công suất ra  $P_o$  và công suất điện một chiều cung cấp cho mạch. Hiệu suất thường tính theo tỉ lệ phần trăm.

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} \cdot 100\%$$

### 3. Công suất tiêu tán cực đại của transistor

Trong các thông số kỹ thuật của transistor, công suất tiêu tán cực đại  $P_{Dmax}$  là một thông số quan trọng đối với mạch khuếch đại công suất. Đây là công suất lớn nhất mà transistor có thể chịu đựng liên tục nếu được giải nhiệt đầy đủ.  $P_{Dmax}$  do chữ dissolution (tiêu tán).

Trên đặc tuyến  $I_C/V_{CE}$  trị số  $P_{Dmax}$  chính là đường hyperbol mà:  $P_{Dmax} = V_{CE} I_C$ . Suy ra:  $I_C = \frac{P_{Dmax}}{V_{CE}}$

Nếu có giá trị  $P_{Dmax}$  thì ứng với mỗi trị số  $V_{CE}$  sẽ cho một trị số  $I_C$  tương ứng như trên hình 4.1.

Thí dụ: một transistor có  $P_{Dmax} = 500mW$

$$\text{- nếu } V_{CE} = 5V \quad \text{thì } I_C = \frac{500mW}{5V} = 100mA$$


$$\text{- nếu } V_{CE} = 10V \quad \text{thì } I_C = \frac{500mW}{10V} \approx 50mA$$

$$\text{- nếu } V_{CE} = 20V \quad \text{thì } I_C = \frac{500mW}{20V} = 25mA$$

$$\text{- nếu } V_{CE} = 50V \text{ thì } I_C = \frac{500mW}{50V} = 10mA$$

Hình 4.1 là đặc tuyến  $I_C/V_{CE}$  minh họa đường giới hạn  $P_{Dmax}$  cho thí dụ trên. Hai điểm nằm trên đường  $P_{Dmax}$  với toạ độ là A ( $I_C = 25mA$ ,  $V_{CE} = 20V$ ) và B ( $I_C = 10mA$ ,  $V_{CE} = 50V$ ).

Nếu transistor làm việc trên vùng có gạch chéo nghĩa là vượt quá trị số giới hạn  $P_{Dmax}$  thì transistor sẽ bị hư do quá nhiệt.

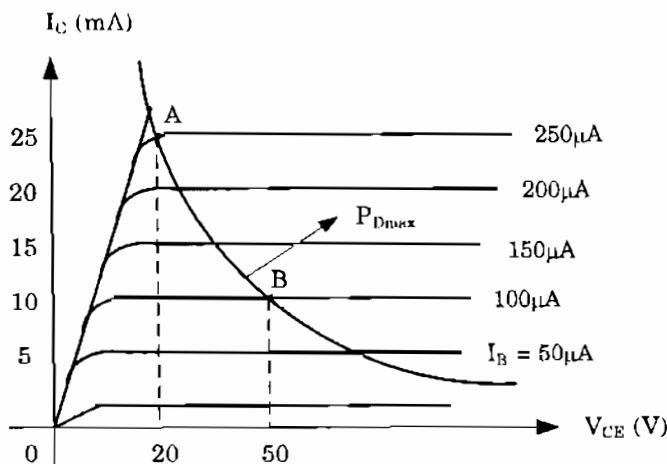

Hình 4.1: Đường giới hạn  $P_{Max}$


## §4.2- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT HẠNG A

Mạch khuếch đại công suất hạng A chỉ dùng một transistor nên còn gọi là mạch công suất đơn.

### 1. Mạch cơ bản

Trong mạch điện hình 4.2 dùng một transistor rãp kiểu E chung, tải đặt trực tiếp ở cực C.

Thông thường tải có trị số điện trở nhỏ để khi nhận dòng điện lớn sẽ cho ra công suất lớn, vì công suất tỉ lệ với bình phương dòng điện theo công thức:  $P = RI^2$ .

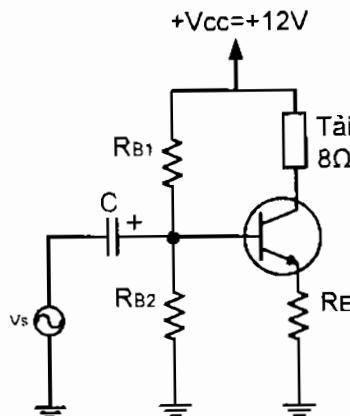

Hình 4.2: Mạch khuếch đại công suất cơ bản

Thí dụ: Tải là loa trong các máy khuếch âm thường có tổng trở  $4\Omega$ ,  $8\Omega$  hay  $16\Omega$ .

Giả thiết tải có điện trở  $R_L = 8\Omega$ ,  $R_E = 8\Omega$  và  $V_{CC} = 12V$  như hình 4.2. Transistor khuếch đại hạng A sẽ có:

$$V_{CE} = \frac{1}{2} V_{CC} = \frac{1}{2} 12 = 6V$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_L + R_E} = \frac{V_{CC} - \frac{1}{2} V_{CC}}{R_L + R_E} = \frac{1}{2} \frac{V_{CC}}{R_L + R_E} = \frac{1}{2} \frac{12}{8+8} = 375mA$$

Như vậy, điểm làm việc tĩnh của transistor có tọa độ Q ( $V_{CE} = 6V$ ,  $I_C = 375mA$ ).

Khảo sát dạng sóng trên đặc tuyến ngõ ra hình 4.3 ta có:

$$\Delta I_C = 2i_{cmax} = 750mA$$

$$\Delta V_{CE} = 2v_{cemax} = 12V$$


Suy ra:  $i_{cmax} = 375mA = 0,375A$

$$v_{cemax} = 6V$$

Công suất xoay chiều ra trên tải  $R_L$  và  $R_E$  là công suất hiệu dụng được tính theo công thức:

$$P_{O\max} = \frac{V_{cc\max}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{i_{c\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{cc\max} i_{c\max}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 6 \times 0,375 = 1,125W$$

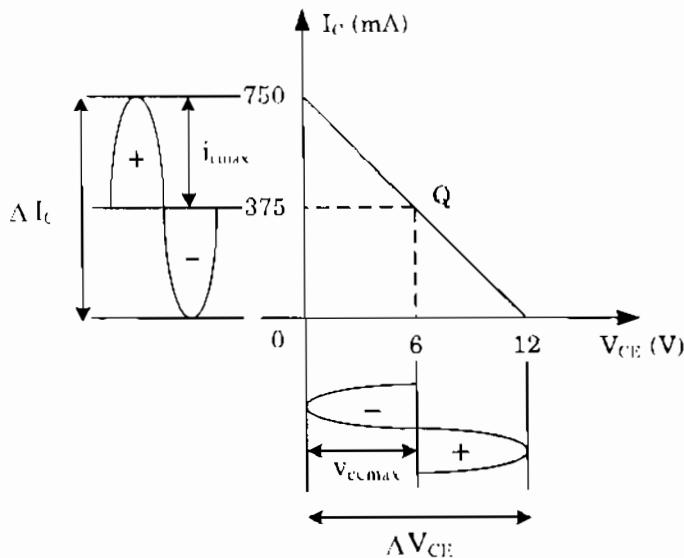

Hình 4.3: Dạng sóng trên đặc tuyến ngõ ra

Công suất xoay chiều ra trên tải  $R_L$ :

$$P_{O\max} = R_L \left( \frac{i_{c\max}}{\sqrt{2}} \right)^2 = 8 \left( \frac{0,375}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0,562W$$

Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên transistor:

$$P_D = I_c V_{ce} = \frac{1}{2} \times \frac{V_{cc}}{R_L + R_E} \times \frac{1}{2} V_{cc}$$

$$\Rightarrow P_D = \frac{1}{4} \times \frac{V_{cc}^2}{R_L + R_E} = \frac{1}{4} \times \frac{12^2}{8 + 8} = 2,25W$$

Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên tải và  $R_L$ :

$$\begin{aligned}
 P_R &= (R_L + R_E) I_C^2 = R_L + R_E \left( \frac{1}{2} \times \frac{V_{CC}}{R_L + R_E} \right)^2 \\
 \Rightarrow P_R &= \frac{1}{4} \times \frac{V_{CC}^2}{R_L + R_E} = \frac{1}{4} \times \frac{12^2}{8+8} = 2,25W \\
 \text{Đối với hạng A} \text{ do } V_{CE} &= \frac{1}{2} V_{CC} \text{ nên công suất } P_D = P_R. \\
 \text{Công suất điện} &\text{được cung cấp bởi nguồn } V_{CC} \text{ là:} \\
 P_{CC} &= P_D + P_R = \frac{1}{4} \times \frac{V_{CC}^2}{R_L + R_E} + \frac{1}{4} \times \frac{V_{CC}^2}{R_L + R_E} \\
 \Rightarrow P_{CC} &= \frac{1}{2} \times \frac{V_{CC}^2}{R_L + R_E} = \frac{1}{2} \times \frac{12^2}{8+8} = 4,5W
 \end{aligned}$$

Hiệu suất của mạch là:

$$\eta = \frac{P_D}{P_{CC}} 100\% = \frac{0,562}{4,5} 100\% = 12,5\%$$

Trường hợp không có  $R_E$  thì hiệu suất của mạch là:

$$\eta = \frac{P_D}{P_{CC}} 100\% = \frac{1,125}{4,5} 100\% = 25\%$$

Đây là hiệu suất tối đa có thể nhận được trên tải đối với mạch khuếch đại công suất hạng A theo sơ đồ cơ bản hình 4.2.

### Nhận xét:

- Điện trở  $R_E$  trong mạch công suất nhận dòng điện tải rất lớn nên tiêu hao công suất cũng rất lớn một cách vô ích. Trong các mạch khuếch đại công suất như trên người ta thường không dùng điện trở  $R_E$ . Trường hợp cần dùng  $R_E$  để ổn định nhiệt thì chỉ chọn trị số  $R_E$  rất nhỏ so với tải  $R_L$  để công suất tiêu hao trên  $R_E$  không đáng kể.

- Do tải thường có trị số điện trở nhỏ nên dòng điện tĩnh qua transistor rất lớn, trị số này có thể quá giá trị  $I_{emax}$  của một số transistor trong khi công suất tiêu tán thực sự không lớn lắm.

- Mạch khuếch đại có hiệu suất thấp ( $\eta \leq 25\%$ ).

Để cải tiến người ta dùng mạch khuếch đại có biến áp ra.

## 2. Mạch khuếch đại hạng A có biến áp ra

Mạch điện hình 4.4 là mạch khuếch đại công suất dùng biến áp ra đưa tín hiệu xoay chiều ở ngõ ra của transistor ra tăi  $R_L$ .

Bộ biến áp có bốn tỉ lệ theo số vòng dây sơ cấp  $N_1$  và thứ cấp  $N_2$ :

- Tỉ lệ điện áp:  $\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$

- Tỉ lệ cường độ dòng điện:  $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$

- Tỉ lệ công suất:  $\frac{P_1}{P_2} = 1$

- Tỉ lệ tổng trở:  $\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$


Các giá trị điện áp, dòng điện, công suất trong các tỉ lệ trên là giá trị hiệu dụng.

Nếu tải nối trực tiếp vào cực C của transistor như trong hình 4.2 thì công suất  $P_R$  là công suất nhiệt tiêu hao vô ích trên tải và  $R_E$ . Muốn tăng hiệu suất cho mạch khuếch đại người ta dùng biến áp ở ngõ ra để loại bỏ công suất  $P_R$ .

Bây giờ tải là  $R_L$  đặt ở thứ cấp nên trong tính toán phải quy đổi về tải ở sơ cấp gọi là  $R'_L$  và tính theo tỉ lệ về tổng trở.

Ta có:  $\frac{R'_L}{R_L} = \frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$


Suy ra:  $R'_L = R_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$

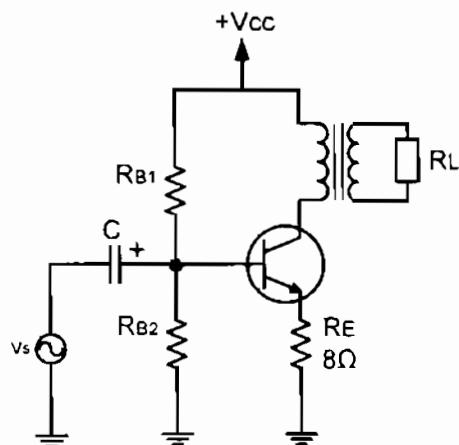

Hình 4.4: Mạch công suất có biến áp ra

Thí dụ: tải  $R_L = 8\Omega$ , biến áp ra có tỉ lệ  $\frac{N_1}{N_2} = 25$  thì tải quy về sơ cấp:

$$R_L' = R_L \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 8 (25)^2 = 5 k\Omega$$

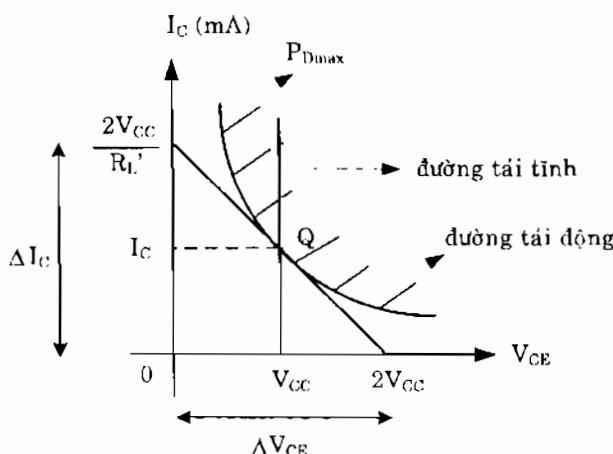

Hình 4.5: Đặc tuyến ngõ ra với tải tĩnh và tải động

Khi xét trạng thái một chiều thì điện trở một chiều của cuộn sơ cấp chính là điện trở của dây đồng quấn cuộn sơ cấp có trị số rất

nhỏ khoảng vài chục  $\Omega$ . Như vậy, đường tải tĩnh có trị số điện trở rất nhỏ (vài chục  $\Omega$ ) nên là đường gần như thẳng đứng (hơi nghiêng về phía trái) từ điểm  $V_{CE} = V_{CC}$  kẻ thẳng lên. Đường tải động có trị số điện trở  $R_L$  lớn hơn hàng trăm lần (vài  $k\Omega$ ) nên có độ dốc nghiêng như hình 4.5.

Để tận dụng công suất tiêu tán cực đại của transistor, thường chọn điểm hoạt động Q là giao điểm giữa đường tải tĩnh và đường công suất  $P_{Dmax}$ , đường tải động sẽ đi qua Q và tiếp xúc với đường  $P_{Dmax}$ . Đường tải động sẽ cắt trực hoành ở trị số  $V_{CE} = 2V_{CC}$  và cắt trực tung ở trị số  $I_Cmax = 2V_{CC}/R_L$  (hình 4.5).

Qua đặc tuyến ngõ ra với đường tải động, khoảng biến thiên điện áp ra  $\Delta V_{CE}$  bây giờ là từ 0V đến  $2V_{CC}$  nghĩa là tăng gấp hai lần so với mạch cơ bản không có biến áp ra.

$$\text{Ta có: } \Delta V_{CE} = 2V_{CC} \Rightarrow v_{cemax} = V_{CC}$$

$$\Delta I_C = \frac{2V_{CC}}{R_L} \Rightarrow i_{cmax} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

Công suất ra trên tần: (xét ở sơ cấp)

$$P_{Omax} = \frac{i_{cmax}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{v_{cemax}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

Qua biến áp lý tưởng có tỉ lệ công suất  $P_1/P_2 = 1$  thì công suất này cũng chính là công suất ra trên tải ở thứ cấp.

Công suất tiêu tán nhiệt trung bình trên transistor:

$$P_D = V_{CC} I_C = V_{CC} \cdot \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

Trong mạch, cuộn sơ cấp có điện trở một chiều nhỏ không đáng kể nên công suất tiêu hao trên điện trở của cuộn dây  $P_R$  xem như bằng không.

Công suất điện được cung cấp bởi nguồn  $V_{CC}$ :

$$P_{CC} = P_D = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

Hiệu suất của mạch:

$$\eta = \frac{P_{o_{\max}}}{P_{cc}} = \frac{\frac{V_{cc}^2}{R_L}}{\frac{V_{cc}^2}{R_L + R_L}} = \frac{2R_L}{V_{cc}^2} = 100\% = 50\%$$

Như vậy, khi có biến áp ở ngõ ra hiệu suất của mạch đã được tăng lên từ 25% thành 50%.

Trong thực tế vẫn có công suất tiêu hao trên điện trở một chiều của cuộn sơ cấp nên vẫn có là  $P_R$  và các biến áp có hiệu suất tối đa khoảng 80% đến 90% (do có tổn hao trong mạch từ) nên hiệu suất của mạch khuếch đại công suất có biến áp ra cũng chỉ đạt đến khoảng 35%.

### 3. Bài toán phân tích mạch

Với một mạch khuếch đại công suất cụ thể ta có thể tính các thông số kỹ thuật của mạch như sau:

Tính điện áp phân cực  $V_B$ :

$$V_B \approx V_{cc} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$\approx 12 \frac{0,82}{2,2 + 0,82} = 3,25V$$

Tính dòng điện tĩnh  $I_C$ :

$$I_C \equiv I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{3,25 - 0,7}{47} = 54mA$$

Công suất ra trên tải ở sơ cấp:

$$P_{o_{\max}} = \frac{1}{2} V_{cc} I_C = \frac{1}{2} 12 \times 54 \times 10^{-3} = 0,324W$$

Công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn  $V_{CC}$ :

$$P_D = P_{cc} = I_C V_{cc} = 54 \cdot 10^{-3} \cdot 12 = 0,648W$$


Tổng trở tải quy về sơ cấp:

$$R_L' = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{12}{54 \cdot 10^{-3}} \approx 220\Omega$$

Với tổng trở tải là loa có  $R_L = 4\Omega$ , có thể tính tỉ lệ của biến áp ra loa:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{R_L'}{R_L} = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \frac{220}{4} = 55$$

Suy ra:  $\frac{N_1}{N_2} \approx 7,5$

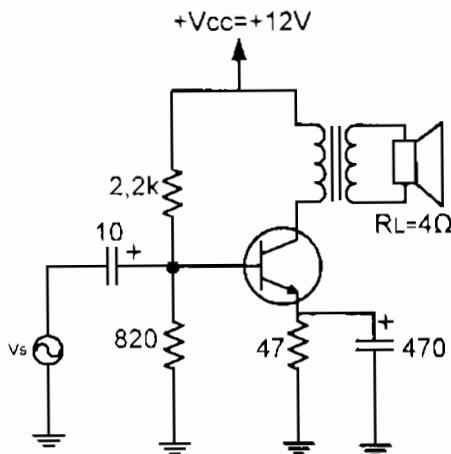

Hình 4.6: Mạch khuếch đại công suất tiêu biểu

#### 4. Bài toán tổng hợp mạch

Tính chọn linh kiện cho mạch khuếch đại công suất có công suất ra là 5W, tổng trở loa là  $4\Omega$ , nguồn  $V_{CC} = 12V$ .

Chọn sơ đồ như hình 4.6 nhưng phải tính lại trị số linh kiện.

Giả thiết có biến áp lý tưởng và tổn hao công suất trên cuộn sơ cấp không đáng kể nên mạch có hiệu suất:

$$\eta = 50\%$$

Công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn  $V_{CC}$ :

$$P_o = \frac{P_d}{\eta} = \frac{5}{0,5} = 10W$$

Tính dòng điện tĩnh  $I_C$ :

$$I_C = \frac{P_d}{V_{CC}} = \frac{10}{12} \approx 830mA$$

Điện trở tải quy về sơ cấp:

$$R_L' = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{12}{0,83} \approx 15\Omega$$

Tỉ lệ của biến áp:

$$\frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{R_L'}{R_L}} = \sqrt{\frac{15}{4}} \approx 2 \text{ lần}$$

Ta chọn điện áp  $V_E = 1V$  thì:

$$R_E \equiv \frac{V_E}{I_C} = \frac{1}{0,83} = 1,2\Omega$$

Chọn transistor khuếch đại có  $\beta = 80$ :

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 10,3mA$$

Để mạch được phân cực ổn định, chọn dòng điện qua cầu phân áp  $R_{B1}$  và  $R_{B2}$  là  $I_{RB} = 10I_B$ .

Như vậy:  $I_{RB} = 10I_B = 10 \times 10,3 = 103mA$ .

Tính điện trở  $R_{B2}$ :

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_{RB}} = \frac{V_U + 0,7}{I_{RB}} = \frac{1 + 0,7}{0,103} = 16\Omega$$

Tính điện trở  $R_{B1}$ :

$$R_{B1} \equiv \frac{V_{CC} - V_B}{I_{RB}} = \frac{12 - 1,7}{0,103} = 100\Omega$$

Tụ điện liên lạc thường chọn  $C = 5\mu F \div 10\mu F$

Tụ điện phân dòng  $C_E$  thường chọn  $C_E = 47\mu F \div 100\mu F$ .


## 5. Nhận xét

Qua các mạch phân tích trên cho thấy ở mọi thời điểm mạch khuếch đại liên tục nhận công suất điện từ nguồn  $V_{CC}$ . Khi mạch ở trạng thái tĩnh thì toàn bộ công suất  $P_D = I_C V_{CC}$  chỉ là công suất tiêu tán để đốt nóng transistor một cách vô ích. Mạch chỉ có hiệu suất cao khi tín hiệu vào có biên độ lớn, lúc đó, công suất của nguồn  $V_{CC}$  được cung cấp ra trên tải. Hiệu suất tối đa của mạch này chỉ đạt đến mức 50%.

Để tăng hiệu suất lên cao hơn người ta giảm dòng tĩnh  $I_C$  bằng cách đặt điểm làm việc gần về mức ngưỡng dẫn theo kiểu khuếch đại hạng B hay AB.

### §4.3- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT HẠNG B

Như đã phân tích trong phần các hạng khuếch đại, mạch khuếch đại hạng B có mức phân cực  $V_{BE} = 0V$  nên trong mạch điện hình 4.7, hai transistor  $T_1$  và  $T_2$  không được phân cực.

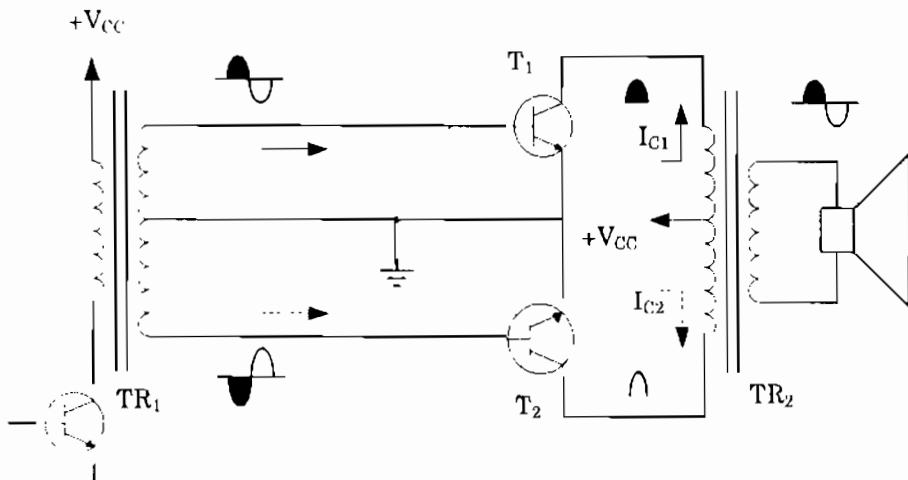

Hình 4.7: Khuếch đại công suất hạng B

Mạch khuếch đại hạng B chỉ khuếch đại được một bán kỵ nên tầng công suất hạng B phải dùng hai transistor  $T_1$  và  $T_2$  để luân phiên khuếch đại sẽ tạo lại đủ hai bán kỵ trên tải. Để thực hiện điều này cần dùng hai biến áp gồm  $TR_1$  là biến áp đảo pha (còn gọi là biến áp thúc hay lái do chữ Driver),  $TR_2$  là biến áp ngõ ra.

Biến áp  $TR_1$  có cuộn thứ cấp ba đầu ra với đầu giữa nối mass nên tín hiệu xoay chiều trên hai đầu ra là hai tín hiệu đảo pha nhau (hình 4.7).

Khi  $T_1$  nhận được bán kỵ dương làm transistor được phân cực nên  $T_1$  dẫn điện và có dòng  $I_{C1}$  (đường liền nét) qua nửa cuộn trên của cuộn sơ cấp biến áp  $TR_2$ . Lúc đó,  $T_2$  nhận được bán kỵ âm nên  $T_2$  không được phân cực sẽ ngừng dẫn.


Khi  $T_1$  nhận được bán kỵ âm làm  $T_1$  không được phân cực,  $T_1$  ngừng dẫn. Lúc đó,  $T_1$  nhận được bán kỵ dương làm transistor được phân cực,  $T_2$  dẫn điện và có dòng  $I_{C2}$  (đường rời nét) qua nửa cuộn dưới của cuộn sơ cấp biến áp  $TR_2$ .

Như vậy, hai transistor  $T_1$  và  $T_2$  sẽ luân phiên dẫn điện để tạo hai dòng điện  $I_{C1}$  và  $I_{C2}$  chạy luân phiên ngược chiều nhau trong cuộn sơ cấp. Khi hai dòng điện này cảm ứng sang thứ cấp sẽ cho đủ hai bán kỵ vào tải.

Hình 4.8 là đặc tuyến ngõ ra của mạch công suất hạng B. điểm làm việc tĩnh Q là điểm cắt trực hoành ở điểm  $V_{CE}$ , đường tải tĩnh gần như thẳng đứng từ điểm Q song song với trực tung vì điện trở cuộn sơ cấp nhỏ.

Để có công suất ra lớn nhất thì đường tải động là đường thẳng từ Q vẽ tiếp xúc với đường công suất tiêu tán cực đại  $P_{Dmax}$  tại điểm Q với tọa độ:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{2R_L} \quad V_{CE} = \frac{V_{CC}}{2}$$

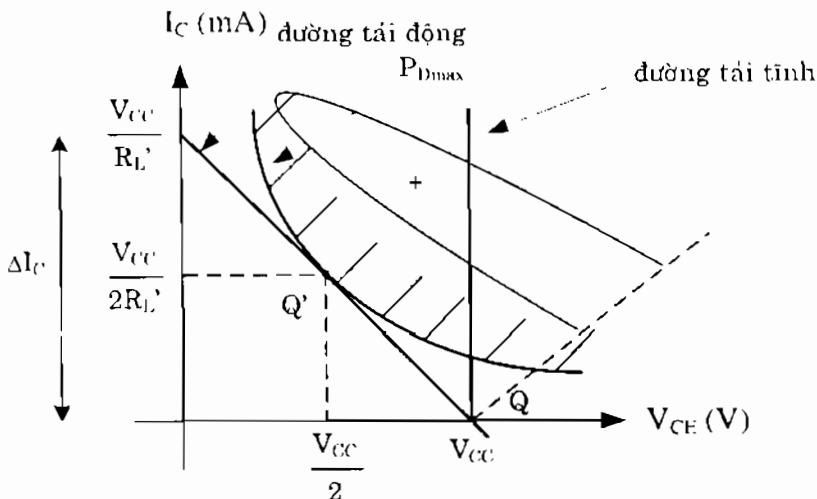

Hình 4.8: Đặc tuyến ngõ ra của mạch công suất henger B

$$\text{Đường tải động cắt trực tung tại điểm } I_{C\max} = \frac{V_{cc}}{R_L'}$$

Tải  $R_L'$  là tải  $R_L$  được quy về sơ cấp nhưng chỉ xét nửa cuộn trên hoặc dưới. Nếu gọi số vòng dây của nửa cuộn sơ cấp là  $N_1$  và số vòng dây thứ cấp là  $N_2$  thì:

$$\frac{R_L'}{R_L} = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \Rightarrow R_L' = R_L \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

Điểm  $Q'$  tiếp xúc với đường công suất cực đại  $P_{D\max}$  nên ở điểm này công suất tiêu tán cũng chính là  $P_{D\max}$ . Ta có:

$$P_{D\max} = I_C \cdot V_{CE} = \frac{V_{cc}}{2R_L'} \cdot \frac{V_{cc}}{2} = \frac{V_{cc}^2}{4R_L'}$$

Như vậy, nếu có một transistor với  $P_{D\max}$  cụ thể thì khi chọn nguồn  $V_{cc}$  ta sẽ tính được tải  $R_L'$  để chọn tiếp biến áp và tải  $R_L$  ở thứ cấp.

Theo đặc tuyến ra hình 4.8 ta có:

$$\Delta I_C = i_{c\max} = \frac{V_{cc}}{R_L'} \quad (\text{vì chỉ có một bán kỵ})$$

$$\Delta V_{cL} = v_{cemax} = V_{CC} \quad (\text{vì chỉ có một bán kỵ})$$

Như vậy, công suất ra cực đại do hai transistor cung cấp:

$$\begin{aligned} P_{o1} &= \frac{i_{emax}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_{cemax}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{V_{CC}}{\sqrt{2} R_L} \cdot \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC}^2}{2 R_L} \end{aligned}$$

Ở trạng thái tĩnh, hai transistor không tiêu hao điện. Khi khuếch đại thì dòng điện đốt nóng transistor chính là dòng điện  $I_C$  ở trị số trung bình:

$$\bar{I}_C = \frac{i_{emax}}{\pi} = \frac{V_{CC}}{\pi R_L}$$

Công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn  $V_{CC}$ :


$$P_{CC} = 2 V_{CC} \bar{I}_C = 2 V_{CC} \frac{V_{CC}}{\pi R_L} \Rightarrow P_{CC} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

Suy ra hiệu suất cực đại của mạch:

$$\eta = \frac{P_o}{P_{CC}} 100\% = \frac{\frac{V_{CC}^2}{2 R_L}}{\frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}^2}{R_L}} 100\% = \frac{\pi}{4} 100\% \Rightarrow \eta = 78,5\%.$$

Như vậy, mạch khuếch đại hạng B có hiệu suất cao hơn ( $\eta = 78,5\%$ ) so với mạch khuếch đại hạng A ( $\eta = 50\%$ ). Tuy nhiên, ở hạng B có nhược điểm rất lớn là tín hiệu ra bị biến dạng xuyên trực vì khi phân cực  $V_{BE} = 0V$  thì tín hiệu trong khoảng điện áp từ 0V đến  $V_T$ , hai transistor chưa dẫn điện. Khi điện áp qua trị số  $V_T$  hai transistor mới dẫn điện và khuếch đại. Hình 4.9 cho thấy dạng tín hiệu ra bị biến dạng xuyên trực (Crossover - Distortion).

Dạng dòng điện  $I_{B1} - I_{B2}$  cũng chính là dạng dòng điện  $I_{C1} - I_{C2}$  và là dạng tín hiệu ra bị biến dạng xuyên trực. Đây chính là lý do mà mạch công suất hạng B không được sử dụng.

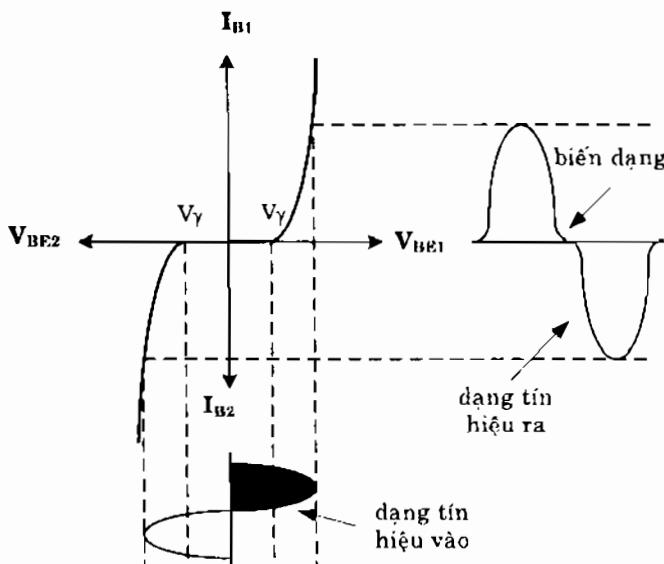


Hình 4.9

#### §4.4- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT HẠNG AB

Để tránh nhược điểm gây ra biến dạng xuyên trực ở tín hiệu ra trong mạch khuếch đại hạng B, người sử dụng mạch khuếch đại hạng AB như sơ đồ hình 4.10.

Trong mạch điện hình 4.10 hai transistor công suất  $T_1 - T_2$  được phân cực bằng cầu phân áp  $R_{B1} - R_{B2}$  để có điện áp phân cực cho hai cực B với mức  $V_{B1} = V_{B2} = V_Y$  ( $0,6V$  cho chất Si và  $0,2V$  cho chất Ge).

Ở trạng thái tĩnh hai transistor được phân cực vừa dẫn điện nên các dòng điện  $I_B$ ,  $I_C$  coi như bằng không. Khi vừa có tín hiệu thì hai transistor sẽ luôn phiên dẫn điện và cũng cho ra đủ hai bán kỵ trên tải. Với cách phân cực này sẽ tránh được hiện tượng biến dạng xuyên trực. Các thông số kỹ thuật của mạch như  $P_O$ ,  $P_{CE}$ ,  $\eta$  vẫn có cách tính giống như mạch công suất hạng B.

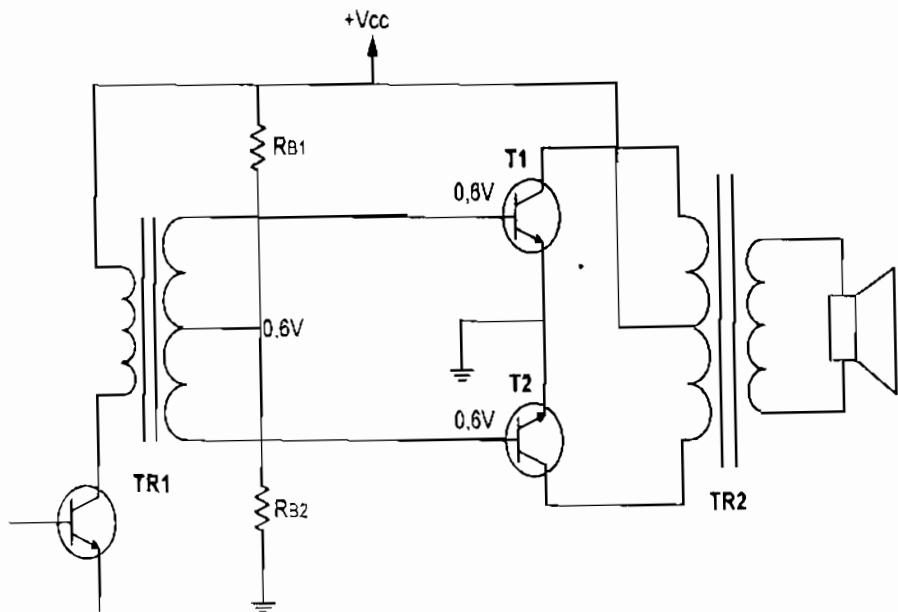

Hình 4.10: Khuếch đại công suất hạng AB


## §4.5- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT KIẾU OTL

Hiện nay các mạch khuếch đại công suất hạng AB dùng hai bộ biến áp đảo pha và biến áp ra không được thông dụng vì hai biến áp này có kích thước lớn, nặng nề, đắt tiền, hiệu suất thấp và dải tần số làm việc không rộng. Người ta dùng nhiều cách để lẩn lút bỏ các biến áp này và mạch công suất bây giờ gọi là mạch OTL (do viết tắt của Output Transformer Less: không có biến áp ngõ ra).

### 1. Mạch OTL có biến áp đảo pha

Sơ đồ mạch điện hình 4.11 là mạch công suất chỉ còn dùng biến áp đảo pha. Bây giờ cuộn thứ cấp chia ra hai phần độc lập nhau nên còn được gọi là biến áp có sáu dây ra.

Hai cuộn thứ cấp của biến áp đảo pha được quấn cùng số vòng nhưng cuộn trên được lấy điểm đầu nối vào cực  $B_1$ , cuộn dưới được lấy điểm cuối nối vào cực  $B_2$ . Như vậy, tín hiệu đưa vào hai cực  $B_1$  và  $B_2$  cũng là hai tín hiệu đảo pha nhau.

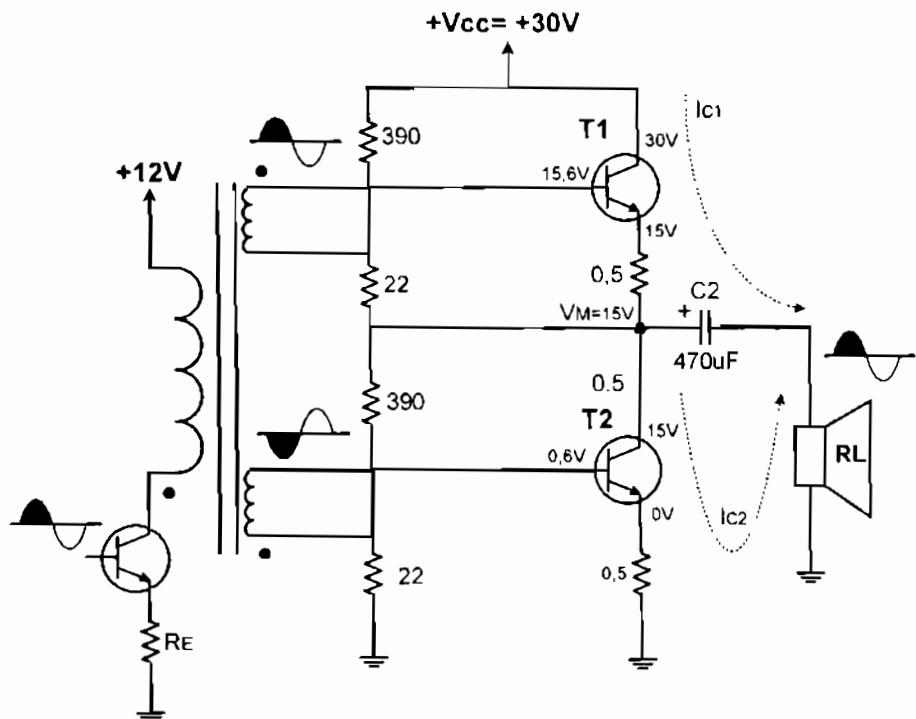

Hình 4.11: Mạch OTL có biến áp đảo pha 6 dây ra

Hai cuộn thứ cấp của biến áp đảo pha được quấn cùng số vòng nhưng cuộn trên được lấy điểm đầu nối vào cực  $B_1$ , cuộn dưới được lấy điểm cuối nối vào cực  $B_2$ . Như vậy, tín hiệu đưa vào hai cực  $B_1$  và  $B_2$  cũng là hai tín hiệu đảo pha nhau.

Bốn điện trở trong mạch tạo thành cầu phân áp cho ra điện áp điểm giữa là  $V_M = \frac{1}{2}V_{CC}$ . Mỗi cầu phân áp dùng để phân cực cho hai cực  $B_1$  và  $B_2$  để hai transistor có  $V_{BE} = V_T = 0,6V$ .

Do hai transistor chỉ được phân cực ở mức vừa dẫn điện nên mạch vẫn có các dòng điện  $I_{B1}$ ,  $I_{B2}$ ,  $I_{C1}$ ,  $I_{C2}$  bằng 0. Điện áp trên các cực có trị số như trên sơ đồ.

Khi cực  $B_1$  nhận được bán kỵ dương là  $T_1$  được phân cực sẽ dẫn điện, lúc đó cực  $B_2$  nhận được bán kỵ âm làm  $T_2$  không được

phản cực nên ngưng dẫn. Dòng điện  $I_{C1}$  sẽ đi từ nguồn qua  $T_1$  nạp vào tụ  $470\mu F$  và đi ngang tải theo chiều từ trên xuống cho ra bán kỵ dương (dòng điện có đường liền nét).

Như vậy, trên tải vẫn nhận đủ cả hai bán kỵ.

Trong mạch này mỗi transistor công suất chỉ nhận  $\frac{1}{2}$  nguồn  $V_{CC}$  nên có các thông số của tín hiệu ra:

$$\Delta V_{CE} = \frac{1}{2} V_{CC} = V_{ce\max}$$

$$\Delta I_c \cong \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{CC}}{R_L} = i_{c\max} \quad (R_E \ll R_L \text{ nên bỏ qua } R_E)$$

Công suất ra trên tải do hai transistor cấp:

$$P_o = \frac{i_{c\max}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_{ce\max}}{\sqrt{2}}$$

$$P_o = \frac{V_{ce}}{2\sqrt{2} R_L} \cdot \frac{V_{CC}}{2\sqrt{2}} = \frac{V_{CC}^2}{8 R_L}$$

Ở trạng thái tĩnh hai transistor không dẫn nên không tiêu hao công suất điện. Khi khuếch đại, dòng điện đốt nóng hai transistor chính là dòng điện trung bình  $\bar{I}_c$  được tính theo công thức:

$$\bar{I}_c = \frac{i_{c\max}}{\pi} = \frac{V_{CC}}{2\pi R_L}$$

Công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn  $V_{CC}$ :


$$P_{cc} = V_{CC} \bar{I}_c = V_{CC} \frac{V_{CC}}{2\pi R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2\pi R_L}$$

Hiệu suất của mạch:

$$\eta = \frac{P_o}{P_{cc}} \times 100\% = \frac{8 R_L}{V_{CC}^2} = \frac{\pi}{4} \times 100\% = 78,5\%$$

Ta vẫn có hiệu suất là  $\eta = 78,5\%$  và đây là hiệu suất thực chứ không bị giảm nhỏ do tổn hao trên biến áp ra như các mạch trước.

## 2. Mạch công suất OTL ráp bổ phụ

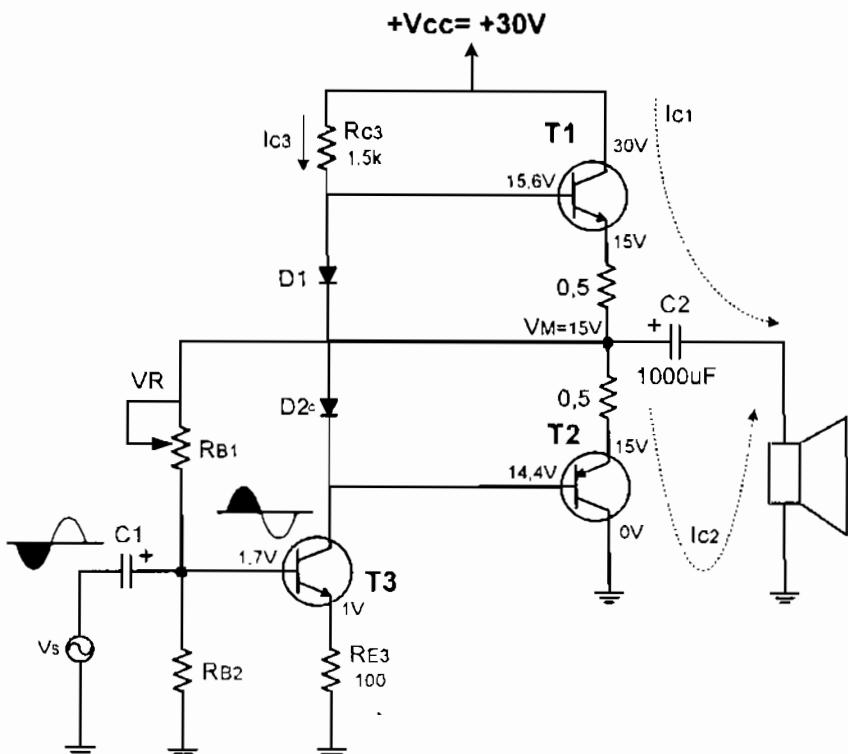

Hình 4.12a: Mạch công suất OTL ráp kiểu bổ phụ

Nếu bỏ biến áp đảo pha thì mạch sẽ có hiệu suất cao hơn, giảm giá thành, gọn nhẹ và dài tần số làm việc rộng hơn vì tránh các nhược điểm của biến áp đảo pha. Vì thế người ta dùng mạch OTL bổ phụ với hai transistor công suất khác loại, T<sub>1</sub> là transistor NPN, T<sub>2</sub> là transistor PNP và T<sub>3</sub> là transistor thúc thay cho biến áp đảo pha (vì mạch bây giờ không cần đảo pha nữa).

a) Điều kiện của mạch bổ phụ:

- T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> là hai transistor có cùng công suất P<sub>Dmax</sub>.

- $T_1$  và  $T_2$  là hai transistor có cùng độ khuếch đại  $\beta$ .
- $T_1$  và  $T_2$  là hai transistor được chế tạo cùng chất Si hay Ge (thường là Si).
- $T_1$  là loại NPN và  $T_2$  là loại PNP.

Do  $T_1$  và  $T_2$  có cùng các thông số kỹ thuật nên trong mạch điện phải có cùng điều kiện làm việc, mỗi transistor phải chịu  $\frac{1}{2}V_{CC}$ . Như vậy điện áp điểm giữa:

$$V_M = \frac{1}{2}V_{CC} = 15V$$

Hai transistor được phân cực hạng AB ở mức vừa dẫn điện nên có dòng điện tĩnh rất nhỏ đi qua  $T_1$ ,  $T_2$ .

Điện áp trên các cực của  $T_1$ ,  $T_2$ :

$$\begin{array}{ll} V_{C1} = V_{CC} = 30V & V_{C2} = 0V \\ V_{E1} = V_M = 15V & V_{E2} = V_M = 15V \\ V_{B1} = V_{E1} + V_{BE} & V_{B2} = V_M - V_{BE} \\ = 15V + 0,6V = 15,6V & = 15V - 0,6V = 14,4V \end{array}$$

( $T_1$  loại NPN phân cực dương)      ( $T_2$  loại PNP phân cực âm)

b) Xét transistor thứ  $T_3$ :

Trong mạch này  $T_3$  là transistor tạo phân cực cho  $T_1$  –  $T_2$

Ta có:  $V_{B2} = V_{C3} = 14,4V$

$$V_{B1} = V_{B2} + 2V_D = 14,4V + (2 \cdot 0,6V) = 15,6V$$

Hai diod  $D_1$  –  $D_2$  dùng để tạo mức chênh lệch điện áp  $2V_D = 1,2V$  để phân cực chênh lệch cho cực  $B_1$  và  $B_2$ .

$$\text{Đồng thời: } V_{B1} = V_{CC} - I_{C3}R_{C3} = 15,6V$$

Như vậy, để có điện áp phân cực đúng cho cực  $B_1$  –  $B_2$  và cho ra điện áp điểm giữa  $V_M = \frac{1}{2}V_{CC}$  thì phải có dòng điện  $I_{C3}$  đúng. Theo sơ đồ ta có:

$$\begin{aligned} V_{B1} &= V_{CC} - I_{C3}R_{C3} = 15,6V \\ \Rightarrow I_{C3} &= \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_{C3}} = \frac{30V - 15,6V}{1,5k\Omega} \geq 10mA \end{aligned}$$

Từ đó suy ra:

$$\begin{aligned} V_{E3} &= I_{C3}R_{E3} = 10\text{mA} \times 100\Omega = 1\text{V} \\ \Rightarrow V_{B3} &= V_{E3} + V_{BE} = 1\text{V} + 0,7\text{V} = 1,7\text{V} \end{aligned}$$

$T_3$  là transistor phân cực hạng A nên có  $V_{BE} = 0,7\text{V}$

Để có  $I_{C3} = 10\text{mA}$  thì điện áp  $V_{B3}$  phải bằng  $1,7\text{V}$ . Các trị số này phải thật chính xác. Để có được điện áp phân cực chính xác người ta phải dùng biến trở VR điều chỉnh phân cực cho cực  $B_3$ .

Tóm lại: Nếu  $V_{B3}$  đúng thì  $T_1 - T_2$  cũng được phân cực đúng hạng AB và cho điện áp điểm giữa  $V_M = \frac{1}{2}V_{CC}$ . Biến trở VR còn được gọi là biến trở chỉnh điểm giữa  $V_M$ .

c) Xét trạng thái xoay chiều:

$T_3$  là mạch khuếch đại hạng A rạp kiểu E chung nên là mạch khuếch đại đảo pha. Tín hiệu xoay chiều của nguồn v<sub>s</sub> được đưa vào cực  $B_3$  và khuếch đại ra ở cực  $C_3$  là hai tín hiệu đảo pha đủ cả hai bán kỳ (hình 4.12a). Tín hiệu này đồng thời được đưa vào cực  $B_1$  và  $B_2$  của tầng công suất OTL bổ phụ.

Hai diod D<sub>1</sub> – D<sub>2</sub> dùng để tạo điện áp  $2V_D$  phân cực chênh lệch một chiều cho cực  $B_1, B_2$  nhưng do diod có tính ghim áp nên đối với tín hiệu xoay chiều thì  $\Delta V_D = 0\text{V}$ , mức điện áp của tín hiệu xoay chiều đưa vào cực  $B_1$  và  $B_2$  gần như bằng nhau.

- Khi  $T_3$  cho ra bán kỳ dương thì điện áp  $V_{B1}$  tăng nên  $T_1$  được phân cực và  $T_1$  dẫn điện. Lúc đó, điện áp  $V_{B2}$  cũng tăng nên  $T_2$  không được phân cực và  $T_2$  ngưng dẫn (vì  $T_2$  là transistor loại PNP). Dòng điện  $I_{C1}$  sẽ đi từ nguồn  $+V_{CC}$  qua  $T_1$  nạp qua tụ  $1000\mu\text{F}$  và đi qua tải theo chiều từ trên xuống mass cho ra bán kỳ dương trên tải (dòng điện có đường liền nét).

- Khi  $T_3$  cho ra bán kỳ âm thì điện áp  $V_{B1}$  giảm nên  $T_1$  không được phân cực và  $T_1$  ngưng dẫn. Lúc đó, điện áp  $V_{B2}$  cũng giảm nên  $T_2$  được phân cực và  $T_2$  dẫn điện (vì  $T_2$  là transistor loại PNP). Dòng điện  $I_{C2}$  sẽ do tụ  $1000\mu\text{F}$  xả điện qua  $T_2$  xuống mass và đi qua tải

theo chiều từ mass lên cho ra bán kỵ âm trên tải (dòng điện có đường rẽ nết).

Như vậy, hai transistor T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> cũng luân phiên dẫn điện và cho ra tải đủ cả hai bán kỵ.

Khi đó hoạt động mỗi transistor chỉ chịu  $\frac{1}{2}$  nguồn V<sub>CC</sub>, ta có:

$$i_{c\max} \cong \frac{V_{CC}}{2 R_L} \quad (R_E \ll R_L)$$

Công suất ra cực đại trên tải:

$$P_{o\max} = R_L i_c^2 \quad \left( i_c = \frac{i_{c\max}}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow P_{o\max} = R_L \left( \frac{V_{CC}}{2 \sqrt{2 R_L}} \right)^2 = \frac{V_{CC}^2}{8 R_L}$$

Công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn V<sub>CC</sub>:

$$P_{cc} = V_{CC} \bar{I} = V_{CC} \frac{i_{c\max}}{\pi} = V_{CC} \frac{V_{CC}}{2 \pi R_L}$$

$$P_{cc} = \frac{V_{CC}^2}{2 \pi R_L}$$

Hiệu suất của mạch :

$$\eta = \frac{P_{o\max}}{P_{cc}} 100\% = \frac{\frac{V_{CC}^2}{8 R_L}}{\frac{V_{CC}^2}{2 \pi R_L}} 100\%$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{\pi}{4} 100\% = 78,5\%$$

Ở trạng thái tĩnh hai transistor T<sub>1</sub> và T<sub>2</sub> dẫn điện rất yếu nên được xem như không tiêu hao công suất. Khi khuếch đại tín hiệu thì hai transistor bị đốt nóng với công suất tiêu tán:

$$P_T = P_{CC} - P_{o\max}$$

$$= \frac{V_{cc}^2}{2\pi R_L} - \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$$

Thực ra công thức trên chỉ đúng với trường hợp ngõ ra có  $P_{o_{max}}$ . Trị số  $P_T$  có thay đổi theo  $P_o$ , để xác định trị số  $P_{T_{max}}$  người ta phải tìm điểm cực đại của công thức trên bằng cách lấy đạo hàm và cho đạo hàm bằng 0 để tìm giá trị cực đại.

Ta sẽ có:

$$P_{T_{max}} \cong 0,05 \frac{V_{cc}^2}{R_L} \quad (\text{chung cho hai transistor})$$

Lập tỉ số với  $P_{o_{max}}$  ta có:

$$\frac{P_{T_{max}}}{P_{o_{max}}} = \frac{0,05 \frac{V_{cc}^2}{R_L}}{\frac{V_{cc}^2}{8R_L}} = 0,4$$

Như vậy:  $P_{T_{max}} = 0,4P_{o_{max}} = 0,4 \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$


Mỗi transistor sẽ chịu  $\frac{1}{2}$  công suất  $P_{T_{max}}$  trên.

### 3. Mạch công suất OTL ráp bổ phụ có tụ tăng cường

Mạch công suất OTL bổ phụ được phân cực hạng AB nên ở trạng thái tĩnh gần như không dẫn điện. Khi có tín hiệu xoay chiều 2 transistor luân phiên dẫn với dòng điện  $I_B$  khá lớn do là transistor công suất. Điều này sẽ làm biến độ tín hiệu xoay chiều ở ngõ vào mạch công suất OTL bị suy giảm tín hiệu.

Để bù trừ sự suy giảm này, tụ tăng cường Bootstrap được nối từ ngõ ra hồi tiếp dương về cực B của 2 hai transistor có tác dụng làm tăng lại biến độ tín hiệu ngõ vào.

Trong sơ đồ hình 4.12b, tụ  $C_B = 100\mu F$  là tụ tăng cường Bootstrap. Nếu không có tụ này thì biến độ tín hiệu ra cũng như công suất ra loa sẽ bị giảm nhỏ.

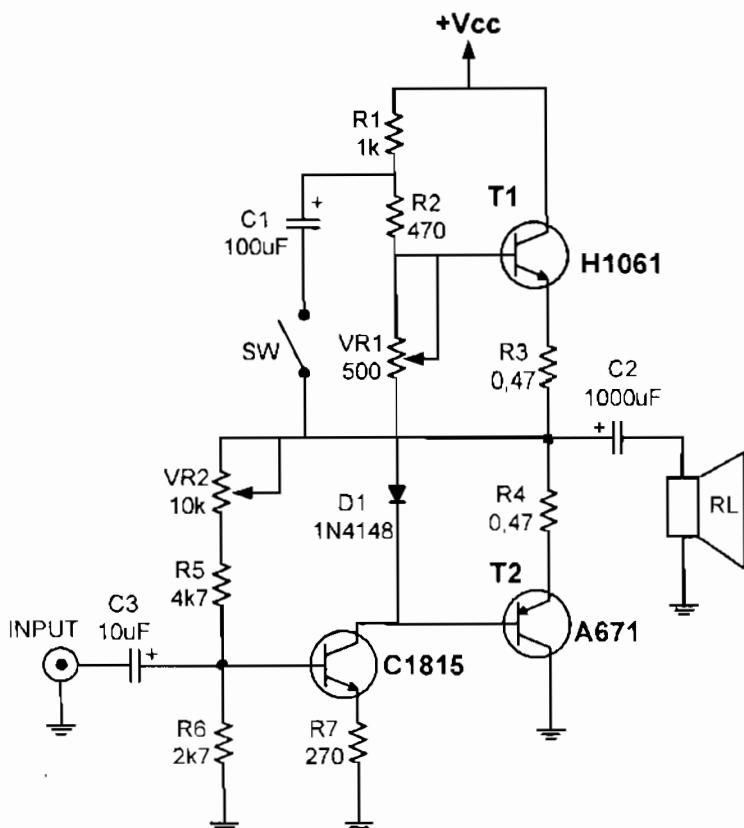

Hình 4.12b: Mạch OTL bù phu có tụ tần số


#### §4.6- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT KIỂU OCL

Trong mạch OTL, điện áp điểm giữa  $V_M = \frac{1}{2}V_{CC}$  và ở trạng thái tĩnh tụ ngõ ra phải chịu điện áp này. Khi khuếch đại tụ ngõ ra sẽ nạp điện làm điện áp trên tụ tần số tăng lên khi  $T_1$  dẫn và giảm khi  $T_2$  dẫn.

Tụ C có dung kháng  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$  tỉ lệ nghịch với f nên khi tín hiệu có tần số f khá thấp thì  $X_C$  đủ lớn và biên độ tín hiệu ra tải bị giảm nhỏ. Điều này làm cho đáp tuyến tần số ở ngõ ra bị giảm trong khoảng tần số thấp và thật thấp.

Người ta có thể bỏ tụ điện ngõ ra và gọi là mạch khuếch đại công suất OCL (do viết tắt của Output Capacitor Less: không có tụ điện ngõ ra).

Hình 4.13, mạch công suất OCL với hai nguồn đối xứng  $\pm V_{CC}$ .

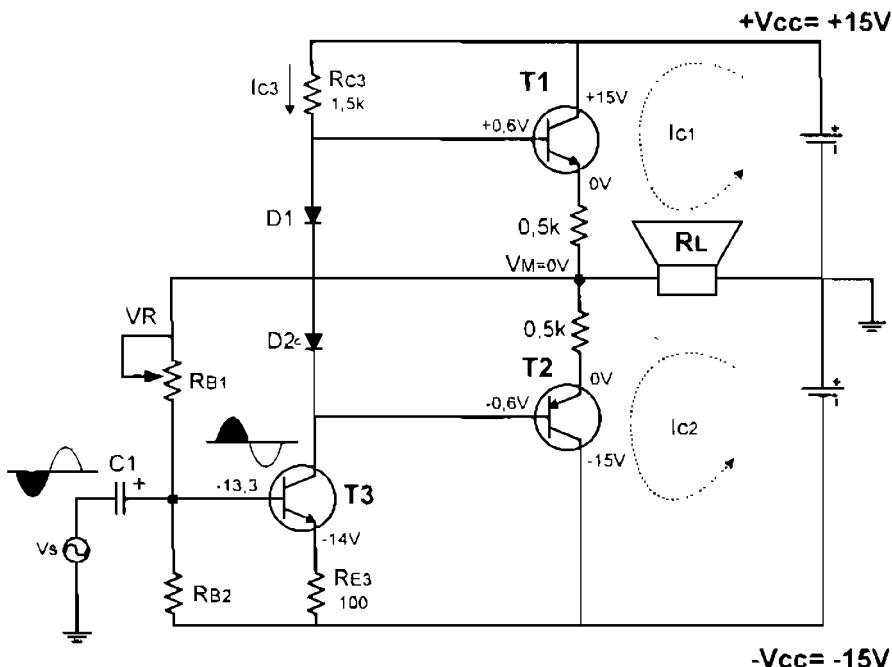

Hình 4.13: Mạch OCL ráp kiểu bỗ phụ

Trong mạch  $T_1$  và  $T_2$  vẫn là hai transistor khác loại ráp kiểu bỗ phụ,  $T_3$  là transistor thúc. Các linh kiện khác vẫn có trị số giống mạch điện hình 4.12 nhưng dùng với hai nguồn đối xứng  $\pm V_{CC} = \pm 15V$  nên điện áp các cực bây giờ có trị số với mass:

$T_1$  loại NPN dùng nguồn  $+V_{CC}$ ,  $T_2$  loại PNP dùng nguồn  $-V_{CC}$

$$V_{C1} = + V_{CC} = + 15V$$

$$V_{C2} = - V_{CC} = - 15V$$

$$V_{E1} = 0V$$

$$V_{E2} = 0V$$

$$V_{B1} = +0,6V \text{ (hạng AB)}$$

$$V_{B2} = - 0,6V \text{ (hạng AB)}$$

Hai diod D<sub>1</sub> – D<sub>2</sub> cũng dùng để tạo chênh lệch điện áp phân cực cho cực B<sub>1</sub> và B<sub>2</sub>. Dòng điện I<sub>C3</sub> phải có trị số đúng khoảng 10mA để giám áp qua R<sub>C3</sub> cho ra điện áp đúng phân cực B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> và cho ra điện áp điểm giữa V<sub>M</sub> = 0V.

Điểm giữa có điện áp V<sub>M</sub> = 0V nhưng không phải mass, do đó T<sub>3</sub> phải được phân cực đúng bằng biến trở VR (R<sub>B1</sub>) và trong mạch này T<sub>3</sub> có điện áp các cực như sau:

$$V_{C3} = V_{B2} = -0,6V$$

$$V_{E3} = I_{C3} \cdot R_{E3} + (-V_{CC}) = 10mA \times 100\Omega - 15V = -14V$$

$$V_{B3} = V_{E3} + V_{BE} = -14V + 0,7V = -13,3V \text{ (hạng A)}$$

Nếu biến trở VR điều chỉnh sai sẽ làm T<sub>3</sub> bị sai phân cực dẫn tới I<sub>C</sub> ≠ 10mA. Điều này dẫn đến V<sub>B1</sub> và V<sub>B2</sub> sai làm cho điện áp điểm giữa V<sub>M</sub> ≠ 0V (có thể âm hoặc dương). Lúc đó, có dòng điện một chiều qua tải (có thể là loa) sẽ làm hư tải. Trong thực tế có nhiều cách bảo vệ cho mạch khi điện áp điểm giữa V<sub>M</sub> ≠ 0V.

Do dùng nguồn đối xứng nên T<sub>1</sub> dùng nguồn dương +V<sub>CC</sub> và T<sub>2</sub> dùng nguồn âm -V<sub>CC</sub>. Dòng điện i<sub>Cmax</sub> bấy giờ:

$$i_{c_{max}} = \left| \frac{V_{CC}}{R_L} \right|$$

Công suất ra cực đại trên tải:

$$P_{O_{max}} = R_L i_c^2 = R_L \left( \frac{V_{CC}}{\sqrt{2} R_L} \right)^2 = \frac{V_{CC}^2}{2 R_L}$$

Công suất điện cung cấp cho mạch bởi nguồn ±V<sub>CC</sub>:

$$P_{cc} = 2V_{CC} \bar{I} = 2V_{CC} \frac{i_{c_{max}}}{\pi} = 2V_{CC} \frac{V_{CC}}{\pi R_L}$$


$$\Rightarrow P_{cc} = 2 \frac{V_{CC}^2}{\pi R_L} \quad (\text{V}_{CC} \text{ chỉ là điện áp của một nguồn})$$

Hiệu suất của mạch :

$$\eta = \frac{P_o}{P_{cc}} 100\% = \frac{\frac{V_{cc}^2}{2R_L}}{\frac{2V_{cc}^2}{\pi R_L}} 100\% = 78,5\%$$

## §4.7- MẠCH OCL RÁP DARLINGTON CÓ MẠCH VI SAI

### 1- Sơ đồ

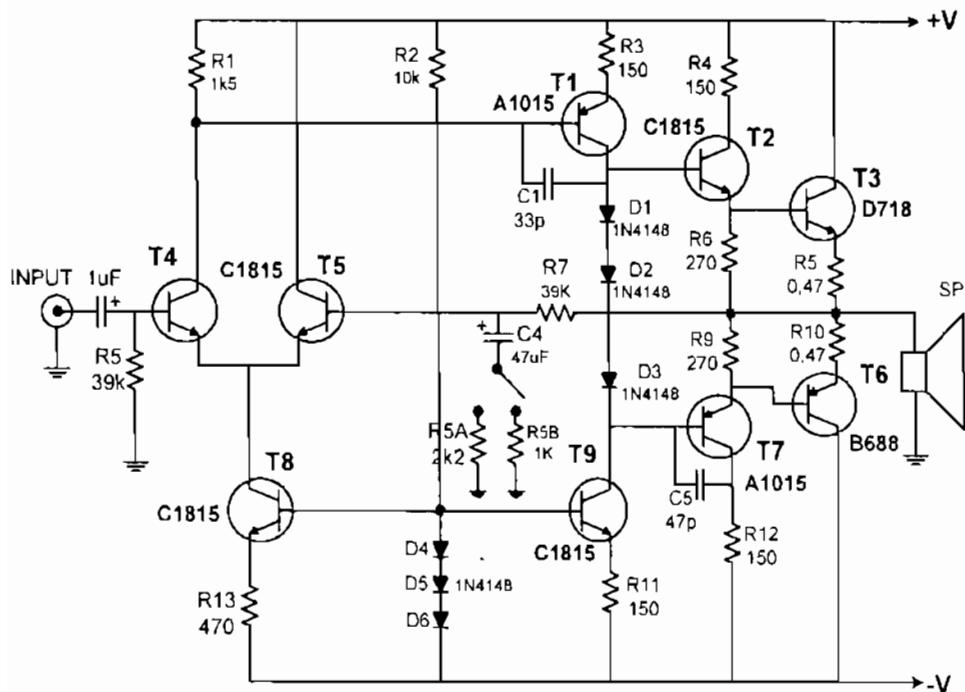

Hình 4.14a: Mạch OCL ráp Darlington có tầng vi sai

### 2- Nguyên lý


Ampli công suất lớn loại OCL thường dùng 4 transistor công suất ráp thành 2 cặp transistor Darlington bối phu nhau, ngõ vào của tầng công suất có mạch khuếch đại vi sai như sơ đồ hình 4.14a.

$T_2-T_3$  là cặp transistor NPN,  $T_6-T_7$  là cặp transistor PNP ráp kiểu Darlington. Hai cặp transistor này ráp bổ phụ nhau.

$T_4-T_5$  mạch khuếch đại vi sai,  $T_4$  nhận tín hiệu vào,  $T_5$  nhận tín hiệu hồi tiếp từ ngõ ra tạo hồi hiệp âm điện áp ghép nối tiếp để tính độ khuếch đại điện áp của toàn mạch.  $T_8$  là transistor ổn dòng cho mạch vi sai nhờ phân cực cho cực B bằng 3 diod  $D_4-D_5-D_6$ .

$T_1$  là transistor thúc có  $T_9$  là mạch ổn dòng nên không cần có tụ tần số tăng cường Bootstrap. Điện trở  $R_7$  kết hợp  $R_{5A}$  hay  $R_{5B}$  để xác định độ khuếch đại điện áp toàn khối. Tụ  $C_1-C_5$  là mạch hồi tiếp âm cho tần số cao tránh tiếng hú do dao động tự kích.

Mạch công suất hình 4.14b là mạch OCL có tầng vi sai nhưng không có transistor ổn dòng nên vẫn phải dùng tụ tần số tăng cường Bootstrap  $C_4$ .  $Q_1-Q_2$  là mạch khuếch đại vi sai,  $Q_3$  là transistor thúc,  $Q_4-Q_6$  và  $Q_5-Q_7$  là hai cặp transistor ráp kiểu Darlington bổ phụ.

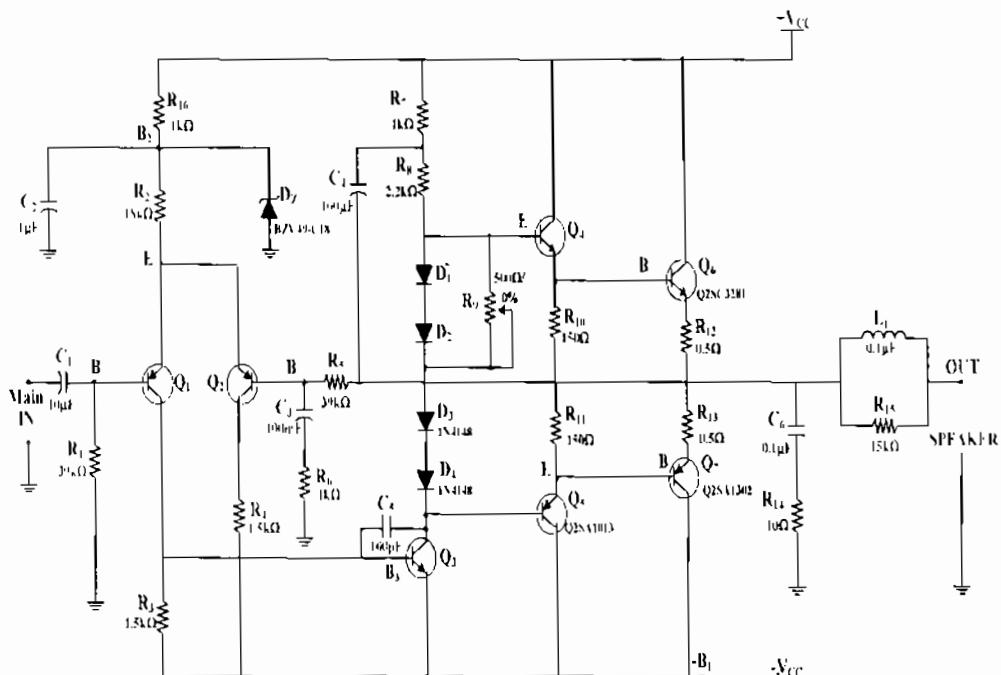


Hình 4.14b: Mạch OCL ráp Darlington tầng vi sai không ổn dòng

## §4.8- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT KIỂU BTL

Đối với các máy khuếch âm có công suất lớn còn dùng kiểu khuếch đại công suất BTL. Mạch BTL là mạch dùng hai mạch công suất OCL hay OTL cho tín hiệu ra trên hai đầu của một loa. Tín hiệu vào sẽ qua mạch khuếch đại đảo pha để cho ra hai tín hiệu ngược pha đồng thời đưa vào hai mạch công suất OCL hay OTL.

### 1- Sơ đồ khối

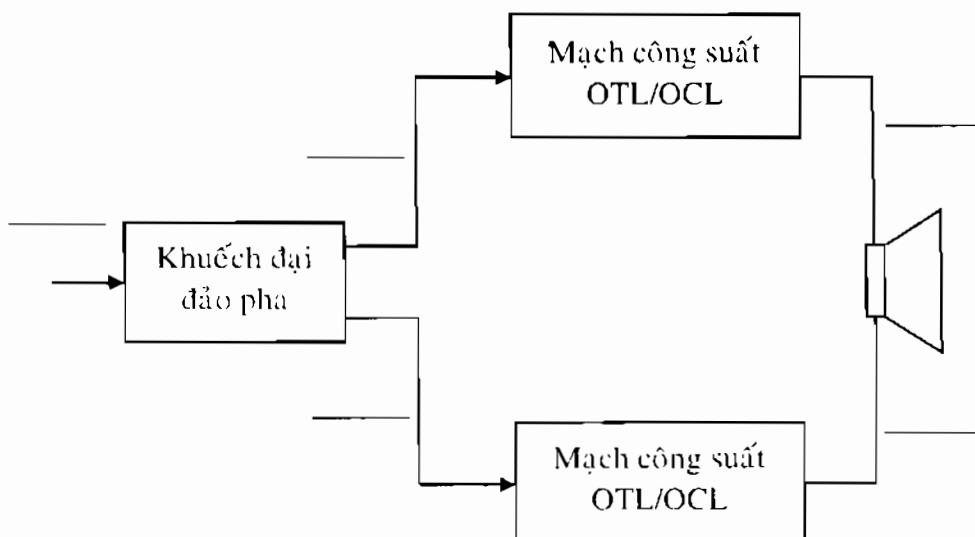

Hình 4.15: Sơ đồ khối mạch công suất BTL

### 2- Nguyên tắc

BTL do viết tắt của Bridge Transistor Line Out (ngõ ra dùng cầu transistor) hay Balance Transformerless (ngõ ra không có biến áp ráp đối xứng).

Hai tín hiệu ra trên hai đầu loa sẽ là hai tín hiệu cùng dạng nhưng đảo pha nhau làm tín hiệu cấp cho loa có biên độ điện áp tăng gấp đôi.

\* So với mạch công suất OTL:

$$\text{OCL} \quad P_{o\max} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L} \quad (\text{V}_{CC} \text{ là điện áp nguồn đơn})$$

$$\text{BTL} \quad P_{o\max} = \frac{(2V_{CC})^2}{8R_L} = \frac{4V_{CC}^2}{8R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \quad (\text{tăng gấp 4 lần})$$

\* So với mạch công suất OCL:

$$\text{OCL} \quad P_{o\max} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \quad (\text{V}_{CC} \text{ là điện áp nguồn đôi})$$

$$\text{BTL} \quad P_{o\max} = \frac{(2V_{CC})^2}{2R_L} = \frac{4V_{CC}^2}{2R_L} = \frac{2V_{CC}^2}{R_L} \quad (\text{tăng gấp 4 lần})$$


### 3- Sơ đồ mạch BTL dùng transistor

Mạch công suất BTL hình 4.16 gồm 2 mạch OTL giống hệt nhau cho tín hiệu ra trên hai đầu của chung một loa. Mỗi mạch OTL gồm 6 transistor từ Q<sub>2</sub> đến Q<sub>7</sub>, trong đó, Q<sub>2</sub> là mạch tiền khuếch đại thúc đồng thời là mạch nhận hồi tiếp âm điện áp ghép nối tiếp; Q<sub>3</sub> là transistor thúc, Q<sub>4</sub>-Q<sub>6</sub> và Q<sub>5</sub>-Q<sub>7</sub> là các transistor công suất Darlington ráp bổ phụ.

Q<sub>1</sub> là transistor khuếch đại đáo pha có độ khuếch đại điện áp là 1 lần. Tín hiệu vào cực B, ra ở cực C và E là hai tín hiệu đáo pha có biên độ bằng nhau để đưa vào hai mạch OTL. Tín hiệu ra ở hai ngõ là hai tín hiệu đáo pha để tạo điện áp xoay chiều ra trên loa tăng gấp đôi.

Biến trở R1 = 50kΩ điều chỉnh để có điện áp điểm giữa mạch OTL bằng 1/2V<sub>CC</sub>. Điện áp một chiều của hai ngõ ra đều có trị số ½ V<sub>CC</sub> nên điện áp một chiều trên hai đầu loa là 0V, không cần dùng tụ điện ở ngõ ra như mạch OTL ráp riêng lẻ.

Do mạch công suất không dùng mạch vi sai, không có mạch ổn dòng nên vẫn phải dùng tụ tần cường Bootstrap C<sub>4</sub> = 100μF.

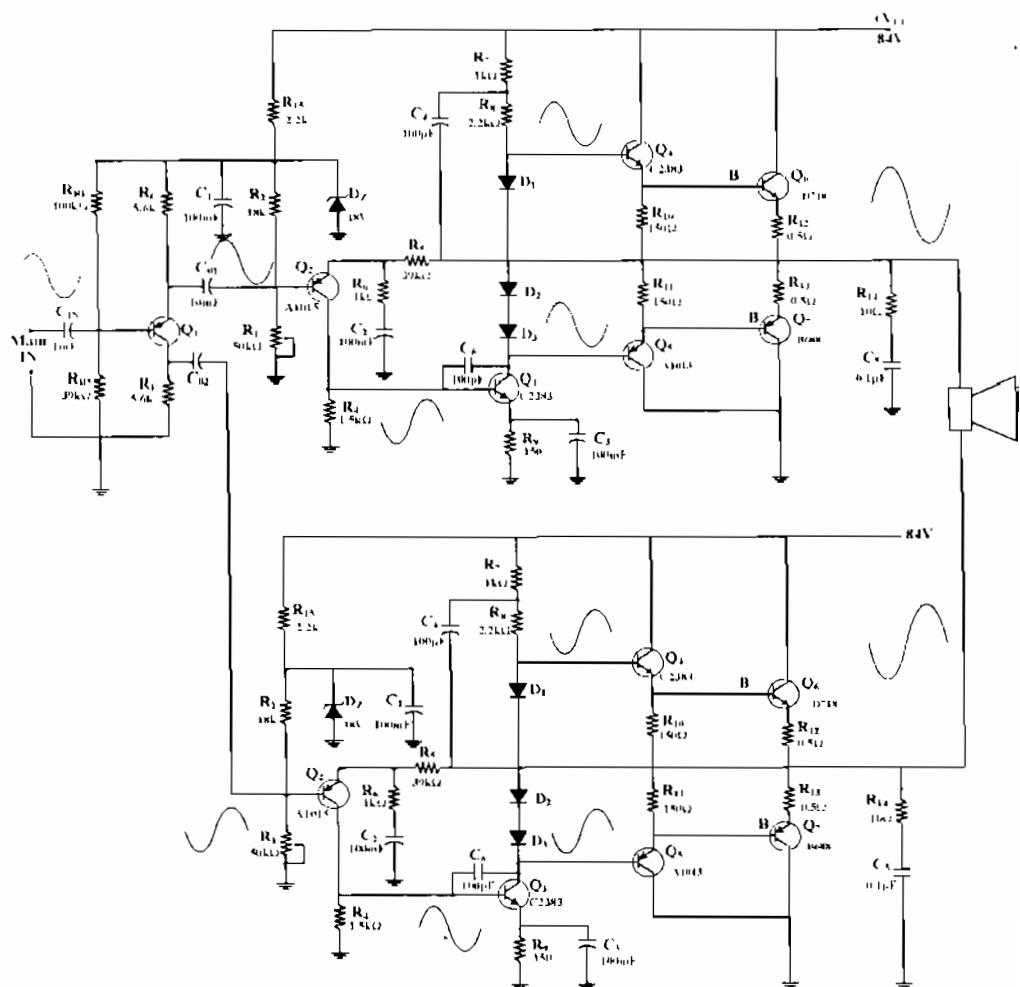

Hình 4.16: Mạch BTL dùng transistor

#### 4- Sơ đồ mạch BTL dùng IC

Chức năng các khối trong sơ đồ hình 4.16:

- Audio muting circuit: mạch làm câm tiếng.
- Ripple filter: mạch lọc dọn sóng của nguồn điện.
- Pop noise preventer: mạch ngăn tiếng nhiễu lụp bụp.
- Pin to pin short protector: bảo vệ ngắn mạch.


- Surge voltage protector: bảo vệ quá áp.
- Thermal protector: bảo vệ nhiệt.
- Input Ampli: mạch khuếch đại ngõ vào.
- Drive Ampli: mạch khuếch đại thúc.
- Power Ampli: mạch khuếch đại công suất.

IC trong sơ đồ là IC công suất 2 kênh, có thể ráp mạch công suất cho ampli stereo, mỗi kênh có ngõ vào và ngõ ra riêng biệt. Khi dùng riêng 2 kênh, đây là mạch công suất OTL hay OCL.


Ở đây mạch được ráp thành kiểu BTL mà không có mạch đảo pha ở ngõ vào. Tín hiệu vào ngõ không đảo Input amp 1, khi khuếch đại tín hiệu đến ngõ ra sẽ có biên độ lớn hơn khoảng 100 lần và đồng pha với tín hiệu vào.

Tín hiệu ra ở kênh 1 sẽ qua mạch hồi tiếp về ngõ vào đảo Input amp 2 với mạch phân áp 1/100 nên biên độ vào Input amp 2 cũng bằng biên độ vào Input amp 1. Do là mạch khuếch đại đảo nên tín hiệu ra của kênh 2 sẽ đảo pha với tín hiệu ra của kênh 1 và có cùng biên độ.

Hai tín hiệu đảo pha của 2 ngõ ra đưa vào 2 đầu của loa lầm điện áp xoay chiều ra tăng gấp đôi và biên độ ra tăng gấp 4 lần.

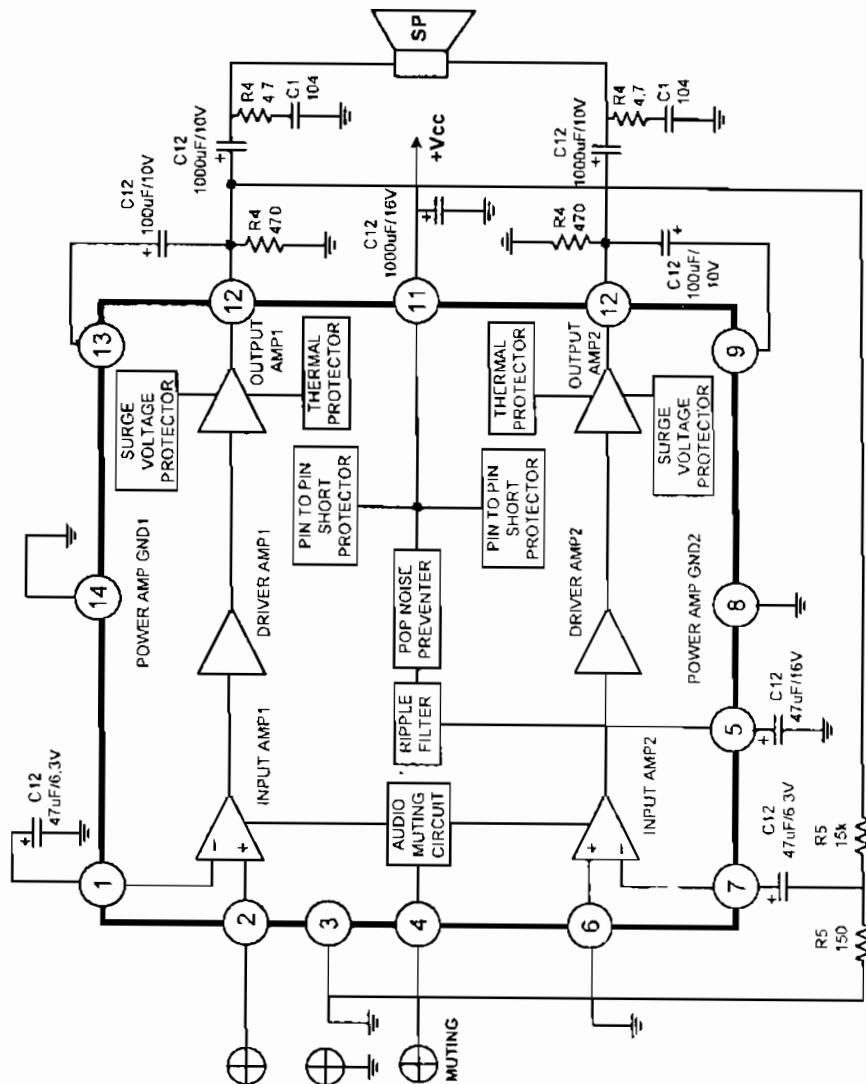

Hình 4.17: Mạch khuếch đại công suất BTL dùng IC

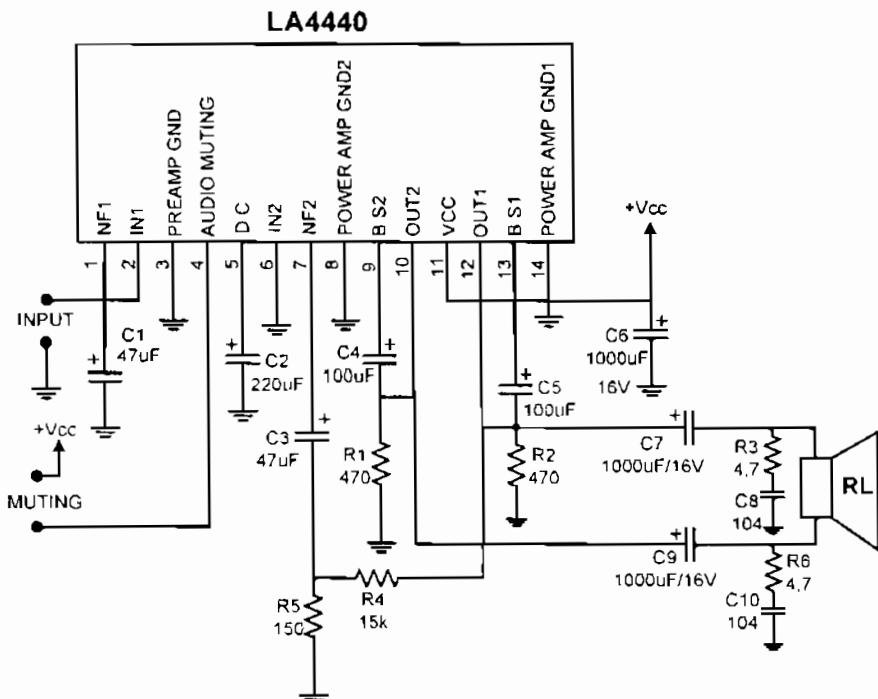

Hình 4.18: Cách vẽ khác của mạch công suất BTL dùng IC

Các chân ra:

- Opamp1 có: IN1 (ngõ vào +), NF1 (ngõ vào -), OUT1 (ngõ ra), BS1 (ngõ tăng cường), POWER AMP GND1 (nối mass)
- Opamp2 có: IN2 (ngõ vào +), NF2 (ngõ vào -), OUT2 (ngõ ra), BS2 (ngõ tăng cường), POWER AMP GND2 (nối mass)
- PREAMP GND: nối mass của khối tiền khuếch đại
- VCC: nguồn chung, DC: nguồn áp thấp cho tiền khuếch đại, AUDIO MUTING: ngõ điều khiển cắm.

#### §4.9- MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG MOSFET

Hiện nay nhiều ampli công suất lớn hay ampli Karaoke có tăng khuếch đại công suất dùng Mosfet vì Mosfet có các ưu điểm:


- ngõ vào chỉ cần điện áp của tín hiệu chứ không cần dòng điện nên ít nhiễu sẽ cho ra âm thanh trong trễ hơn
- đáp ứng tốt với tín hiệu tần số cao nên âm bass có biên độ ra mạnh và sắc nét
- mức phân cực  $V_{GS}$  ở ngõ vào lớn (vài volt) nên tín hiệu ra không bị méo phi tuyến khi tín hiệu vào lớn.

### **1- Mạch công suất dùng hai Mosfet cùng kênh N: (hình 4.19)**


- Tầng khuếch đại vi sai Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> có Q<sub>3</sub> là mạch ổn dòng. Tín hiệu vào Q<sub>1</sub>, tín hiệu hồi tiếp về Q<sub>2</sub>. Tín hiệu ra của Q<sub>1</sub> và Q<sub>2</sub> đưa trực tiếp vào hai transistor thúc Q<sub>7</sub> và Q<sub>8</sub>.
- Tầng khuếch đại thúc Q<sub>7</sub>, Q<sub>8</sub> có Q<sub>6</sub> là mạch ổn dòng kết hợp với Q<sub>4</sub> và Q<sub>5</sub> để ổn định nhiệt cho mạch.
- Tín hiệu ra sau Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> là hai tín hiệu đảo pha nên tín hiệu ra sau Q<sub>7</sub>, Q<sub>8</sub> cũng là hai tín hiệu đảo pha. Hai tín hiệu ra sau Q<sub>7</sub>, Q<sub>8</sub> sẽ điều khiển hai transistor công suất Mosfet chạy luân phiên theo nguyên lý mạch công suất bổ phụ.
- Q<sub>9</sub>, Q<sub>10</sub> là hai transistor Mosfet kênh N, nhờ hai tín hiệu của hai transistor thúc cho ra là hai tín hiệu đảo pha nên không cần dùng hai transistor khác loại theo nguyên lý bổ phụ.

### **2- Mạch công suất dùng Mosfet kênh N và kênh P: (hình 4.20)**

- Tầng khuếch đại vi sai Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> có Q<sub>3</sub> là mạch ổn dòng. Tín hiệu vào Q<sub>1</sub>, khuếch đại đưa vào transistor thúc Q<sub>4</sub>. Transistor Q<sub>2</sub> chỉ làm nhiệm vụ nhận tín hiệu hồi tiếp để xác định độ khuếch đại.
- Tầng khuếch đại thúc Q<sub>4</sub> có Q<sub>5</sub> là mạch ổn dòng nên không cần tụ tăng cường.
- Tầng công suất bổ phụ dùng hai transistor lưỡng nồi Q<sub>6</sub>, Q<sub>7</sub> để luân phiên khuếch đại theo nguyên lý bổ phụ.
- Tầng công suất ráp kiểu Darlington: Q<sub>6</sub> (NPN) kết hợp Q<sub>8</sub> (Mosfet kênh N) và Q<sub>7</sub> (PNP) kết hợp Q<sub>9</sub> (Mosfet kênh P) là mạch công suất ráp kiểu Darlington để có công suất ra loa thật lớn.

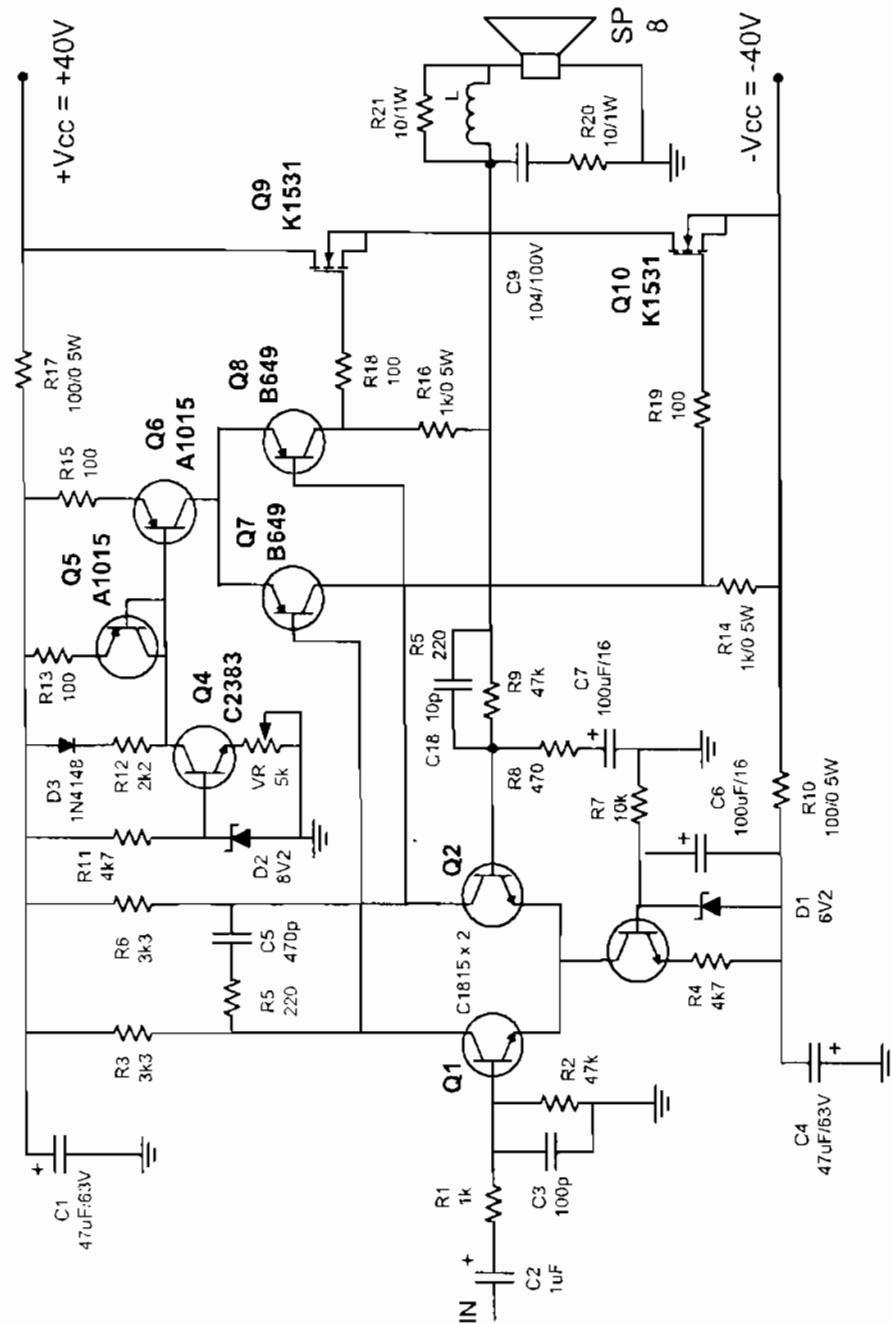

Hình 4.19: Mạch khuếch đại công suất OCL dùng MOSFET kiểu 1

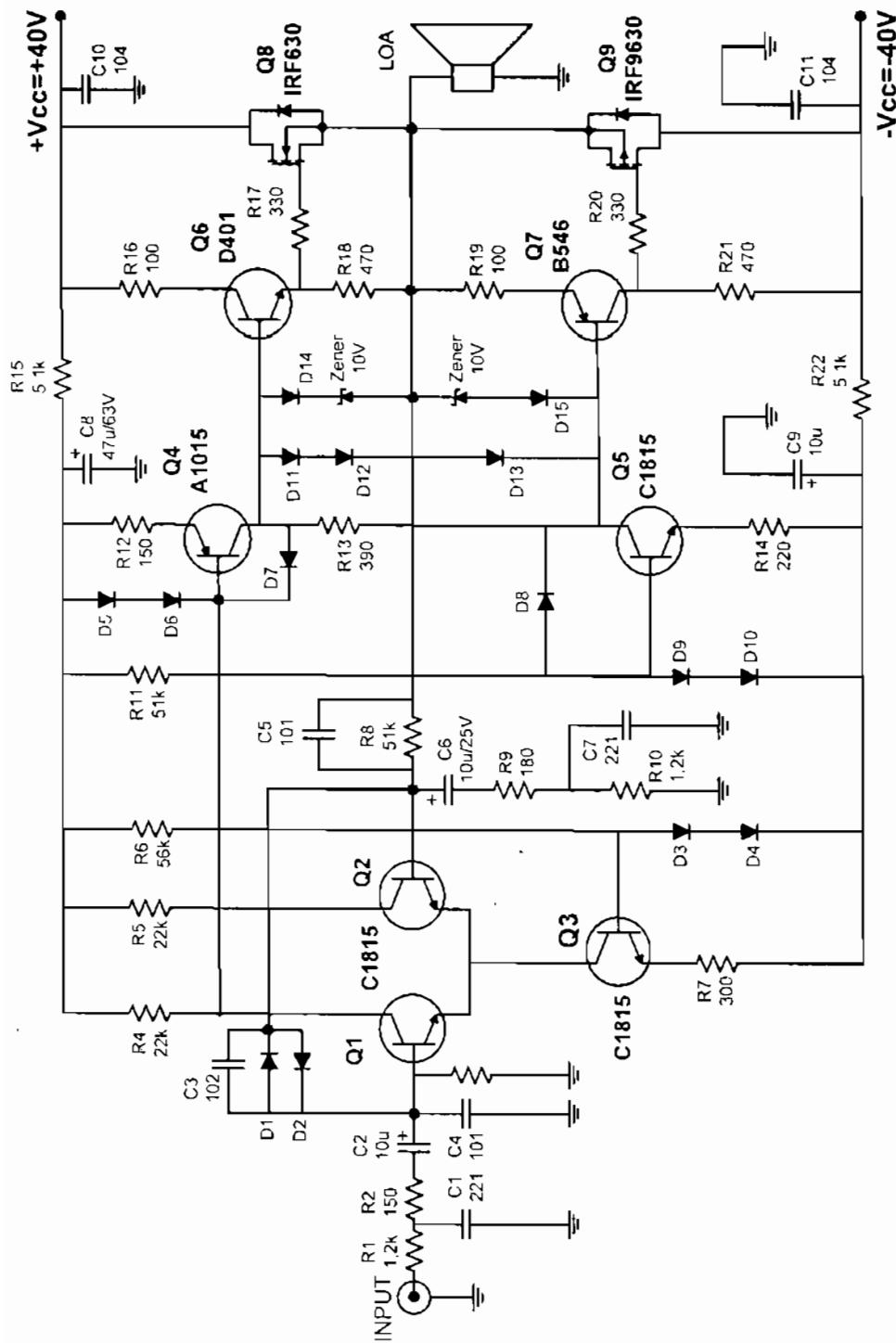

Hình 4.20: Mạch khuếch đại công suất OCL dùng MOSFET kiểu 2

## Chương 5

# MẠCH BẢO VỆ TRANSISTOR CÔNG SUẤT VÀ BẢO VỆ LOA

### §5.1- ĐẠI CƯƠNG

Hiện nay, các loại máy khuếch âm ngày được thiết kế có công suất càng lớn. Điều này có nghĩa công suất của các transistor và loa cũng phải lớn theo.

Để tận dụng công suất tiêu tán của transistor công suất, khối khuếch đại công suất thường dùng nguồn điện áp cao, gần với điện áp  $BV_{CEO}$  của transistor. Như vậy, khi transistor hoạt động với tín hiệu âm tần gần mức cực đại theo thiết kế thì transistor công suất tiêu tán trên transistor cũng rất lớn. Nếu môi trường có nhiệt độ cao, điện áp nguồn tăng cao (nguồn cho khối công suất không được ổn áp) thì transistor sẽ dễ bị cháy do quá tải.

Mạch khuếch đại công suất đa số là mạch OTL, OCL hay BTL nên khi tầng công suất bị quá tải thường sẽ hư nhiều transistor cùng lúc. Để tránh hư các transistor công suất trong Ampli người ta phải sử dụng mạch bảo vệ bằng nhiều cách khác nhau.


Đối với loa, khi tắt mở điện thì thường có tiếng kêu lớn “bup” phát ra loa. Tiếng kêu này có thể làm hư loa hay gây khó chịu cho người nghe. Ngoài ra, các loại Ampli OCL không dùng tụ ngõ ra, nếu điện áp ngõ ra bị sai (khác 0V) thì dòng một chiều sẽ đi ngang loa và nếu trị số dòng điện đủ lớn thì cũng có thể làm hư loa.

Để tránh hư loa do các nguyên nhân trên trong Ampli công suất lớn còn thiết kế mạch bảo vệ loa.

### §5.2- MẠCH BẢO VỆ TRANSISTOR CÔNG SUẤT

#### 1- Mạch bảo vệ dùng transistor

a) Sơ đồ:

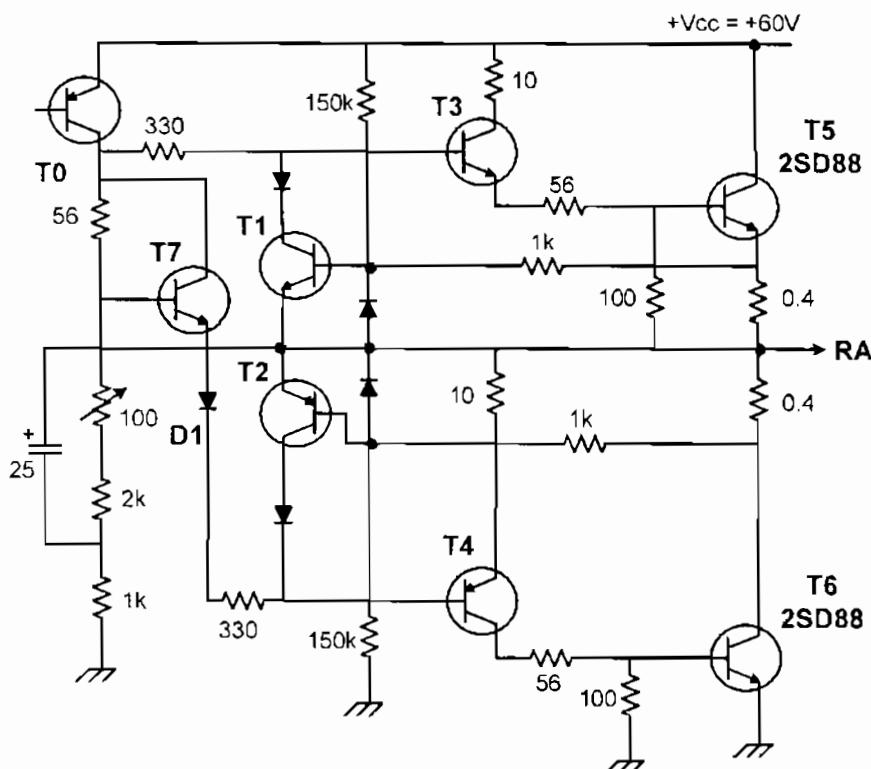

Hình 5.1: Mạch bảo vệ dùng 2 transistor

b) Nguyên lý:

Trong sơ đồ, transistor T<sub>3</sub>-T<sub>5</sub> là 2 transistor NPN-NPN ráp kiểu Darlington, transistor T<sub>4</sub>-T<sub>6</sub> là 2 transistor PNP-NPN ráp kiểu Darlington. Hai cặp transistor này ráp bổ phụ nhau theo nguyên tắc mạch công suất OTL.

Transistor T<sub>1</sub>-T<sub>2</sub> làm nhiệm vụ bảo vệ hai transistor công suất lớn T<sub>5</sub>-T<sub>6</sub>. T<sub>1</sub>-T<sub>2</sub> được phân cực ở cực B bằng điện áp V<sub>E5</sub> và V<sub>E6</sub>. Khi dòng điện I<sub>E5</sub> hay I<sub>E6</sub> tăng quá trị số giới hạn thì V<sub>E5</sub> hay V<sub>E6</sub> tăng cao sẽ làm T<sub>1</sub>-T<sub>2</sub> bị phân cực bão hòa và V<sub>CE1</sub> = V<sub>CE2</sub> = V<sub>BEsat</sub> = 0,2V. Lúc đó, T<sub>3</sub>-T<sub>4</sub> bị mất phân cực sẽ ngừng dẫn đến T<sub>5</sub>-T<sub>6</sub> ngừng dẫn, transistor công suất được bảo vệ kịp thời.

Transistor  $T_0$  làm nhiệm vụ transistor thúc (Driver) điều khiển hai transistor  $T_3-T_4$ . Điện trở  $56\Omega$ ,  $T_7$  và diod  $D_1$  tạo phân cực cho các transistor công suất làm việc ở hạng AB.  $T_7$  ráp nối tắt chân B và C có tác dụng ổn định nhiệt cho mạch. Biến trở  $100\Omega$  dùng để chỉnh phân cực thật đúng tránh biến dạng xuyên trực. Tụ  $25\mu F$  là tụ Bootstrap có tác dụng tăng cường biên độ tín hiệu ra.

Thí dụ:  $I_{E5}$  hay  $I_{E6}$  tăng lên  $2,5A$ , lúc đó điện áp của cực E5:

$$V_{E5} = I_{E5} \cdot R_{E5} = 2,5 \cdot 0,4 = 1V$$

Điện áp này đủ phân cực cho  $T_1$  dẫn bão hòa.

## 2- Mạch bảo vệ dùng SCR

a) Sơ đồ: hình 5.2

b) Nguyên lý:

Trong sơ đồ, transistor  $T_1-T_3$  là 2 transistor NPN-NPN ráp kiểu Darlington, transistor  $T_2-T_4$  là 2 transistor PNP-NPN ráp kiểu Darlington. Hai cặp transistor này ráp bổ phụ nhau theo nguyên tắc mạch công suất OTL.

$T_5-T_6$  là 2 transistor NPN-NPN ráp kiểu Darlington đổi nguồn  $+75V$  ra nguồn  $+73V$ .  $T_3-T_4$  dùng nguồn  $+75V$ ,  $T_1-T_2$  dùng nguồn  $+73V$ . Bình thường có đủ 2 nguồn nên đèn L1 và L2 đều sáng bao máy có nguồn (power) và đang hoạt động tốt (safety: an toàn). Lúc đó,  $T_5$  có điện áp phân cực B khoảng  $V_{B5} = 74,4V$ .


Khi dòng điện  $I_{E4}$  tăng quá trị số giới hạn sẽ làm  $V_{E4}$  tăng cao, qua diod, biến trở  $200\Omega$ , cầu phân áp  $1,2k\Omega$  sẽ đủ điện áp kích cho cực G của SCR làm SCR dẫn điện. Lúc đó, dòng điện  $I_A$  của SCR qua 2 điện trở  $1k\Omega$ , điện trở  $100\Omega$  sẽ làm sụt áp và  $V_{B5}$  giảm nhỏ,  $T_5$  mất phân cực,  $T_5$  và  $T_6$  ngưng dẫn, mất nguồn  $+73V$ .

Khi mất nguồn  $+73V$ ,  $T_1-T_2$  ngưng dẫn làm  $T_3-T_4$  cũng ngưng dẫn, hai transistor công suất được bảo vệ kịp thời. Đèn L2 tắt để báo hiệu sự cố, đèn L1 vẫn sáng bao máy vẫn còn nguồn.

Do SCR có tính duy trì trạng thái dẫn điện sau khi được kích nên muốn mạch hoạt động lại phải tắt nguồn để xóa trạng thái dẫn

của SCR rồi mở lại. Nếu mở điện lại máy vẫn báo sự cố thì phải kiểm tra sửa chữa.


Trong sơ đồ không vẽ transistor thúc. Biến trở  $200\Omega$  sau diod dùng để điều chỉnh độ nhạy của mạch bảo vệ. Hai diod để nhận điện áp  $V_{BE}$  của hai kênh phải R và trái L trong ampli stereo.

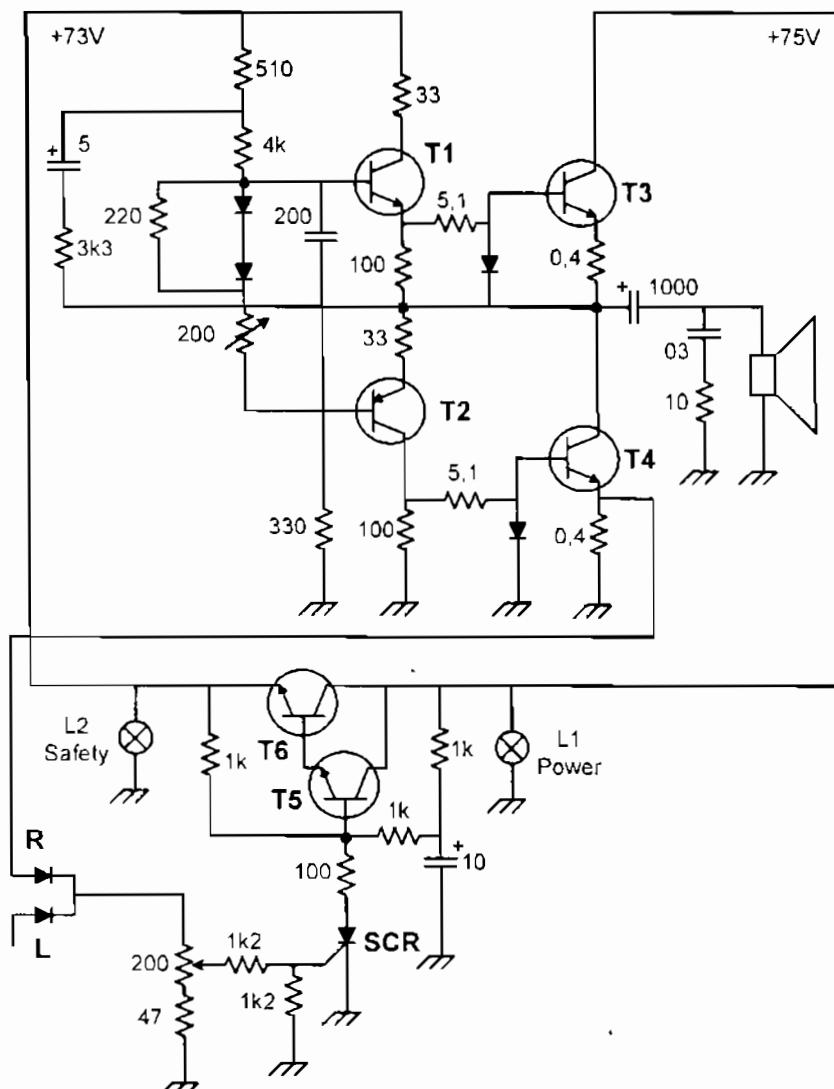

Hình 5.2: Mạch bảo vệ dùng SCR

### §5.3- MẠCH BẢO VỆ LOA


#### 1- Nối loa qua tiếp điểm của rơ-le

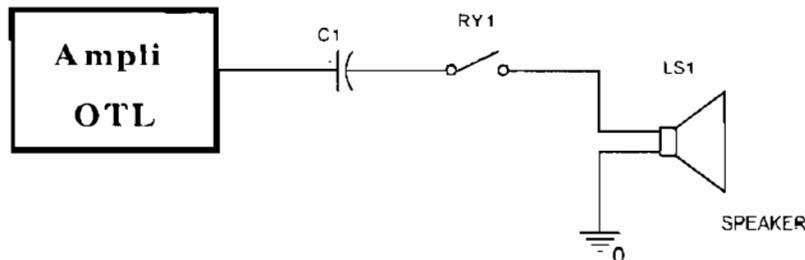

Hình 5.3: Ngõ ra loa có tiếp điểm

Các ampli công suất lớn, loa không nối trực tiếp vào mạch công suất mà nối thông qua tiếp điểm RY1 của rơ-le được đóng sau một thời gian trễ ngắn. Khi mở điện, xung điện tức thời của mạch sẽ không qua loa, sau thời gian trễ, tiếp điểm đóng lại và không nghe tiếng “bụp” trên loa. Mạch điều khiển đóng tiếp điểm trễ có sơ đồ hình 5.4.

#### 2- Bảo vệ loa khi tắt máy

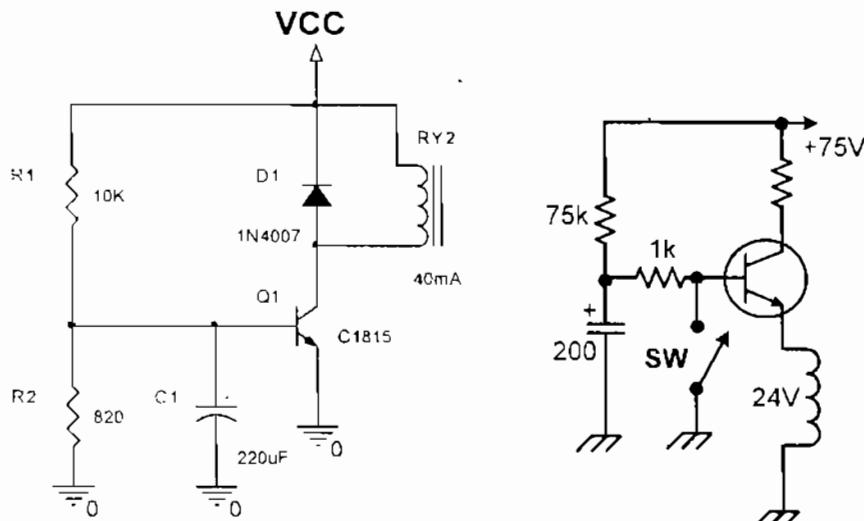


Hình 5.4: Dùng rơ-le đóng ngắt loa

Trong hình 5.4a, khi mở điện tụ  $220\mu\text{F}$  nạp điện qua  $R1$ , sau thời gian trễ khoảng 1 giây đến 2 giây sẽ đủ điện áp để phân cực cho transistor dẫn bão hòa, rơ-le có điện sẽ đóng tiếp điểm để nối loa vào máy.

Trong hình 5.4b, công-tắc SW chung trực với công-tắc mở điện. Khi mở điện tụ  $C$  nạp làm transistor dẫn trễ, rơ-le đóng tiếp điểm trễ, khi ngắt điện tụ  $C$  cực B bị nối nhanh xuống mass nên transistor ngắt tức thời và loa được ngắt nhanh ra khỏi mạch tránh tiếng “bụp” ra loa.

### 3- Bảo vệ loa cho Ampli OCL dùng cầu diod

a) Sơ đồ:

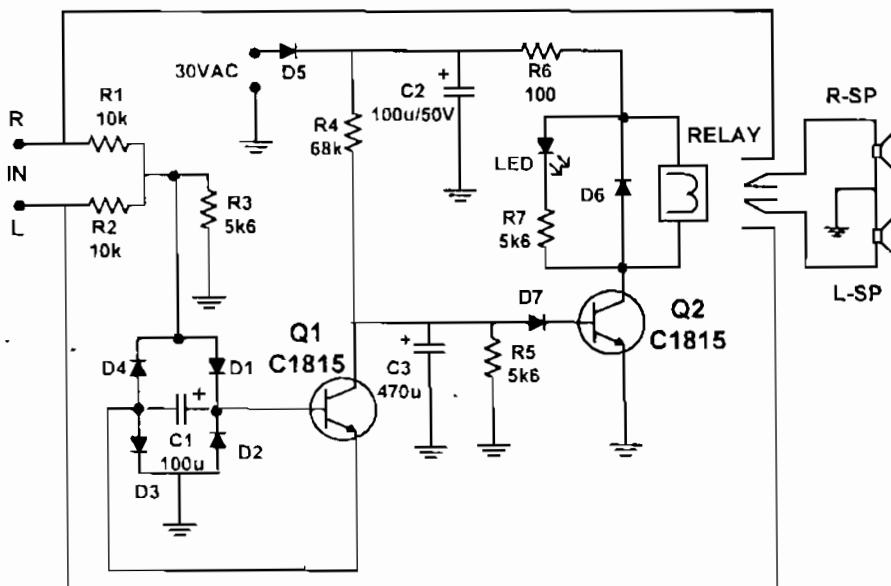

Hình 5.5: Bảo vệ loa dùng cầu diod

b) Nguyên lý:

Ampli OCL có điện áp ngõ ra  $V_O = 0\text{V}$  do dùng 2 nguồn đối xứng  $\pm V_{CC}$ . Tuy nhiên, khi mạch công suất bị hư, hai transistor mất cân bằng điện áp ngõ ra có thể khác  $0\text{V}$ , có thể dương hoặc âm.


Nếu mức điện áp ra này sai với trị số đủ lớn sẽ làm hư loa. Mạch điện hình 5.5 là mạch bảo vệ loa khi điện áp ra của một trong hai kênh phải R và kênh trái L bị sai.

Khi có điện áp ngõ ra của 1 trong 2 kênh bị sai, cầu diod là mạch nắn điện toàn kỵ sẽ nắn điện cho cả 2 trường hợp âm hoặc dương. Điện áp sau nắn điện được nạp vào tụ  $C_1 = 100\mu F$  phân cực cho cực  $B_1$  làm  $Q_1$  dẫn, lúc đó  $Q_2$  bị mất phân cực nên ngưng dẫn, rơ-le mất điện sẽ ngắt loa ra khỏi ampli và loa đã được bảo vệ.

Nguồn 30VAC lấy từ cuộn thứ cấp phụ của biến áp nguồn để cấp cho rơ-le loại 24VDC. Led sáng là mạch đang tốt, Led tắt là mạch có sự cố. Tụ  $C_3$  trong mạch có tác dụng tạo thời gian trễ khai điện để tránh tiếng “bụp” ra loa.

#### 4- Bảo vệ loa cho Ampli OCL dùng transistor NPN và PNP

a) Sơ đồ:

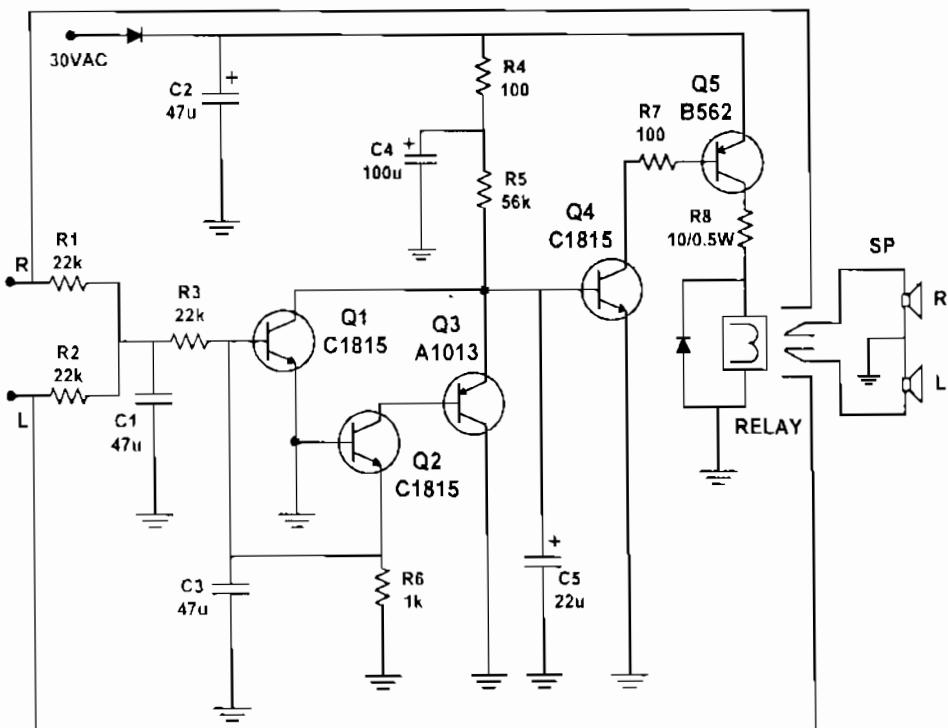

Hình 5.6: Bảo vệ loa dùng transistor NPN và PNP

b) Nguyên lý:

Trong sơ đồ hình 5.6, transistor Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> (NPN) và Q<sub>3</sub> (PNP) phối hợp để phát hiện điện áp ra của 2 kênh R và L khi bị sai (khác 0V). Q<sub>4</sub> và Q<sub>5</sub> ráp kiểu Darlington điều khiển rơ-le đóng ngắt loa.

Bình thường điện áp ra của 2 kênh R và L bằng 0V nên Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> và Q<sub>3</sub> ngưng dẫn, Q<sub>4</sub> và Q<sub>5</sub> dẫn điện điều khiển rơ-le nối loa vào ampli. Tụ C<sub>5</sub> = 20μF làm nhiệm vụ tạo thời gian trễ tránh tiếng kêu ra loa.

Khi điện áp ra của 2 kênh R và L khác 0V; nếu có điện áp dương thì Q<sub>1</sub> được phân cực dẫn điện và làm sụt áp V<sub>B4</sub>, Q<sub>4</sub> ngưng dẫn, Q<sub>5</sub> ngưng dẫn làm rơ-le mất điện ngắt loa ra khỏi máy; nếu có điện áp âm thì Q<sub>2</sub> được phân cực ráp Darlington với Q<sub>3</sub> dẫn điện và làm sụt áp V<sub>B4</sub>, Q<sub>4</sub> ngưng dẫn, Q<sub>5</sub> ngưng dẫn cũng làm rơ-le mất điện ngắt loa ra khỏi máy.

Tụ C<sub>1</sub> = C<sub>2</sub> = 47μF là tụ không phân cực (non polar) để có thể làm việc khi có điện áp hoặc dương. Bình thường chỉ có tín hiệu xoay chiều ra loa, tín hiệu này sẽ bị hai tụ C<sub>1</sub> - C<sub>2</sub> nối tắt xuống mass.


### 5- Bảo vệ loa cho Ampli OCL dạng khác

a) Sơ đồ 1: hình 5.7a

b) Nguyên lý:


Bình thường Q<sub>1</sub> ngưng, Q<sub>2</sub> và Q<sub>3</sub> dẫn, rơ-le có điện để nối loa vào ampli. Tụ C<sub>3</sub> có tác dụng tạo thời gian trễ khi mở điện.

Khi ngõ ra kênh R hay kênh L có điện áp khác 0V, cầu diod có tác dụng như mạch nắn điện toàn kỳ cấp điện áp phân cực cho Q<sub>1</sub> làm Q<sub>1</sub> dẫn, dòng I<sub>C1</sub> qua điện trở R<sub>3</sub> tạo sụt áp, Q<sub>2</sub> và Q<sub>3</sub> mất phân cực nên ngưng dẫn, rơ-le mất điện ngắt loa ra khỏi ampli, loa được bảo vệ kịp thời.

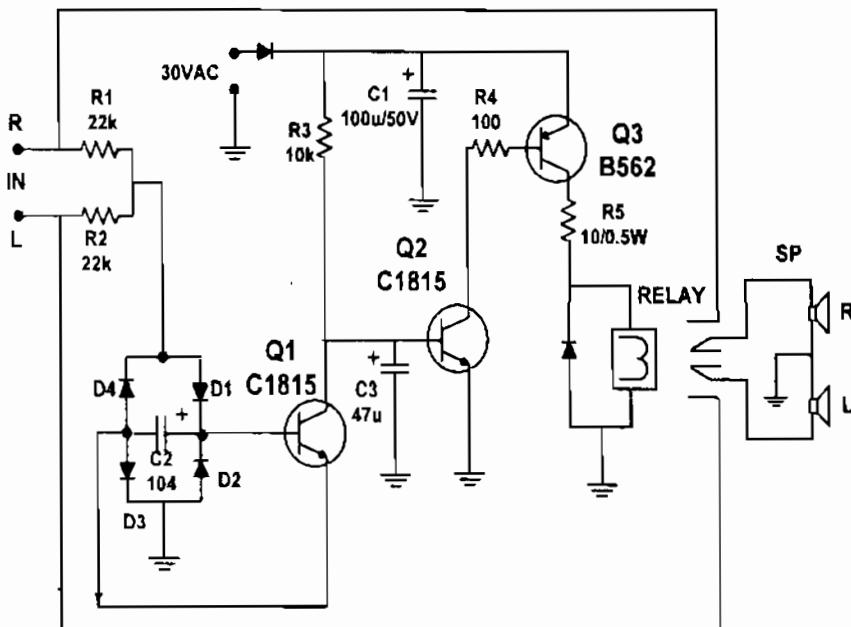

Hình 5.7a: Bảo vệ loa dạng khác

c) Sơ đồ 2: hình 5.7b

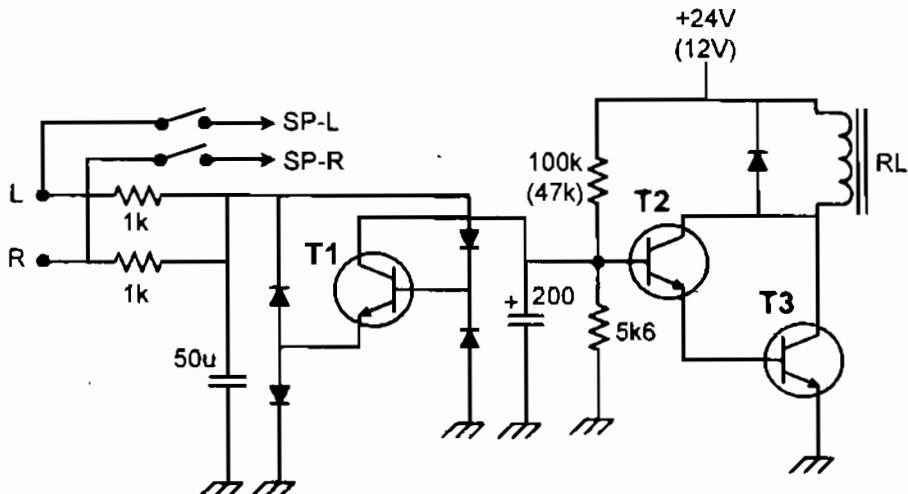

Hình 5.7b: Bảo vệ loa dạng khác

d) Nguyên lý: tương tự mạch hình 5.7a.

## CHƯƠNG 6

### CÁC MẠCH BỔ TRỢ TRONG AMPLI

#### §6.1- ĐẠI CƯƠNG

Tùy theo yêu cầu của người nghe, chất lượng cao thấp của ampli mà thiết kế thêm các mạch bổ trợ để tạo sự đa dạng, sống động của âm thanh.

Các mạch bổ trợ thường thấy trong ampli là:

- Mạch Echo (mạch tiếng vang)
- Ampli Stereo (ampli âm thanh nổi)
- Mạch Super Bass (mạch siêu trầm)
- Âm thanh xoay vòng (Surround sound)

#### §6.2- MẠCH ECHO (Mạch tiếng vang)

##### 1- Đại cương

Mỗi âm thanh do tiếng hát ca sĩ, tiếng nói phát thanh viên, tiếng kêu của muôn loài hay tiếng động của đồ vật đều có sắc thái riêng biệt nhờ các họa âm (hài). Để cho âm thanh được đa dạng, sinh động, nhiều màu sắc trong lĩnh vực âm nhạc, người ta dùng kỹ thuật điện tử để tạo ra thêm nhiều hiệu ứng âm thanh nghe rất hay và hấp dẫn.

Trước đây, các mạch dùng tạo hiệu ứng âm thanh trong âm nhạc là các mạch: Tremolo, Vibrator, Echo và Reverb.

*Mạch Tremolo* tạo tiếng ngân thay đổi bằng cách điều chế tần số âm thanh với biên độ ổn định (âm điệu thay đổi nhưng cường độ âm thanh không đổi).

*Mạch Vibrator* tạo âm rung bằng cách điều chế biên độ âm thanh với tần số không đổi (âm điệu không đổi nhưng cường độ âm thanh thay đổi).

*Mạch Echo* tạo tiếng vang bằng cách dùng mạch tạo trễ giữa tín hiệu nguyên thủy và tín hiệu phụ.

*Mạch Reverb* làm âm thanh thay đổi bằng cách hồi tiếp âm từ ngõ ra trở về ngõ vào. Mạch Reverb thường tổng hợp các mạch trên để tăng thêm hiệu ứng âm thanh vang dội.


Hiện nay, các ampli karaoke thường được thiết kế thêm mạch Echo trên đường truyền tín hiệu tiếng hát từ micro đến loa để tăng thêm màu sắc âm thanh, giúp người hát cảm thấy sinh động và hứng thú hơn. Các loại mạch khác hiện nay ít được sử dụng nên không đề cập trong chương này.

“Echo” nghĩa là “vang”. Muốn cho âm thanh nguyên thủy có độ vang thì các âm phụ kế tiếp phải trễ hơn khoảng từ vài ms đến 50ms. Nếu thời gian trễ lớn hơn 50ms đến vài trăm ms sẽ tạo thành tiếng dội như la to trong vách núi hay trong thung lũng.

## 2- Nguyên tắc

Để tạo hiệu ứng Echo (tiếng vang), tạo thêm tín hiệu phụ:

- Đường tín hiệu nguyên thủy đưa từ ngõ vào qua các mạch khuếch đại rồi đến loa
- Đường tín hiệu phụ cho qua mạch làm trễ (delay) rồi trở lại các mạch khuếch đại và ra loa.

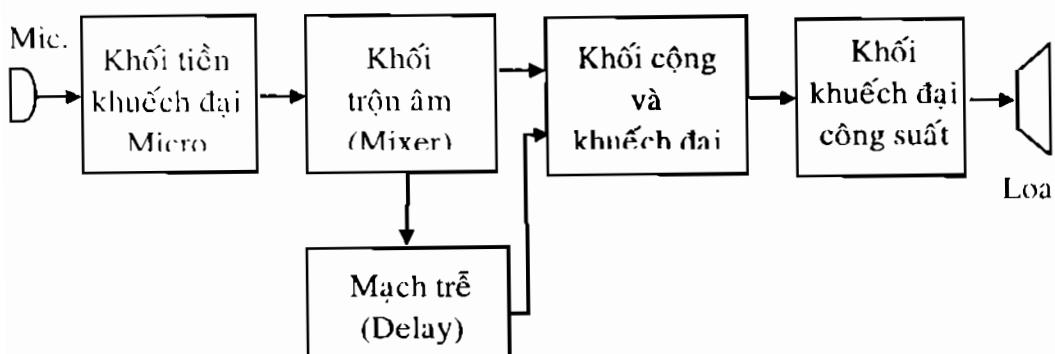

Hình 6.1: Nguyên tắc tạo Echo


### 3- Mạch tạo trễ (Delay)

Trước đây, tạo tín hiệu trễ bằng cách truyền qua lò xo kim loại. Thời gian trễ tạo được ngắn khoảng vài chục ms.

Cách thứ 2 tạo trễ là phương pháp CCD dịch chuyển điện tích bằng tụ điện (Charge Coupled Device) theo kiểu chuyển thùng nước. Theo cách này, tín hiệu được nạp vào tụ thứ nhất, sau đó đem nạp lại vào tụ thứ hai rồi tụ thứ ba ... để tạo thời gian trễ.

Cách thứ ba ra đời sau dùng MOSFET – TỤ (BBD: Bucket Brigade Device). Phương pháp này cũng theo kiểu chuyển thùng nước nhưng thay cho các tụ điện nạp điện tích chuyển dần bằng công-tắc điện tử MOSFET kết hợp với tụ điện để tạo thời gian trễ. Xung nhịp CP (clock pulse) sẽ điều khiển lần lượt đóng các MOSFET để tạo trễ. Các tụ điện trong mạch tương đương chính là các tụ kỵ sinh  $C_{GS}$  của MOSFET.


Cách này có ưu điểm hơn vì độ dịch chuyển chính xác, điều chỉnh được thời gian trễ bằng xung nhịp bên ngoài, tỉ số S/N lớn nên ít nhiễu.

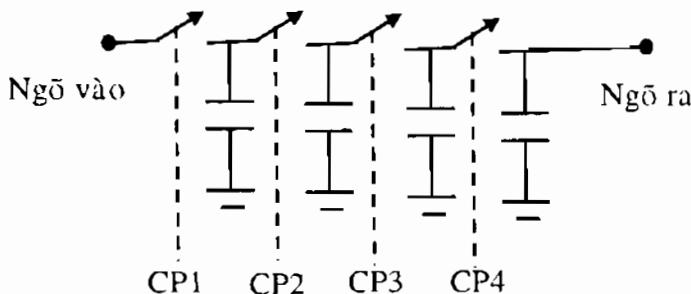

Hình 6.2: Mạch tương đương BBD

Hiện nay, với sự phát triển của kỹ thuật số, các mạch tạo tín hiệu trễ để tạo hiệu ứng Echo đã được chế tạo rất đơn giản và tiện lợi cho người sử dụng và được tích hợp thành các IC chuyên dùng.


#### 4- Mạch Echo trong ampli karaoke

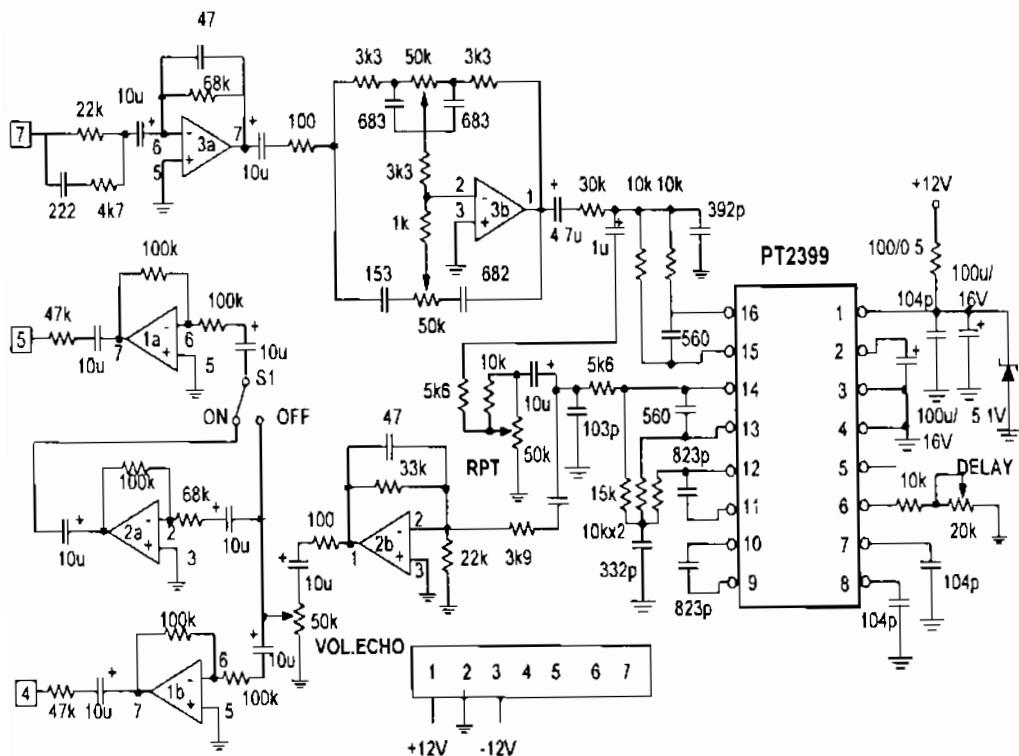


Hình 6.3: Mạch tạo Echo trong ampli karaoke

Trong sơ đồ hình 6.3, IC PT2399 là IC chuyên dùng tạo hiệu ứng Echo. Biến trở Delay  $20\text{k}\Omega$  dùng để thay đổi thời gian trễ giữa tín hiệu nguyên thủy và tín hiệu phụ. Biến trở RPT (Repeat: lặp lại)  $50\text{k}\Omega$  dùng để chỉnh mức biên độ giảm dần của tín hiệu phụ, cũng có nghĩa là chỉnh số lần tín hiệu phụ được lặp lại. Nếu mức biên độ tín hiệu phụ bị giảm nhanh thì số lần lặp lại sẽ ít, ngược lại nếu tín hiệu phụ bị giảm ít thì số lần lặp lại sẽ nhiều hơn.

Hình 6.4 minh họa cho hiệu ứng Echo khi điều chỉnh Delay và Repeat.

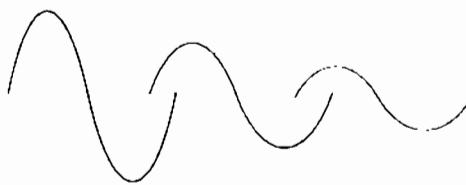

Hình 6.4a: Biên độ giảm nhiều, thời gian trễ ngắn

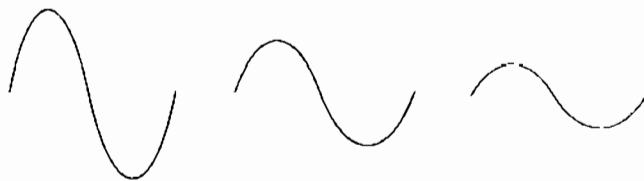

Hình 6.4b: Biên độ giảm nhiều, thời gian trễ dài



Hình 6.4c: Biên độ giảm ít, thời gian trễ ngắn



Hình 6.4d: Biên độ giảm ít, thời gian trễ dài

Biến trở Vol.Echo  $50k\Omega$  dùng để chọn hiệu ứng Echo lớn hay nhỏ trước khi đưa vào khối Master.


Opamp 3a là mạch tiền khuếch đại, Opamp 3b kết hợp hai biến trở  $50k\Omega$  là mạch chọn âm sắc (Bass-Treble) tích cực.

Opamp 2a là mạch khuếch đại đảo để tạo tín hiệu stereo giả. Nếu công-tắc S1 ở vị trí Off thì Opamp 2a không được dùng, tín

hiệu đưa ra 2 kênh R và L giống hệt nhau. Nếu công-tắc S1 ở vị trí On thì tín hiệu ra sau Opamp 1a và 1b đảo pha nhau để 2 tín hiệu ra 2 kênh R và L khác nhau tạo hiệu ứng stereo. Tín hiệu ra của khối này chỉ là tín hiệu vào từ Micro sẽ qua khối Mixer để trộn với tín hiệu nhạc được đưa vào ngõ Music.

### §6.3- AMPLI STEREO (Âm thanh nổi)

Ampli có sơ đồ khối hình 1.1 được gọi là ampli mono (đơn âm). Để tạo hiệu ứng âm thanh nổi (hai chiều) người ta thiết kế ampli stereo.

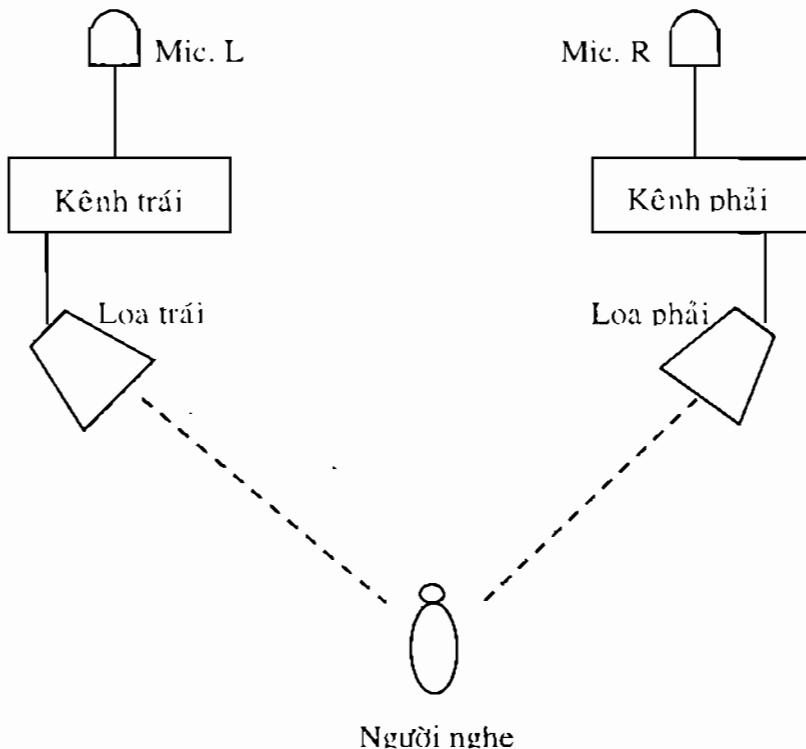

Hình 6.4: Bố trí âm thanh stereo trong khán phòng

Thực chất ampli stereo là hai ampli mono ráp chung trong cùng một vỏ máy. Tín hiệu đưa vào hai ngõ của hai ampli là tín


hiệu lấy từ hai micro đặt ở hai vị trí phải (R: Right) và trái (L: Left). Hai loa R và L sẽ được đặt ở hai bên sẽ giúp cho người nghe cảm nhận được âm thanh phát ra từ vị trí nào trên sân khấu.

Thường dàn nhạc bố trí trống (tạo âm trầm, tiếng bass) bên trái sân khấu, kèn (tạo âm bổng, tiếng treble) bên phải sân khấu. Như vậy, loa trái sẽ cho ra tiếng trống lớn hơn, tiếng kèn nhỏ hơn và ngược lại trên loa phải.

#### §6.4- MẠCH SUPER BASS (Siêu trầm)


Trong Ampli, các tầng khuếch đại thường ghép bằng tụ điện liên lạc. Với cách ghép này sẽ có ưu điểm là tính toán phân cực cho các tầng độc lập nhau. Tuy nhiên, khi có càng nhiều tụ điện trên đường truyền tín hiệu, âm thanh trầm có tần số càng thấp thì càng bị giảm biên độ ( $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$  tỉ lệ nghịch với tần số f).

Để tái tạo âm thanh trung thực, đặc biệt là âm trầm (từ 20Hz đến 150Hz), nhiều Ampli thiết kế thêm mạch Super Bass. Tín hiệu của mạch Super Bass sẽ được đưa ra loa trầm phụ (Sub Woofer).

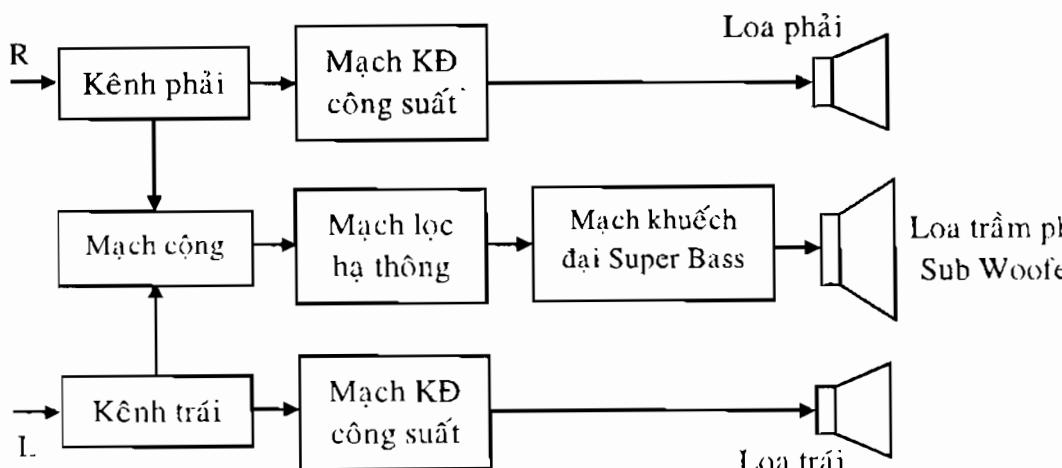

Hình 6.5: Sơ đồ khối mạch Super Bass

Mạch lọc hạ thông trong sơ đồ thực chất là mạch lọc dải thông từ 20Hz đến 150Hz. Để đảm bảo biên độ của dải tần này đều từ đầu đến cuối dải, có thể dùng ba mạch lọc dải thông hẹp ở ba tần số trung tâm là 32Hz, 64Hz và 125Hz như trong sơ đồ hình 6.6. Tín hiệu ra sau opamp 5 sẽ được đưa vào mạch khuếch đại công suất rồi cho ra loa Sub Woofer.

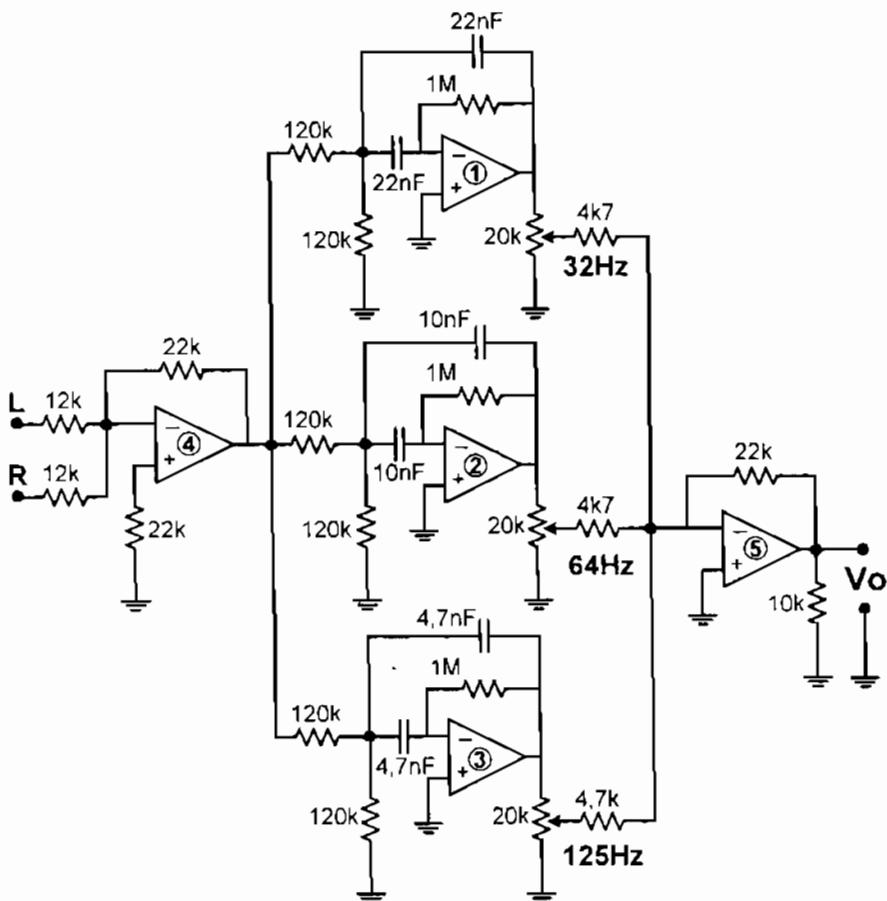

Hình 6.6: Mạch super Bass

Loa Sub Woofer thường đặt ở giữa (vì có âm thanh trầm của cả hai kênh phải và trái) và phía dưới thấp để tạo âm thanh trầm mạnh nhưng không gây khó chịu cho người nghe. Loa Sub Woofer

là loa có công suất lớn và tổng trở loa nhỏ  $4\Omega$ ; khi có các âm thanh trầm của tiếng trống, tiếng đàn bass, tiếng nổ, tiếng rung động sẽ cho ra âm thanh hoàn hảo và sống động như thật.

Với hệ thống âm thanh như trên gọi là hệ thống âm thanh 2.1, nghĩa là có 2 loa phải (R) – trái (L) ở hai bên và thêm 1 loa trầm phụ (Sub Woofer) ở giữa.

### **§6.5- ÂM THANH XOAY VÒNG (SURROUND SOUND)**

Từ những năm đầu thập kỷ 80, người ta bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật âm thanh xoay vòng. Kỹ thuật âm thanh xoay vòng ngày nay đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận và làm nâng chất lượng âm thanh của thiết bị điện tử lên mức cao hơn hẳn so với trước đây.

Hệ thống âm thanh Surround đã được sử dụng trong hệ thống truyền hình màu độ phân giải cao HDTV và trong kỹ thuật điện ảnh, đặc biệt đối với các phim hành động hay chiến tranh.

#### **1- Kỹ thuật Dolby Pro Logic Surround:**


Theo lý thuyết này, khi đưa vào kỹ thuật âm thanh sẽ tạo ra âm thanh bao phủ toàn không gian làm người nghe cảm giác như đang tham dự vào các hoạt động của môi trường âm thanh.

Dolby Pro Logic chia ra 4 kênh:

- Kênh phải R và kênh trái L
- Kênh trung tâm C (center)
- Kênh Surround (phải và trái)

Tín hiệu ra các loa được thực hiện như sau:

- Kênh giữa giống như hai kênh phải và trái (R+L), có cùng biên độ và cùng pha
- Kênh phải R và kênh trái L như hai kênh phải trái của ampli stereo
- Kênh Surround phải và trái cần dùng 2 loa mắc nối tiếp và ngược pha nhau.

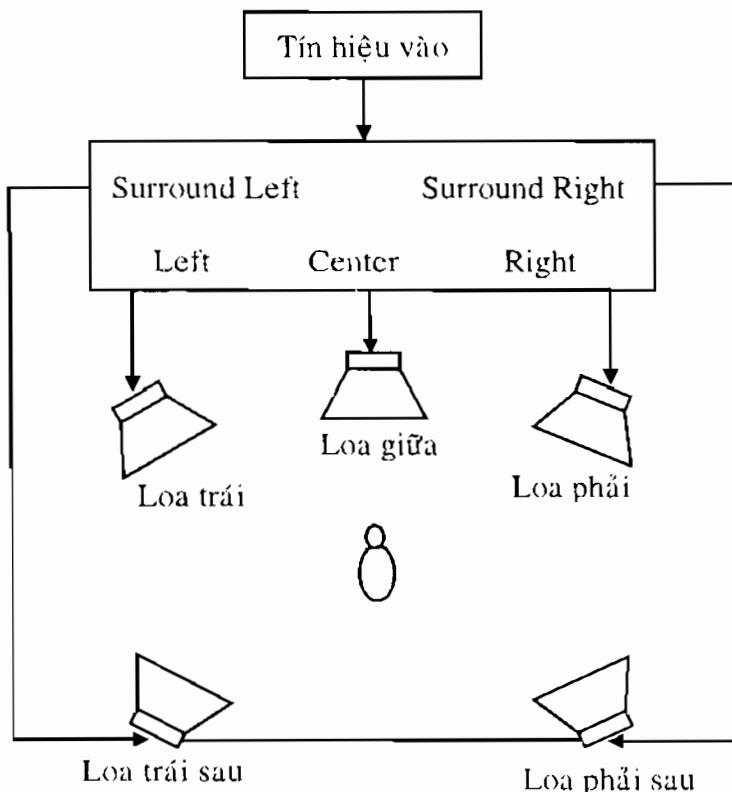

Hình 6.7: Kỹ thuật Dolby Pro Logic Surround 4.0

Như vậy hệ thống sẽ tạo được âm thanh 4 chiều trong không gian dịch chuyển, thường gọi là âm thanh 4.0. Nếu có thêm loa trầm phụ Sub Woofer thì gọi là âm thanh 4.1.

Tuy nhiên kỹ thuật này vẫn còn nhược điểm là:

- Hiệu ứng tần số âm thanh xoay vòng từ 100Hz đến 7kHz vì sử dụng loại ghi dịch tương tự
- Âm thanh kênh giữa do R+L nên sẽ làm thu hẹp cảm quan stereo vì trường âm chỉ tập trung ở khoảng giữa.


## 2- Kỹ thuật Dolby AC3:

Đến những năm đầu thập niên 90, người ta chuyển sang kỹ thuật âm thanh Dolby AC3.

Theo kỹ thuật này, hai loa phải và trái Surround phía sau được tách thành 2 kênh độc lập. Như vậy với kỹ thuật này sẽ có tất cả 5 kênh (gọi là Ampli 5.0):

- Kênh phải R và kênh trái L
- Kênh trung tâm C (center)
- Kênh phải sau R Surround và kênh trái sau L Surround

Nhiều ampli công suất lớn, chất lượng cao còn có thêm mạch Super Bass thì có thêm loa trầm phụ Sub Woofer. Như vậy ampli sẽ có 6 loa và gọi là ampli 5.1 (5 kênh như trên và thêm 1 kênh Super Bass).

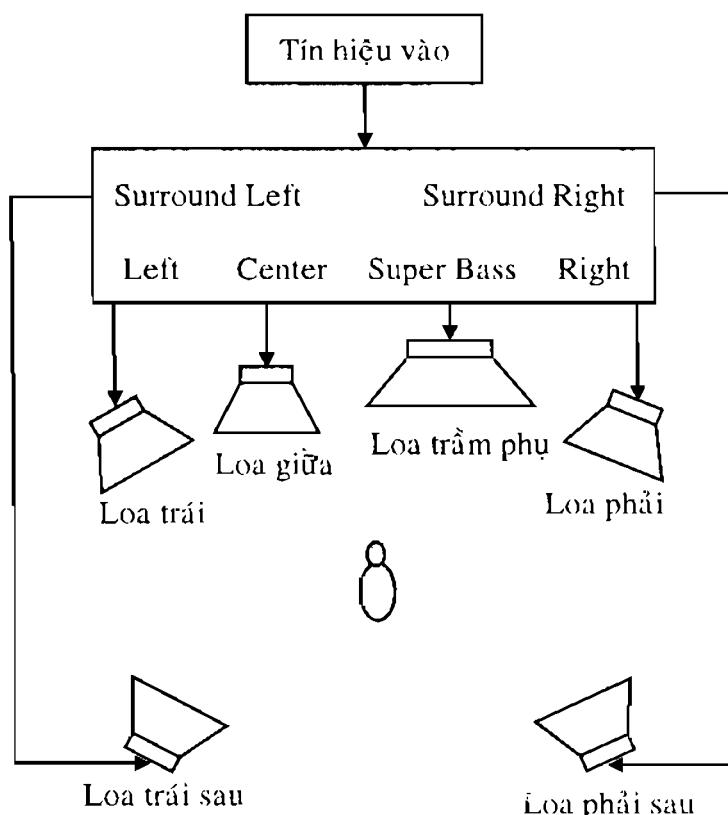


Hình 6.8: Kỹ thuật Dolby AC3 5.1  
(5 kênh gồm L, R, C, Ls, Rs và Sub Woofer)

## CHƯƠNG 7

### AMPLI KARAOKE

#### §7.1- ĐẠI CƯƠNG

Hiện nay nhu cầu thưởng thức âm nhạc từ dĩa hát của người nghe đã chuyển dần sang thưởng thức chính tiếng hát của mình. Ampli Karaoke ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu mới này.

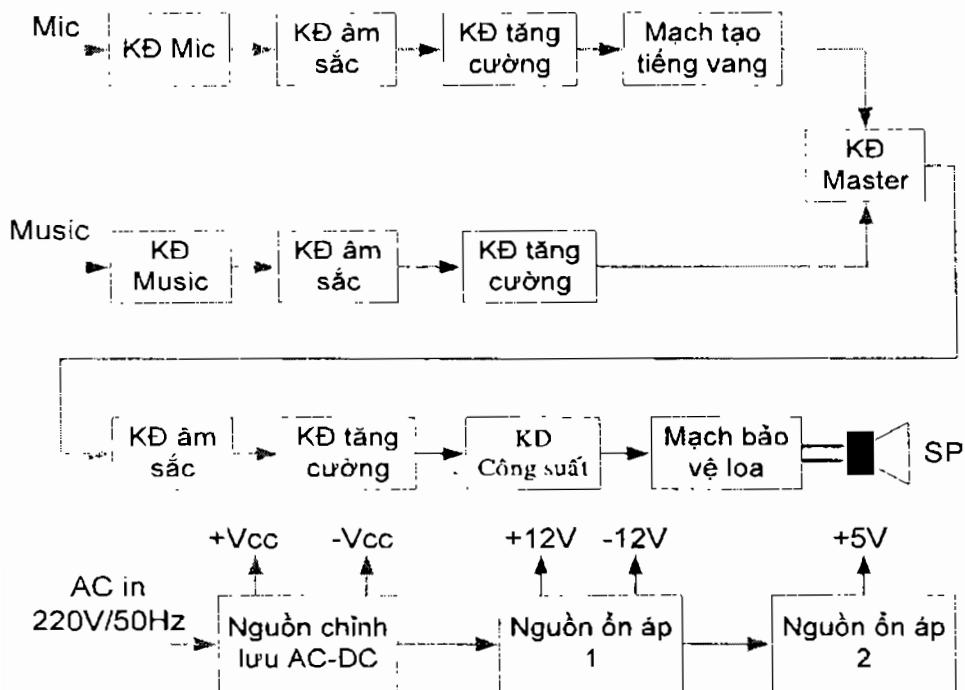

Hình 7.1: Sơ đồ khái niệm về Ampli Karaoke

Ampli Karaoke khác với Ampli thường ở các điểm sau:

- Nhiều người có thể cùng hát chung nên cần nhiều ngõ micro vào

- Nhận tín hiệu nhạc từ các máy khác như CD/VCD/DVD nên phải có mạch trộn Mixer
- Cần có mạch tạo tiếng vang (Echo) để âm thanh đa dạng và sinh động.

Đo những yêu cầu trên nên Ampli Karaoke thường có sơ đồ khối như hình 7.1.

## §7.2- KHỐI KHUẾCH ĐẠI MICRO

**1- Sơ đồ:** hình 7.2 (trang 113)

**2- Nguyên lý:**

Khi chưa có micro, hai transistor  $Q_1$  và  $Q_2$  được ráp như mạch khuếch đại vi sai. Tín hiệu ra ở hai cực  $C$  là hai tín hiệu đồng pha nên khi có nhiễu thì hai tín hiệu này đồng thời đưa vào hai ngõ đồng pha và đảo pha của op-amp 1b, tín hiệu ra bị triệt tiêu.


Khi có micro, cực  $B_2$  xem như nối mass qua điện trở  $100\Omega$ ,  $Q_2$  trở thành mạch khuếch đại ráp kiểu B chung. Tín hiệu trên cực  $E_1$  được đưa vào cực  $E_2$ , tín hiệu ra trên cực  $C_2$  sẽ ngược pha với tín hiệu trên cực  $C_1$ . Hai tín hiệu ngược pha này được đưa vào hai ngõ đồng pha và đảo pha của op-amp 1b, tín hiệu ra sẽ được tăng biến độ theo nguyên lý mạch vi sai.

Công-tắc  $S1$  mở, qua điện trở  $33k\Omega$ , tín hiệu vào  $Q_2$  nhỏ, tín hiệu ra sau op-amp 1b nhỏ; khi  $S1$  đóng, qua điện trở  $5,6k\Omega$ , tín hiệu vào  $Q_2$  lớn, tín hiệu ra sau op-amp 1b sẽ lớn hơn.

Op-amp 1b là mạch khuếch đại đảo, các tụ điện  $82pF$  có tác dụng lọc nhiễu tần số cao, tránh tiếng hú. Op-amp 1A là mạch khuếch đại đảo có độ khuếch đại điện áp khoảng 3 lần.

Op-amp 3a kết hợp op-amp 3b là mạch lọc dải thông để chọn âm thanh có tần số trung bình (tường từ  $300Hz$  đến  $3,3KHz$ ). Op-amp 4a kết hợp hai nhánh biến trở là mạch Baxandall tích cực.

Op-amp 4a và 2a là mạch khuếch đại tăng cường trước khi đưa tín hiệu tiếng hát vào khối Echo.

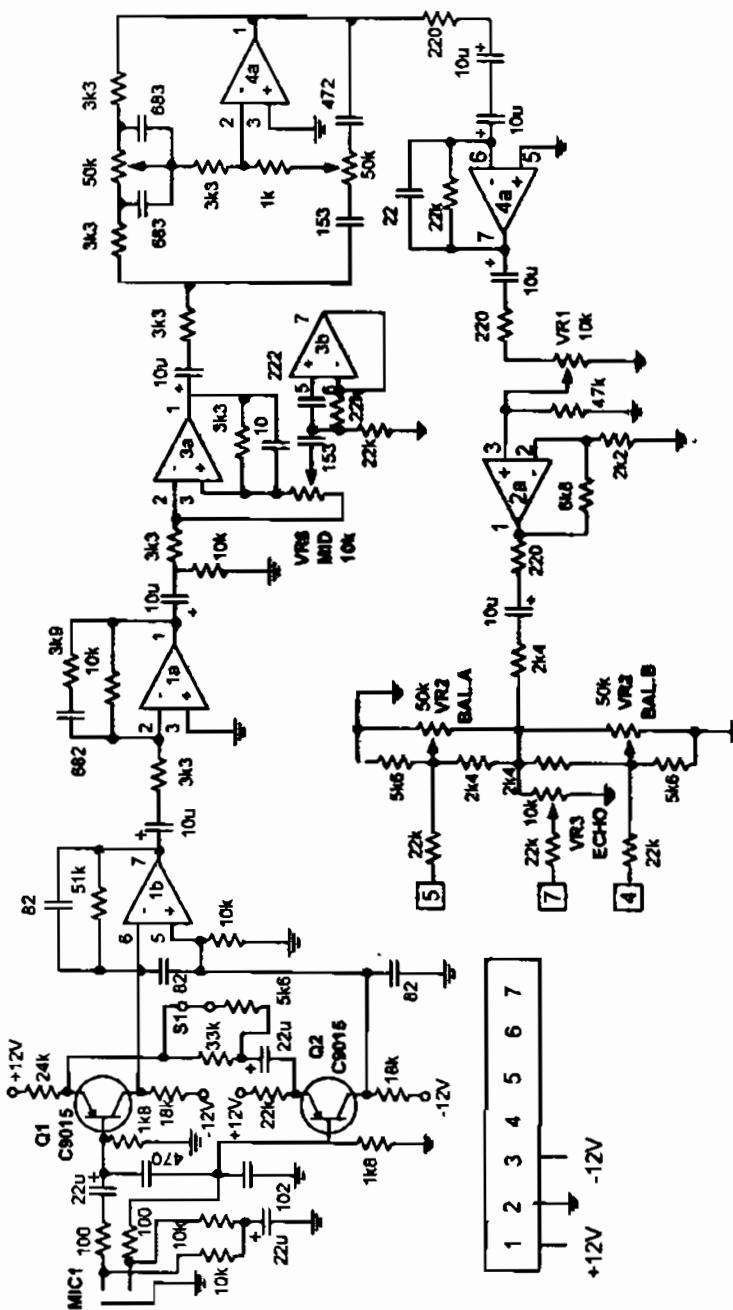

Hình 7.2: Khối khuếch đại Micro trong Ampli Karaoke (tr. 113)

### §7.3- KHỐI TẠO TIẾNG VANG ECHO

**1- Sơ đồ:** hình 7.3 (trang 115)

**2- Nguyên lý:**

Op-amp 3a là mạch khuếch đại tăng cường cho tín hiệu tiếng hát, op-amp 3b kết hợp hai nhánh biến trở là mạch Baxandall tích cực chọn lại âm trầm và bổng (Hi – Lo).

IC PT2399 là IC chuyên dùng cho mạch tạo tiếng vang Echo. Biến trở Delay  $20k\Omega$  dùng để thay đổi thời gian trễ giữa tín hiệu nguyên thủy và tín hiệu phụ. Biến trở RPT (Repeat: lặp lại)  $50k\Omega$  dùng để chỉnh mức biên độ giảm dần của tín hiệu phụ, cũng có nghĩa là chỉnh số lần tín hiệu phụ được lặp lại. Nếu mức biên độ tín hiệu phụ bị giảm nhanh thì số lần lặp lại sẽ ít, ngược lại nếu tín hiệu phụ bị giảm ít thì số lần lặp lại sẽ nhiều hơn.


Tín hiệu ra sau mạch tạo Echo qua op-amp 1a và 1b để đưa vào hai kênh phải và trái. Công-tắc S1 ở vị trí OFF: hai tín hiệu ra sau op-amp 1a và 1b giống hệt nhau; S1 ở vị trí ON: tín hiệu ra sau op-amp 1a và 1b đảo pha nhau để tạo hiệu ứng stereo giả.

### §7.4- KHỐI KHUẾCH ĐẠI MUSIC


**1- Sơ đồ:** hình 7.4 (trang 116)

**2- Nguyên lý:**

Tín hiệu nhạc (music) lấy từ CD – VCD thường là tín hiệu stereo nên được đưa vào hai kênh phải R và trái L. Op-amp 3a và 3b là mạch khuếch đại tăng cường, op-amp 2a và 2b kết hợp các biến trở là mạch chọn âm điệu Trầm – Trung bình – Bổng (LO – MID – HI) của tín hiệu nhạc. Op-amp 1a và 1b là mạch khuếch đại tăng cường. Công-tắc S2 đóng sẽ nối chung tín hiệu nhạc của hai kênh trở thành tín hiệu Mono. Tín hiệu ra sau op-amp 1a và 1b được đưa vào khối trộn âm Mixer (còn gọi là khối khuếch đại Master).

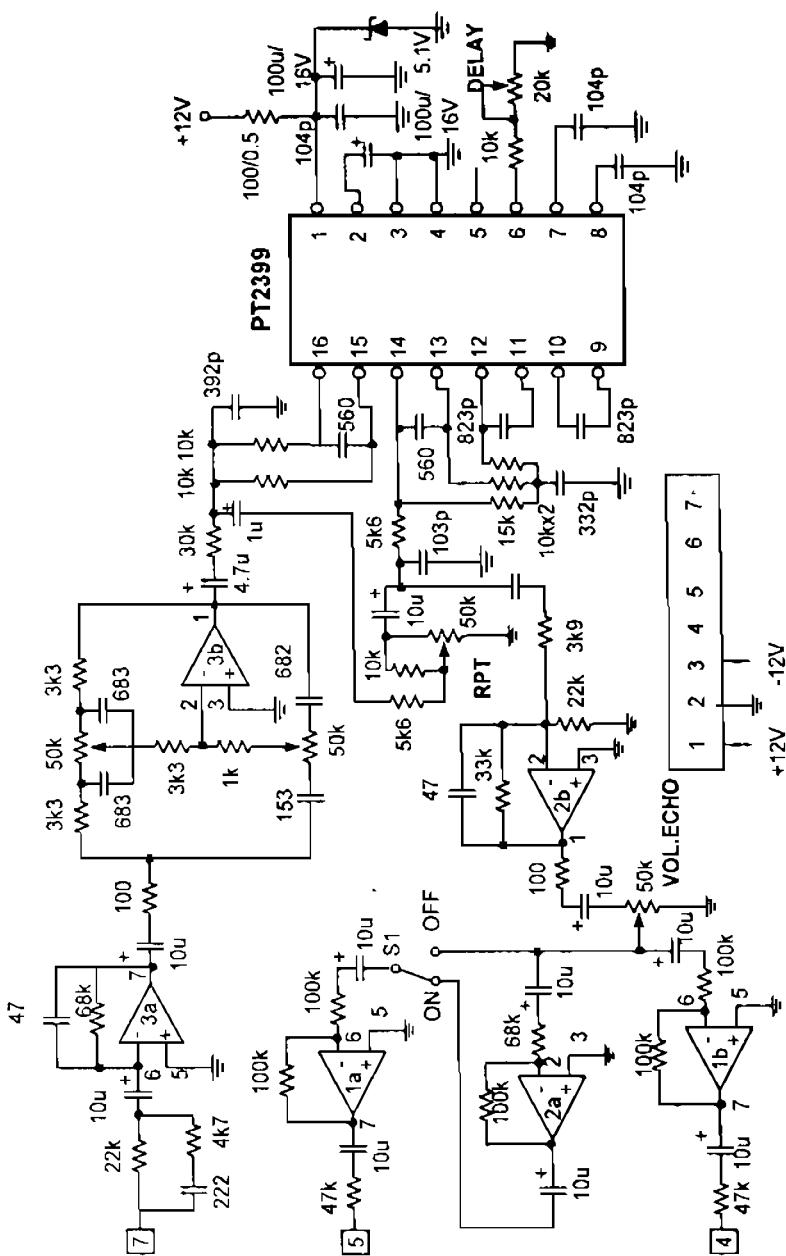

Hình 7.3: Khối chọn âm sắc và Echo trong Ampli Karaoke (tr. 115)

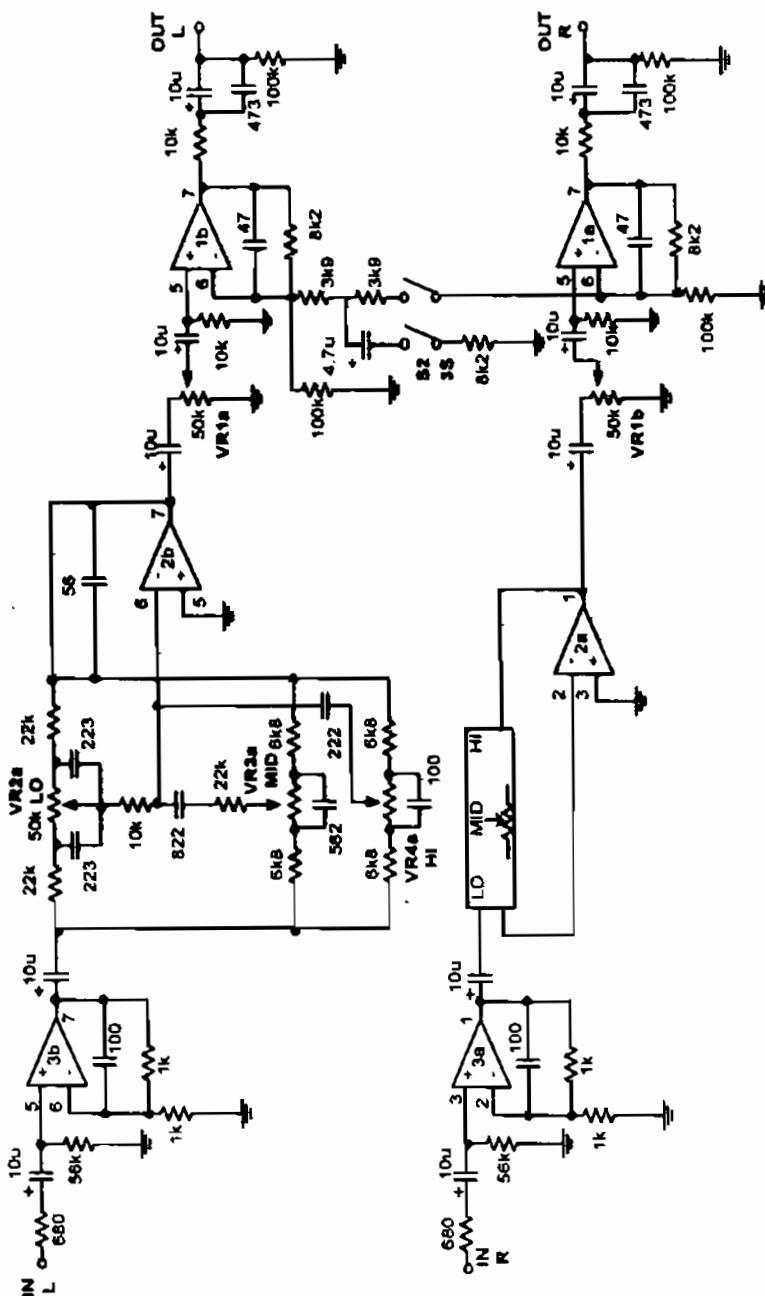

Hình 7.4: Khối khuếch đại tín hiệu nhạc và chọn âm sắc (Mạch Music) (tr. 116)

## §7.5- KHỐI KHUẾCH ĐẠI MASTER

**1- Sơ đồ:** hình 7.5 (trang 118)

**2- Nguyên lý:**

Tín hiệu tiếng hát sau khối Echo và tín hiệu nhạc sau khối Music được đưa chung vào khối khuếch đại Master. Các op-amp có tác dụng khuếch đại tăng cường kết hợp mạch chọn lọc âm sắc chung cho cả tiếng hát và tiếng nhạc. Biến trở Balance ở ngõ ra có tác dụng điều chỉnh cho âm thanh ra hai kênh được đều nhau, bù trừ cho sự mất cân bằng của mạch điện nếu có.

## §7.6- KHỐI KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

**1- Sơ đồ:** hình 7.6 (trang 119)


**2- Nguyên lý:**

- Tầng khuếch đại vi sai Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> có Q<sub>3</sub> là mạch ổn dòng. Tín hiệu vào Q<sub>1</sub>, tín hiệu hồi tiếp về Q<sub>2</sub>. Tín hiệu ra của Q<sub>1</sub> và Q<sub>2</sub> đưa trực tiếp vào hai transistor thúc Q<sub>7</sub> và Q<sub>8</sub>.


- Tầng khuếch đại thúc Q<sub>7</sub>, Q<sub>8</sub> có Q<sub>6</sub> là mạch ổn dòng kết hợp với Q<sub>4</sub> và Q<sub>5</sub> để ổn định nhiệt cho mạch.

- Tín hiệu ra sau Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> là hai tín hiệu đảo pha nên tín hiệu ra sau Q<sub>7</sub>, Q<sub>8</sub> cũng là hai tín hiệu đảo pha. Hai tín hiệu ra sau Q<sub>7</sub>, Q<sub>8</sub> sẽ điều khiển hai transistor công suất Mosfet chạy luân phiên theo nguyên lý mạch công suất bổ phụ.

- Q<sub>9</sub>, Q<sub>10</sub> là hai transistor Mosfet kênh N, nhờ hai tín hiệu của hai transistor thúc cho ra là hai tín hiệu đảo pha nên không cần dùng hai transistor khác loại theo nguyên lý bổ phụ.

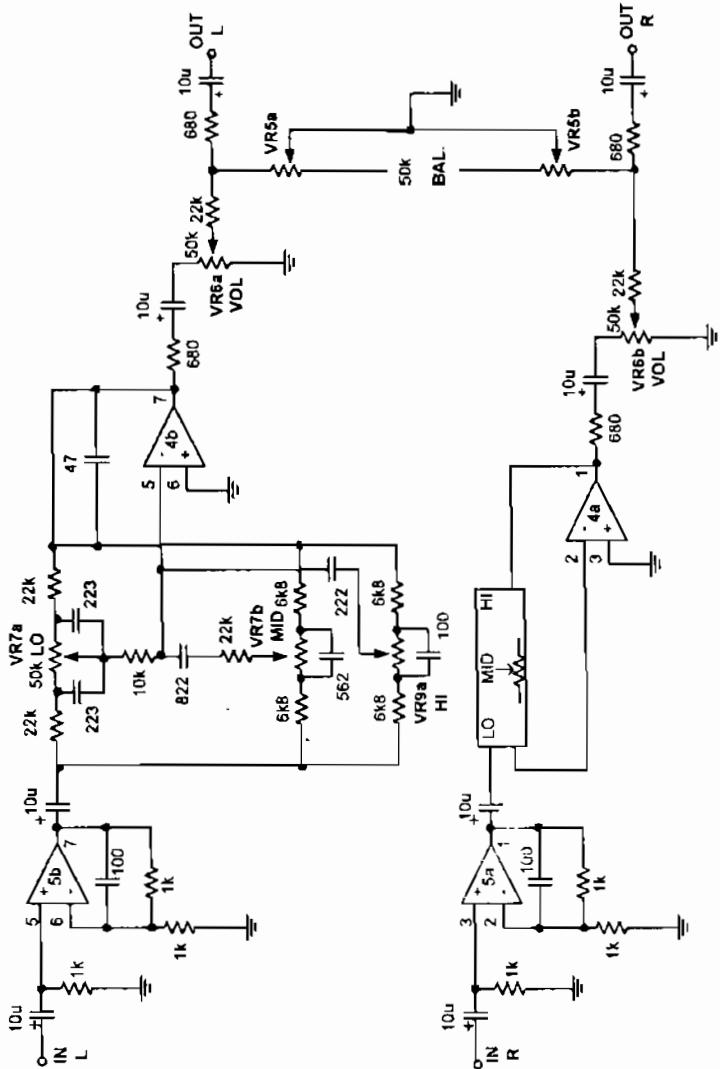


Hình 7.5: Khối khuếch đại và chọn âm sắc trong phần Mixer (tr.118)

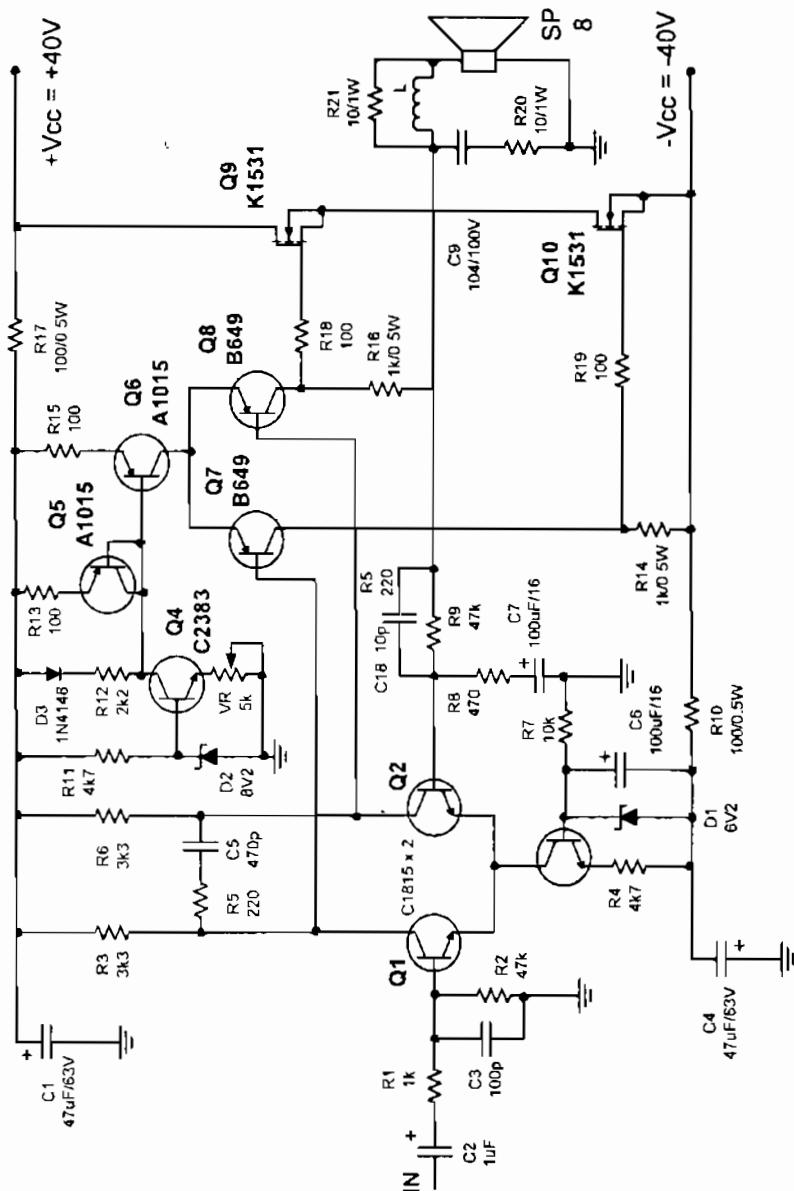

Hình 7.6: Khối khuếch đại công suất OCL dùng MOSFET trong Ampli Karaoke (tr.119)

## §7.6- KHỐI NGUỒN

### 1- Sơ đồ 1:

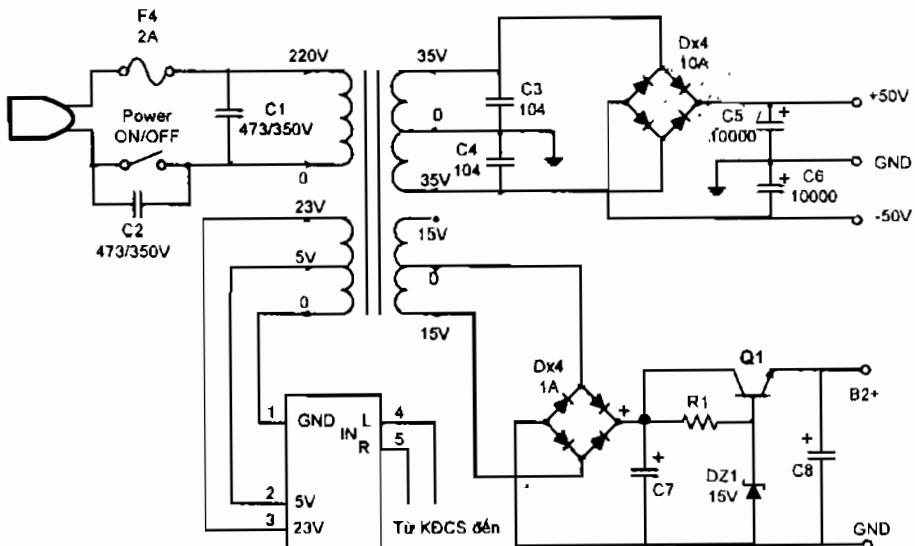

Hình 7.7: Khối nguồn sơ đồ 1

### 2- Nguyên lý sơ đồ 1:


Cuộn thứ cấp 35V đổi xứng qua cầu diod nắn điện toàn kỵ, tụ lọc có điện dung lớn  $10.000\mu F$  nạp lên đến điện áp gần bằng điện áp đỉnh cho ra hai nguồn một chiều đối xứng  $\pm 50V$  để cấp cho khối khuếch đại công suất.

Cuộn thứ cấp 15V qua cầu diod nắn và lọc điện, kết hợp diod zener 15C và transistor Q1 cho ra nguồn  $+15V$  ổn áp cấp cho các khối khuếch đại micro, Echo, Music và Master.

### 3- Sơ đồ 2:

Cuộn thứ cấp 35V đổi xứng qua cầu diod nắn điện toàn kỵ, tụ lọc có điện dung lớn  $10.000\mu F$  nạp lên đến điện áp gần bằng điện áp đỉnh cho ra hai nguồn một chiều đối xứng  $\pm 50V$  để cấp cho khối khuếch đại công suất.

Cuộn thứ cấp 15V đổi xứng qua cầu diod nắn và lọc điện, kết hợp IC ổn áp 7815 và 7915 cho ra hai nguồn đổi xứng  $\pm 15V$  ổn áp cấp cho các khối khuếch đại micro, Echo, Music và Master.

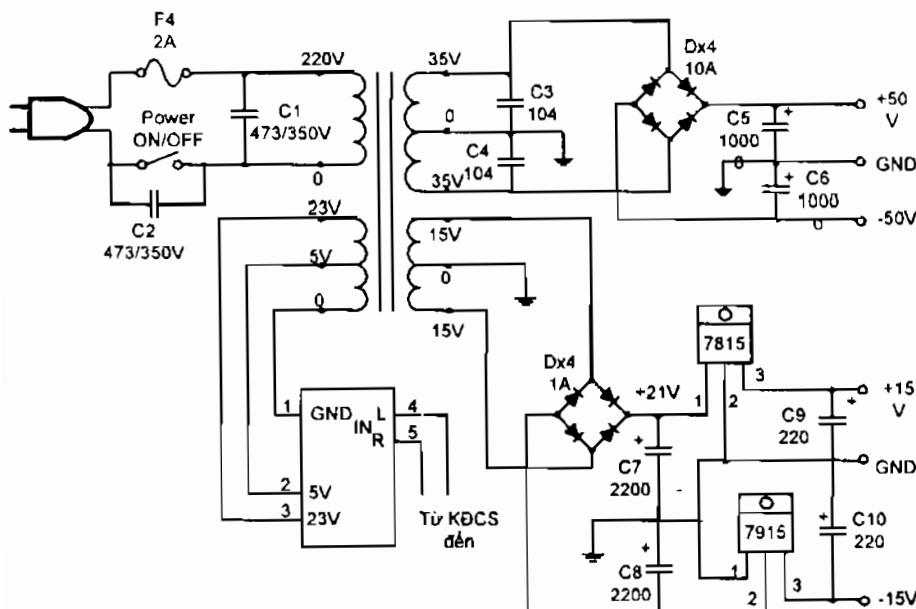

Hình 7.8: Khối nguồn sơ đồ 2


## CHƯƠNG 8

# KHỐI NGUỒN TRONG AMPLI

### §8.1- MẠCH NẮN ĐIỆN

#### 1. Mạch nắn điện bán kỲ

Điện áp ngõ vào  $V_i$  có giá trị hiệu dụng là  $V_{AC}$ . Do mạch nắn điện bán kỲ nên điện áp ngõ ra là những bán kỲ dương gián đoạn.

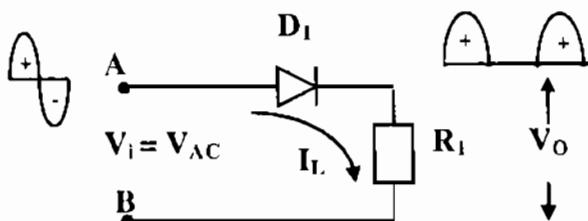

Hình 8.1: Nắn bán kỲ

Điện áp một chiều trung bình ở ngõ ra:

$$\overline{V_o} = \frac{V_p}{\pi} = 0,318V_p \quad (\text{V}_p: \text{điện áp đỉnh})$$

hay  $\overline{V_o} = \frac{\sqrt{2}V_{AC}}{\pi} = 0,45V_{AC}$


Hình 8.1 là sơ đồ mạch và dạng sóng ở ngõ vào, ngõ ra của mạch nắn điện bán kỲ. Trong mạch này tải thuần trở và không có mạch lọc.

Diod D được chọn sao cho có các thông số giới hạn:

$$I_{max} \geq 4I_L$$

$$V_{R max} \geq 2\sqrt{2}V_{AC}$$

## 2. Mạch nắn điện toàn kỲ một pha

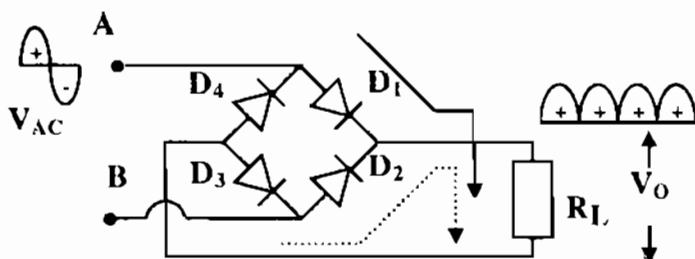

Hình 8.2: Nắn điện toàn kỲ

Khi điểm A có bán kỲ dương so với điểm B, diod D<sub>1</sub> dẫn điện qua tải R<sub>L</sub> rồi trở về nguồn qua diod D<sub>3</sub> (dòng điện có đường liền nét). Khi điểm B có bán kỲ dương so với điểm A, diod D<sub>2</sub> dẫn điện qua tải R<sub>L</sub> rồi trở về nguồn qua diod D<sub>4</sub> (dòng điện có đường rời nét). Như vậy, bốn diod sẽ chia ra hai cặp D<sub>1</sub>-D<sub>3</sub> và D<sub>2</sub>-D<sub>4</sub> luân phiên nhau dẫn điện, điện áp ra là những bán kỲ dương liên tục.

Điện áp trung bình một chiều ở ngõ ra:

$$\overline{V_O} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,63V_p \quad (\text{V}_p: \text{điện áp đỉnh})$$

hay  $\overline{V_O} = \frac{2\sqrt{2}V_{AC}}{\pi} = 0,9V_{AC}$   $(V_{AC}: \text{điện áp hiệu dụng})$

Do các diod luân phiên dẫn điện cấp dòng qua tải nên các diod được chọn có các thông số giới hạn:

$$I_{D\max} \geq 2I_L$$

$$V_{R\max} \geq 2\sqrt{2}V_{AC}$$

## §8.2- MẠCH LỌC ĐIỆN

Trong phần này đề cập đến mạch lọc điện của các nguồn một chiều sau khi nắn điện từ nguồn điện xoay chiều hình sin. Mạch lọc điện nguồn có tác dụng làm giảm mức điện áp gợn sóng để có nguồn điện áp một chiều thẳng hàng.

Mạch lọc điện có thể chia ra các loại sau:

- Mạch lọc thu động: mạch lọc C, mạch lọc RC, mạch lọc LC.
- Mạch lọc tích cực kết hợp mạch lọc thu động và linh kiện tích cực như transistor, IC.

### 1. Mạch lọc dùng tụ điện

Hình 8.3 là mạch nắn điện bán kỵ lọc điện bằng tụ C, trong đó  $V_C$  là mức điện áp một chiều trung bình nạp trên tụ và  $\Delta V_C$  là điện áp gợn sóng  $V_r$  (Ripple Voltage).

$$\text{Ta có: } Q = V_c C \quad \text{hay} \quad V_c = \frac{Q}{C} \quad \text{và} \quad Q = I_L T$$





$$\text{Suy ra: } \Delta V_c = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_L T}{C} = \frac{I_L}{f C} \quad (\text{T: chu kỳ})$$

Nói cách khác điện áp gợn sóng trên tụ C:

$$V_r = \frac{I_L}{f C} \quad (\text{f: tần số của dòng điện xoay chiều})$$

Điện áp một chiều trên tải là:

$$V_{\text{th}} = V_p - \frac{V_r}{2} = V_p - \frac{I_L}{2 f C} \quad (\text{V}_p \text{ là điện áp đỉnh})$$

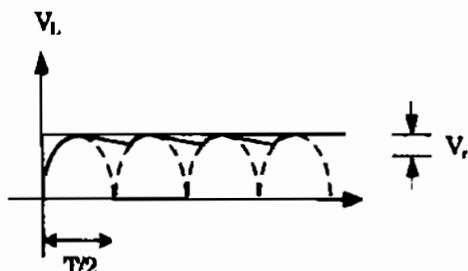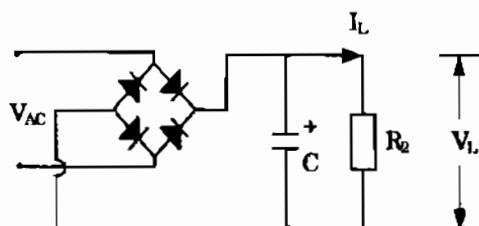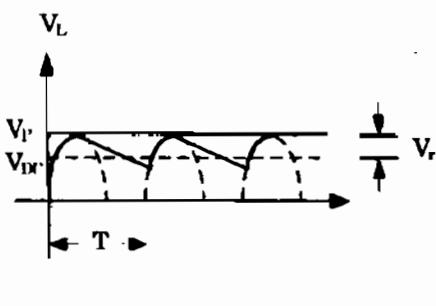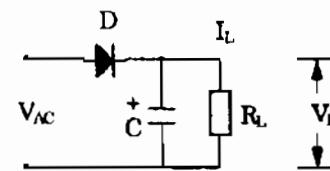**Hình 8.3:** nắn bán kỲ có tụ lọc**Hình 8.4:** nắn toàn kỲ có tụ lọc

Qua hai công thức trên cho thấy muốn giảm mức điện áp gợn sóng và tăng mức điện áp một chiều trung bình trên tải thì tụ điện C có trị số càng lớn càng tốt.

*Thí dụ:* Mạch nắn điện bán kỲ có  $V_{AC} = 12V$ , dòng tải  $I_L = 0,5A$ , cần có  $V_{DC} = 12V$ . Tính trị số tụ điện C.

Ta có:  $V_{AC} = 12V$  nên điện áp đỉnh  $V_P$  là:

$$V_P = \sqrt{2} V_{AC} = \sqrt{2} 12 \cong 17V$$

$$\text{Do: } V_{DC} = V_P - \frac{V_r}{2} \text{ nên } \frac{V_r}{2} = V_P - V_{DC} = 17V - 12V = 5V$$

$$\text{Suy ra: } V_r = 2 \times 5V = 10V$$

Như vậy, tụ điện lọc C được tính theo công thức:

$$V_r = \frac{I_L}{fC} \Rightarrow C = \frac{I_L}{fV_r}$$

$$\text{Cuối cùng: } C = \frac{0.5A}{50 \times 10} = 1000 \mu F$$

Hình 8.4 là mạch nắn điện toàn kỳ có lọc điện bằng tụ C. Bằng cách lý luận tương tự, ta sẽ có công thức tính điện áp gợn sóng trên tụ C:

$$V_r = \frac{I_L}{2fC} \quad (\text{mạch nắn điện toàn kỳ})$$

Như vậy, mạch nắn điện toàn kỳ với trị số tụ lọc C nhỏ xuống  $\frac{1}{2}$  lần vẫn cho ra mức điện áp gợn sóng như mạch nắn điện bán kỳ.

## 2. Mạch lọc hình π


Trong mạch lọc bằng tụ C cho thấy điện áp gợn sóng  $V_r$  tỉ lệ thuận với dòng chuyển tải  $I_L$  và tỉ lệ nghịch với điện dung C của tụ lọc. Ngoài ra, điện áp gợn sóng tùy thuộc kiểu nắn điện bán kỳ hay toàn kỳ, nếu nắn điện toàn kỳ thì độ gợn sóng giảm đi một nửa.

*Thí dụ:* Một mạch lọc có dòng điện tải  $I_L = 500mA$ , tụ  $C = 1000\mu F$  và mạch nắn điện kiểu toàn kỳ thì điện áp gợn sóng là:

$$V_r = \frac{I_L}{2fC} = \frac{500 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 100 \cdot 1000 \cdot 10^{-6}} = 2,5V$$

Muốn giảm điện áp gợn sóng  $V_r$  thì phải tăng trị số điện dung C lên khá lớn.

Thông thường các dòng tải có trị số lớn không cần điện áp gợn sóng thật nhỏ, điều này chỉ cần thiết cho các dòng tải có trị số nhỏ. Mạch lọc hình π có tác dụng tạo ra hai nguồn điện áp một chiều có độ gợn sóng thích hợp cho dòng điện tải để tính chọn trị số tụ lọc C theo yêu cầu kỹ thuật mà vẫn đảm bảo tính kinh tế.

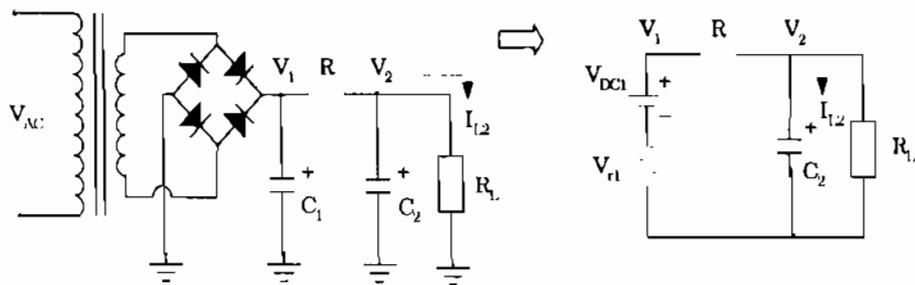Hình 9.3a: Mạch lọc hình  $\pi$ 

Hình 9.3b: Mạch tương đương

Sơ đồ hình 8.5a là mạch lọc điện hình  $\pi$ ,  $V_1$  là điện áp sau cầu diod nắn điện đã được lọc bằng tụ điện  $C_1$ .

Giả thiết nguồn  $V_1$  có dòng điện tải là  $I_{L1}$  thì điện áp gợn sóng trên nguồn  $V_1$  là:  $V_{r1} = \frac{I_{L1}}{2fC_1}$

Và điện áp một chiều trung bình là:

$$V_{DC1} = V_p - \frac{V_{r1}}{2} \quad (\text{V}_p: \text{diện áp đỉnh ở thứ cấp})$$

Nguồn  $V_1$  được qui ra mạch tương đương như hình 8.3b gồm có nguồn  $V_{DC1}$  và nguồn  $V_{r1}$  nối tiếp nhau.

Để có thể tính được điện áp nguồn  $V_2$  thì ta phải xét hai loại điện áp: điện áp một chiều và điện áp gợn sóng trên tụ  $C_2$ .

Đối với nguồn một chiều thì tụ  $C_2$  coi như hở mạch nên điện áp một chiều trung bình trên tụ  $C_2$  là:

$$V_{DC2} = V_{DC1} \frac{R_L}{R + R_L}$$

Theo công thức này nếu muốn điện áp một chiều ra cao thì điện trở  $R$  có trị số càng nhỏ càng tốt.

Đối với nguồn gợn sóng (xoay chiều) thì tụ  $C_2$  có dung kháng là  $X_{C2}$  thường có trị số rất nhỏ so với  $R_L$  nên dung kháng của tụ  $C_2$  song song với  $R_L$  có giá trị tương đương  $X_{C2}$ .

$$\text{Ta có: } Z_L = X_{C2} // R_L \approx X_{C2} = \frac{1}{2\pi(2f)C}$$

Trong mạch dùng cầu diod nắn điện toàn kỳ nên tần số gợn sóng là  $2f$ , trong đó  $f$  là tần số của lưỡi điện xoay chiều công nghiệp.

Ở đây để đơn giản ta không cần xét góc lệch pha do có thành phần dung kháng vì đối với mạch lọc nguồn thì không cần thiết thật chính xác.


Giả thiết nguồn  $V_2$  có dòng điện tải là  $I_{C2}$  thì điện áp gợn sóng còn lại trên  $C_2$  là:

$$V_{r2} = V_{r1} \frac{X_{C2}}{R + X_{C2}}$$

Theo công thức này nếu muốn điện áp gợn sóng có biên độ thấp thì phải giảm  $X_{C2}$  (tức là tăng điện dung của tụ  $C_2$ ) hay tăng điện trở lọc  $R$ . Đối với các dòng tải  $I_{L2}$  có trị số nhỏ thì có thể chọn  $R$  có trị số lớn để giảm điện áp gợn sóng trên nguồn.

Thật ra điện áp gợn sóng  $V_{r2}$  cũng tỉ lệ theo dòng điện tải  $I_{L2}$ , công thức trên chỉ dùng khi  $X_{C2}$  rất nhỏ so với  $R_L$ . Để tăng hiệu quả mạch lọc điện hình  $\pi$  đối với các tải  $I_{C2}$  lớn, người ta thường dùng mạch lọc tích cực.

### 3. Mạch lọc tích cực

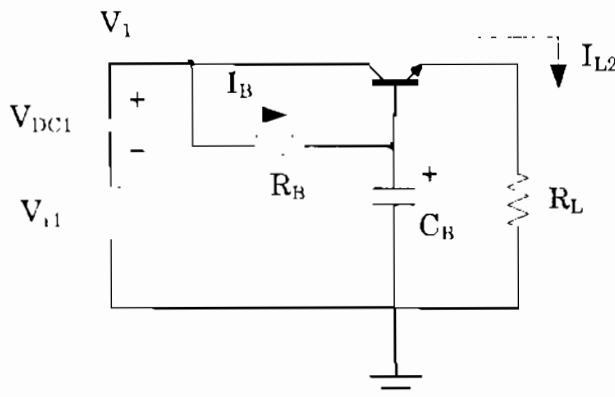

Hình 8.6: Mạch lọc tích cực

Hình 8.6 là sơ đồ mạch lọc hình  $\pi$  có thêm transistor, trong đó điện trở  $R_B$  thay cho điện trở lọc  $R$ , tụ  $C_B$  thay cho tụ lọc  $C_2$ .

Có thể xem tụ  $C_1$ , điện trở  $R_B$  và tụ  $C_2$  là mạch lọc hình  $\pi$ , như sơ đồ hình 8.5, nhưng điểm khác giữa hai sơ đồ là:

- Mạch lọc hình  $\pi$  (hình 8.5) có dòng điện tải qua điện trở lọc  $R$  là dòng điện  $I_{L2}$ .
- Mạch lọc tích cực (hình 8.6) có dòng điện tải qua điện trở lọc  $R$  là  $I_B$ , còn dòng điện tải  $I_{L2}$  giờ chính là  $I_E$  của transistor.

$$\text{Ta có: } I_B = \frac{I_I}{\beta} = \frac{I_{L2}}{\beta}$$


Nếu xét mạch lọc hình  $\pi$  trong mạch lọc tích cực thì dòng điện qua mạch lọc là  $I_B$  đã được giảm  $\beta$  lần. Trường hợp tụ lọc  $C_B$  có trị số điện dung bằng tụ  $C_2$  thì dòng điện áp gợn sóng trên tụ  $C_B$  sẽ giảm xuống  $\beta$  lần – vì điện áp gợn sóng  $V_T$  tỉ lệ theo dòng điện tải.

Điện áp một chiều cấp cho tải bây giờ là:

$$V_E = V_B - V_{BE} = V_B - 0,7V$$

### §8.3- MẠCH ỔN ĐỊNH NGUỒN

Trong các mạch điện tử người ta phân biệt hai loại nguồn là nguồn điện áp và nguồn dòng điện. Đối với nguồn cấp điện ổn định người ta cũng chia ra hai loại nguồn ổn định là nguồn ổn áp và nguồn ổn dòng.

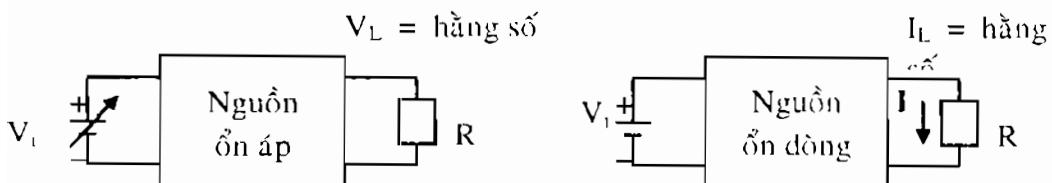

Hình 8.7a: Nguồn ổn áp

Hình 8.7b: Nguồn ổn dòng

Nguồn ổn dòng để tạo ra điện áp cấp cho tải là  $V_L$  có trị số ổn định không tùy thuộc theo điện áp ngõ vào  $V_I$  và trị số điện trở tải  $R_L$  (hình 8.7a).


Nguồn ổn dòng dùng để tạo ra dòng điện cung cấp cho tải là  $I_L$  có trị số ổn định không tùy thuộc theo điện áp ngõ vào  $V_I$  và trị số của điện trở tải  $R_L$  (hình 8.11b).

#### 1. Nguyên tắc ổn áp

Sơ đồ hình 8.8 cho thấy nguyên tắc của các mạch ổn áp bao gồm các khối sau:

##### a) Mạch tạo điện áp chuẩn:

Lấy điện áp từ nguồn chung cho ra một mức điện áp không đổi, điện áp này gọi là điện áp chuẩn  $V_R$  (Reference). Điện áp chuẩn  $V_R$  chính là cơ sở cho việc ổn áp, điện áp ở ngõ ra  $V_o$  sẽ bị điều khiển trực tiếp bởi điện áp chuẩn  $V_R$ .

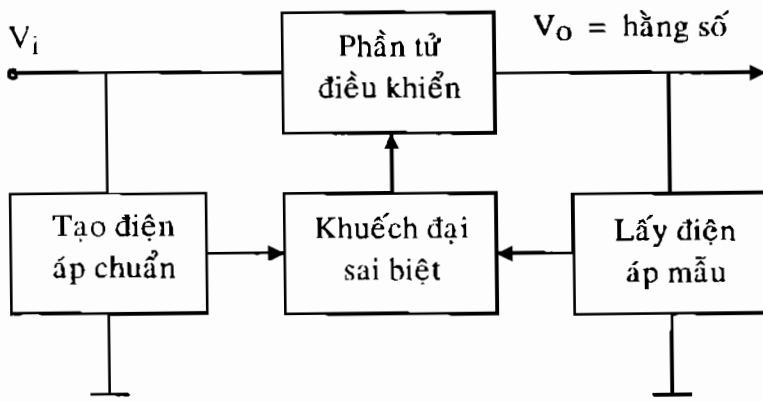

Hình 8.8: Nguyên tắc ổn áp

*b) Mạch lấy điện áp mẫu:*

Là mạch lấy điện áp ở ngõ ra đổi thành mức điện áp bằng hay gần bằng mức điện áp chuẩn, mức điện áp này gọi là mức điện áp mẫu  $V_S$  (Sample) hay còn được gọi là điện áp hồi tiếp  $V_F$ . Khi ngõ ra có điện áp bị thay đổi sẽ làm cho điện áp hồi tiếp nhỏ hơn hay lớn hơn điện áp chuẩn  $V_R$ .


*c) Mạch khuếch đại sai biệt: (Error-Amplifier)*

Mạch khuếch đại sai biệt còn gọi là mạch khuếch đại so sánh dùng để so sánh mức điện áp mẫu  $V_S$  với điện áp chuẩn  $V_R$ . Điện áp ra sau mạch khuếch đại sai biệt dùng để thay đổi trạng thái dẫn điện của phần tử điều khiển.

*d) Phản tử điều khiển:*

Phản tử điều khiển thường là linh kiện điện tử công suất được coi như một tổng trở có trị số tùy thuộc ngõ ra của mạch khuếch đại sai biệt.

Tùy thuộc cách thiết kế phản tử điều khiển mà mạch ổn áp được chia ra các loại sau:

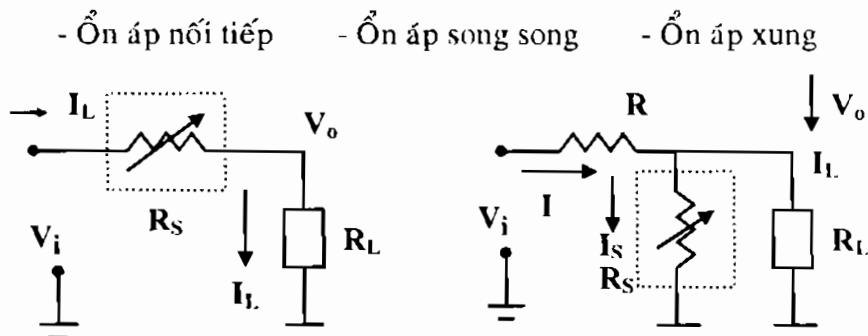

Hình 8.9a: Ổn áp nối tiếp

Hình 8.9b: Ổn áp song song

Hình 8.9c:  
Ổn áp xung

Trong mạch Ổn áp nối tiếp (hình 8.9a) phần tử điều khiển  $R_s$  được mắc nối tiếp với điện trở tải  $R_L$ . Lúc đó, điện áp ra  $V_o$  tính theo công thức:

$$V_o = V_i - (I_L \cdot R_s)$$

Theo công thức này để có  $V_o$  ổn định,  $V_i$  tăng, mạch điện phải điều khiển làm cho  $R_s$  tăng và ngược lại.

Trong mạch Ổn áp song song (hình 8.9b) phần tử điều khiển  $R_s$  được mắc song song với điện trở  $R_L$ . Lúc đó, điện áp ra  $V_o$  được tính theo công thức:

$$V_o = V_i - (I_L + I_S) R \quad (I_S = \frac{V_o}{R_s})$$

Theo công thức này để có  $V_O$  ổn định thì khi  $V_I$  tăng mạch điện phải điều khiển làm cho  $I_S$  tăng tức là  $R_S$  giảm và ngược lại.

Trong mạch ổn áp xung (hình 8.9c) phần tử điều khiển chính là công tắc S được điều khiển đóng hay ngắt nhờ mạch dao động tạo xung. Khi công tắc S đóng thì điện áp ra  $V_O = V_I$ , khi công tắc S mở thì điện áp ra  $V_O = 0$ . Thời gian công tắc đóng là  $t_{on}$ , thời gian công tắc mở là  $t_{off}$ . Như vậy, điện áp ra sẽ có mức trung bình là:


$$V_O = V_I \cdot \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}}$$

Theo công thức này để có  $V_O$  ổn định thì khi  $V_I$  tăng mạch điện phải điều khiển làm cho giảm thời gian  $t_{on}$  (tức là tăng thời gian  $t_{off}$ ) và ngược lại.

## 2. Mạch ổn áp tuyến tính
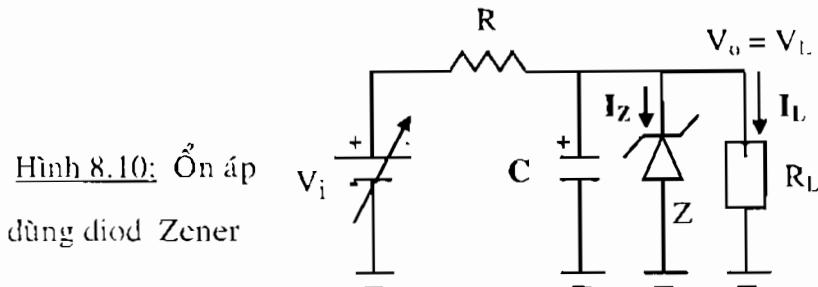
### a) Mạch ổn áp dùng diod Zener:

Mạch ổn áp dùng diốt Zener như hình 8.14 chỉ dùng cho các loại tải  $R_L$  có công suất nhỏ.



Mạch yêu cầu phải cho ra điện áp  $V_O = V_L = \text{hằng số}$ . Ở đây dùng diod Zener làm linh kiện ghim áp để giữ điện áp ra cấp cho tải được ổn định.

Ta có:  $V_O = V_L = V_Z$  (hằng số)

Điều kiện để mạch ổn áp hoạt động tốt là:

$$V_I = (1,5 \div 2)V_O$$

và thông thường chọn:  $I_Z \approx I_L$

Như vậy, dòng điện chung qua điện trở  $R$  là:

$$I_R = I_L + I_Z = 2I_L$$

Tính trị số điện trở  $R$ :

$$R = \frac{V_I - V_o}{2I_L} \quad (V_I = \text{là trị số trung bình})$$

Điện trở  $R$  được chọn có công suất là:

$$P_R = 2P = 2RI_L^2$$

Trong công thức trên, “2” là hệ số an toàn cho điện trở.

Diod Zener được chọn phải có các thông số kỹ thuật như sau:

$$V_Z = V_L$$

$$I_{Z\max} \geq 4I_L \quad (4: \text{là hệ số an toàn})$$


Mạch này có nhược điểm là khi tải có dòng điện lớn thì diod Zener cũng phải có công suất lớn. Điều này khó thực hiện trong thực tế.

b) Mạch ổn áp nối tiếp:

Để tránh nhược điểm của mạch ổn áp dùng Zener như mạch trên, người ta dùng Zener kết hợp với transistor để tạo nguồn ổn áp có công suất lớn.

$$V_O = V_L$$

Hình 8.11: Mạch ổn áp  
nối tiếp

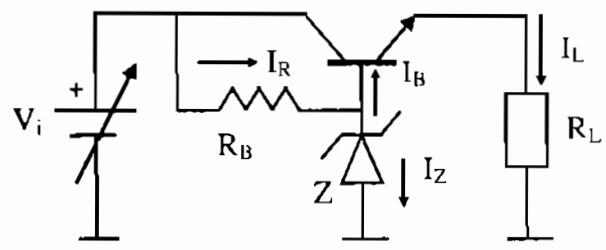

Xét mạch ổn áp nối tiếp hình 8.11 ta có:

$$V_L = V_O = V_E = V_B - V_{BE}$$

Trong đó:  $V_B = V_Z = \text{hằng số}$

$$\text{nên } V_O = V_L = V_Z - V_{BE} = \text{hằng số} \quad (V_{BE} = 0,7V)$$

Như vậy, điện áp ra được ổn định và không tùy thuộc điện áp vào  $V_1$  và dòng điện tải  $I_2$  mà chỉ tùy thuộc vào  $V_Z$ .

Để cho mạch ổn áp hoạt động tốt vẫn phải có điều kiện:

$$V_1 = (1,5 \div 2)V_O$$

### Cách xác định trị số của linh kiện:

Trong mạch điện ta có dòng điện tải  $I_L$  chính là dòng điện  $I_E$  do transistor cung cấp.

$$\text{Ta có: } I_L = I_E \quad \text{và} \quad I_R = \frac{I_E}{\beta} = \frac{I_L}{\beta}$$

Trong trường hợp này dòng điện tải có trị số lớn đã được qui ra dòng điện nhỏ là  $I_B$  nhờ tính khuếch đại dòng của transistor. Lúc đó, việc chọn dòng  $I_Z$  qua Zener sẽ chọn theo dòng điện  $I_B$  có trị số nhỏ chứ không chọn theo dòng điện tải  $I_L$  có trị số lớn. Như vậy, diod Zener có thể được chọn loại có công suất nhỏ mà vẫn ổn áp được cho tải có công suất lớn.

$$\text{Thông thường chọn: } I_Z \geq (1 \div 2) I_B \quad (I_R = I_Z + I_B)$$

Điện trở  $R_B$  được tính theo công thức:

$$R_R = \frac{\overline{V}_T - V_Z}{I_R}$$

Diod Zener được chọn với các thông số sau:

$$I_{Z \max} \geq 4 \cdot I_Z$$

$$V_Z = V_O + V_{BE}$$

Transistor được chọn với các thông số sau:

$$I_{C \max} \geq 2 \cdot I_L$$

Công suất tiêu tán ở transistor là:

$$P_T = I_C \cdot V_{CE} = I_I (\overline{V_I} - \overline{V_O})$$

Chọn transistor có công thức tiêu tán cực đại là:

$$P_{D\max} \geq 2P_T$$

Thí dụ: Mạch ổn áp nối tiếp có  $V_1 = 18V$  đến  $24V$ .

Yêu cầu điện áp ra ổn định là  $V_O = 12V$  và dòng tải trung bình là  $I_L = 500mA$ . Cho biết transistor có  $\beta = 50$ .

Điện áp vào trung bình là:

$$V_I = \frac{18 + 24}{2} = 21V$$

Do dòng điện tải  $I_L$  qua transistor nên:

$$I_C = I_L = 500mA$$

Suy ra:  $I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{500 \cdot 10^{-3}}{50} = 10mA$

Chọn dòng điện qua Zener là:

$$I_Z = 2I_B = 2 \cdot 10mA = 20mA$$

Như vậy, có thể chọn diode Zener có các thông số:

$$V_Z = V_O + V_{BE} = 12 + 0,7 = 12,7V$$

$$I_{Z\max} = 100mA$$

Tính điện trở  $R_B$ :

$$R_B = \frac{\overline{V_I} - V_Z}{I_Z} = \frac{\overline{V_I} - V_Z}{I_Z + I_B} = \frac{21 - 12,7}{20 \cdot 10^{-3} + 10 \cdot 10^{-3}} = 280\Omega$$

Chọn transistor có:  $I_{C\max} \geq 1A$


Ta có:  $P_T = I_C \cdot V_{CE} = 500 \cdot 10^{-3} (21 - 12) = 4,5W$

Chọn:  $P_{D\max} = 2P_T = 2 \times 4,5W = 9W$

c) Mạch ổn áp song song:

Ngược lại với mạch ổn áp nối tiếp, trong mạch ổn áp song song transistor công suất được ghép song song với điện trở tải  $R_L$ .

Hình 8.12: Mạch ổn áp  
song song

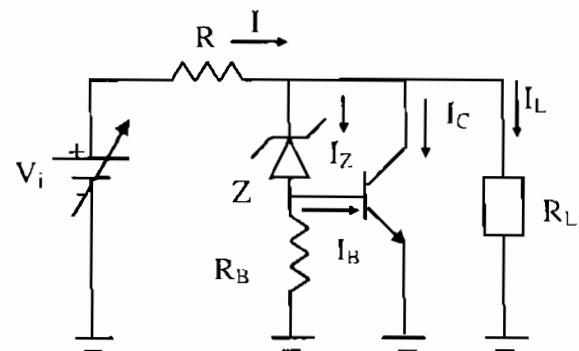

Điều kiện cho mạch ổn áp vẫn là:

$$V_I = (1,5 \div 2)V_O$$

Trong mạch ổn áp song song hình 8.12 ta có:

$$V_O = V_L = V_Z + V_{BE} = \text{hằng số}$$

Như vậy, điện áp ra  $V_O$  vẫn giữ ổn định và không tùy thuộc điện áp vào  $V_I$  hay điện trở tải  $R_L$  mà chỉ tùy thuộc vào  $V_Z$ . Tuy nhiên mạch chỉ hoạt động đúng theo nguyên lý ổn áp nếu tính chọn các linh kiện có các thông số thích hợp.

Chọn:  $I_C = I_L$

Suy ra:  $I = I_C + I_L = 2I_L$

Tính điện trở  $R$ :

Trong khi tính chọn trị số các linh kiện nên tính với trị số điện áp  $V_I$  trung bình:

$$\overline{V_I} = \frac{V_{\text{bias}} + V_{\text{bias}}}{2}$$

$$\Rightarrow \overline{V_I} = \frac{\overline{V_I} - V_o}{I} = \frac{\overline{V_I} - V_o}{I_v + I_L} = \frac{\overline{V_I} - V_o}{2I_L}$$

Tính chọn diod Zener:

$$\text{Ta có: } I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$\text{Thường chọn: } I_Z = (5 \div 10) I_B$$

Diod Zener được chọn có các thông số sau:


$$V_Z = V_L - V_{BE}$$

$$I_{Z\max} \geq 2I_Z$$

Cách tính chọn các thông số kỹ thuật cho transistor giống như mạch trên.

#### d) Mạch ổn áp dùng transistor ráp Darlington:

Để tăng khả năng cung cấp dòng của mạch ổn áp người ta dùng hai transistor T<sub>1</sub>-T<sub>2</sub> ráp kiểu Darlington như mạch điện hình 8.13.

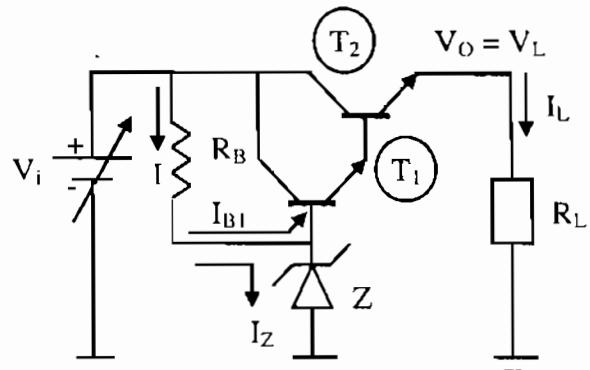

Hình 8.13: Mạch ổn áp  
ráp kiểu Darlington

Điện áp ngõ ra được tính theo công thức:

$$V_o = V_Z - 2V_{BE} = \text{hằng số}$$

Quan hệ giữa các dòng điện trong hai transistor ta có:

$$I_L = I_{E2} \quad \text{và} \quad I_{L1} = I_{B2} = \frac{I_{F2}}{\beta_2} = \frac{I_f}{\beta_2} \quad (1)$$

$$\text{trong đó: } I_{E1} = \beta_1 \cdot I_{B1} \quad \text{hay} \quad I_{B1} = \frac{I_{L1}}{\beta_1} \quad (2)$$

Thay  $I_{E1}$  (1) vào  $I_{E1}$  (2) ta có:

$$I_{B1} = \frac{I_{L1}}{\beta_1} = \frac{I_f}{\beta_2} \frac{1}{\beta_1} = \frac{I_L}{\beta_1 \beta_2}$$

Như vậy, dòng điện  $I_{B1}$  sẽ rất nhỏ so với dòng điện tải  $I_L$ .


Chọn  $I_Z = 2I_{B1}$  thì dòng điện qua điện trở  $R_B$ :

$$I = I_{B1} + I_Z = I_{B1} + 2I_{B1} = 3I_{B1} = 3 \frac{I_L}{\beta_1 \beta_2}$$

$$\text{Tính điện trở } R_B: \quad R_B = \frac{V_T - V_Z}{I} = \frac{V_T - V_Z}{3I_L} \beta_1 \beta_2$$

Trong mạch này dòng điện  $I$  qua  $R_B$  rất nhỏ nên điện trở  $R_B$  có trị số lớn, dòng điện qua diod Zener ít biến thiên hơn nên điện áp Zener sẽ chuẩn hơn.

e) Mạch ổn áp phao (mạch ổn áp thả nổi):

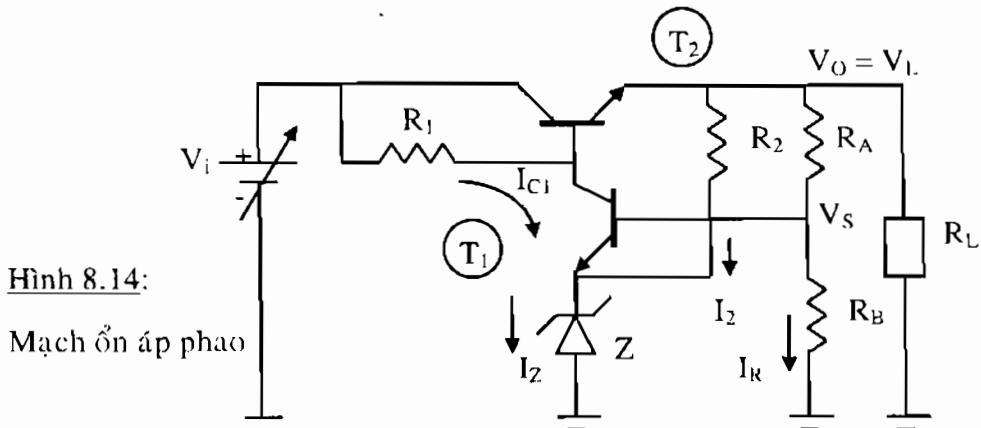

Mạch ổn áp phao còn gọi là mạch ổn áp có hồi tiếp nhờ lấy điện áp mẫu ở ngõ ra đưa về so với điện áp chuẩn bằng transistor khuếch đại sai biệt  $T_1$  (hình 8.14).

Điện áp mẫu  $V_s$  là điện áp giữa của cầu phân áp  $R_A-R_B$  cũng là điện áp phân cực  $V_{B1}$ . Điện áp chuẩn  $V_R$  chính là điện áp  $V_Z$  của Zener để phân cực cho cực  $E_1$ .

Ở ngõ ra ta có:

$$V_s = V_o \frac{R_B}{R_A + R_B} \Rightarrow V_o = V_s \frac{R_A + R_B}{R_B}$$

Xét transistor  $T_1$  ta có:

$$V_s = V_{B1} = V_Z + V_{BE} = V_Z + 0,7V = \text{hằng số}$$

Thay  $V_s = \text{hằng số}$  vào công thức tính  $V_o$  ta có:

$$V_o = (V_Z + 0,7) \frac{R_A + R_B}{R_B} = \text{hằng số}$$

Như vậy, điện áp ra  $V_o$  sẽ ổn định và có trị số tùy thuộc  $V_Z$  và tỉ lệ của cầu phân áp  $R_A-R_B$ .

\* Nguyên lý tự động điều chỉnh:

$$\text{Ta có: } V_o = V_t - V_{CE2} \quad (1)$$

$$V_{CE2} = V_{R1} + V_{BE2} \quad (2)$$

Giả sử  $V_t$  tăng, do điện áp xoay chiều trước mạch nắn điện tăng, sẽ làm  $V_o$  tăng theo công thức (1). Lúc đó, điện áp mẫu  $V_s$  cũng tăng theo tỉ lệ của cầu phân áp  $R_A-R_B$ . Khi  $V_s$  tăng làm  $V_{B1}$  tăng nên tăng phân cực cho  $T_1$  làm  $T_1$  dẫn điện mạnh hơn, dòng  $I_C1$  qua  $R_1$  cũng được tăng lên nên giảm áp trên  $R_1$  làm  $V_{R1}$  tăng. Điều này sẽ làm  $V_{CE2}$  tăng lên theo công thức (2) và khi  $V_{CE2}$  tăng thì điện áp ra  $V_o$  sẽ giảm trở lại trị số ổn định theo công thức (1).


Tương tự ta có thể qui ra nguyên lý ổn áp ở các trường hợp khác như khi  $V_I$  giảm, dòng điện tải thay đổi thì điện áp ra vẫn được giữ ổn định.

Mạch ổn áp phao điều chỉnh được điện áp ra theo công thức:

$$V_O = (V_Z + 0,7) \frac{R_A + R_B}{R_B}$$

Nếu thay đổi tỉ số điện trở của cầu phân áp  $R_A-R_B$  sẽ làm thay đổi điện áp ra. Trong thực tế người ta thay cầu phân áp  $R_A-R_B$  bằng cầu phân áp  $R_3-VR-R_4$ . Khi điều chỉnh biến trở VR (hình 8.19) thì điện áp ra  $V_O$  sẽ thay đổi theo công thức :

$$V_O = (V_Z + 0,7) \frac{R_3 + VR + R_4}{VR + R_4}$$

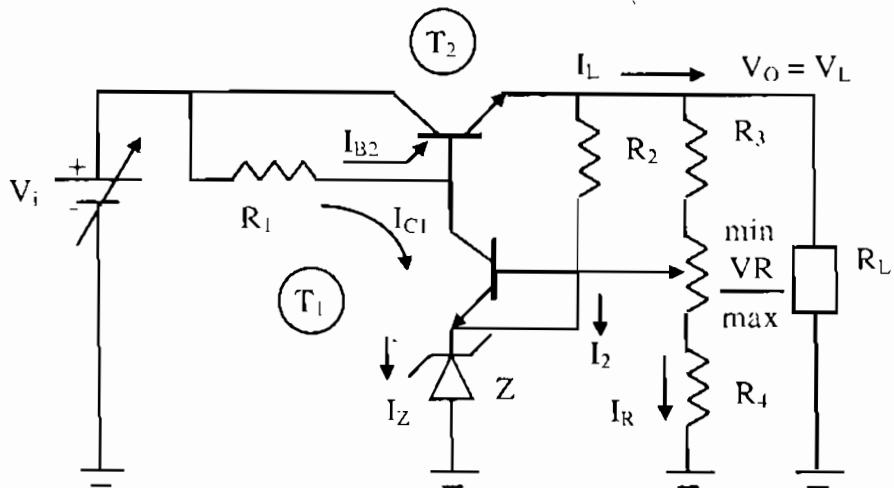

Hình 8.15: Ổn áp điều chỉnh được

\* Thiết kế mạch:

Giả sử thiết kế mạch ổn áp có yêu cầu:  $V_L = 9V$ ,  $I_L = 1A$

Điều kiện phải có của mạch là:

$$V_L = (1,5 \div 2) V_L$$

Suy ra:  $V_L = 1,5 \times 9V \div 2 \times 9V$

$$V_L = 13,5V \div 18V \Rightarrow \overline{V_L} = 15V$$

Tính công suất tiêu tán trên transistor T<sub>2</sub>:

$$P_{T_2} = (\overline{V_L} - V_D) I_L = (15 - 9).1 = 6W$$

Chọn transistor T<sub>2</sub> có công suất tiêu tán cực đại:

$$P_{D\max} = 2 \times 6 = 12W \quad (\text{VD: chọn transistor 2SD 28})$$

Chọn diod Zener có  $V_Z \approx 1/2 V_L$ . Ví dụ chọn Zener 4,5V. Dòng điện  $I_R$  qua cầu phân áp R<sub>3</sub>-VR-R<sub>4</sub> được tính sao cho có trị số rất nhỏ so với tải để coi như không đáng kể.

Chọn:  $I_R = \frac{I_L}{100} = \frac{1}{100} = 10mA$

Như vậy, có thể tính được tổng điện trở của cầu phân áp:

$$R_3 + VR + R_4 = \frac{V_D}{I_R} = \frac{9}{10 \cdot 10^{-3}} = 900\Omega$$

Có thể chọn  $R_3 = 300\Omega$ ,  $R_4 = 400\Omega$  và biến trở  $VR = 200\Omega$

Transistor T<sub>1</sub> phải có  $I_{B1}$  rất nhỏ so với  $I_R$  để không ảnh hưởng đến cầu phân áp:

Chọn:  $I_{B1} = \frac{I_R}{100} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{100} = 0,1mA$

Như vậy, nếu T<sub>1</sub> có  $\beta = 50$  thì dòng điện  $I_{E1}$ :

$$I_{E1} = \beta \cdot I_{B1} = 50 \times 0,1mA = 5mA$$

Chọn dòng điện qua Zener lớn khoảng hai đến ba lần  $I_{E1}$  để dòng  $I_Z$  được ổn định và ít bị ảnh hưởng theo điện áp  $V_L$ .

Chọn:  $I_Z = 3I_{E1} = 3 \cdot 5mA = 15mA$

Suy ra dòng điện  $I_2$  qua điện trở R<sub>2</sub>:

$$I_2 = I_Z - I_{E1} = 15\text{mA} - 5\text{mA} = 10\text{mA}$$

Tính trị số  $R_2$ :

$$R_2 = \frac{V_T - V_Z}{I_2} = \frac{9 - 4,5}{10 \cdot 10^{-3}} = 450\Omega$$

Dòng điện qua  $R_1$  là tổng số của dòng  $I_{B2}$  và  $I_{C1}$ , trong đó:

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = \frac{I_I}{\beta} = \frac{1}{50} = 20\text{mA}$$

và:  $I_{C1} = I_{E1} = 5\text{mA}$

Dòng điện qua  $R_1$  là:  $I_1 = I_{C1} + I_{B2} = 5\text{mA} + 20\text{mA} = 25\text{mA}$

Từ đó có thể tính điện trở  $R_1$ :

$$R_1 = \frac{V_T - (V_Z + V_{BE})}{I_1} = \frac{15 - (9 + 0,7)}{25 \cdot 10^{-3}} = \frac{5,4}{25 \cdot 10^{-3}} \approx 200\Omega$$

Với các trị số điện trở của cầu phân áp  $R_3$ -VR-R<sub>4</sub> thì khoảng điện áp ổn định ở ngõ ra có thể điều chỉnh:

$$V_{O_{min}} = (V_Z + 0,7) \frac{R_3 + VR + R_4}{VR + R_4}$$

$$V_{O_{min}} = (4,5 + 0,7) \frac{900}{200 + 400} = 7,65V$$

và  $V_{O_{max}} = (V_Z + 0,7) \frac{R_3 + VR + R_4}{R_4}$

$$V_{O_{max}} = (4,5 + 0,7) \frac{900}{400} = 11,5V$$

Như vậy, khoảng điện áp ra có thể điều chỉnh được:

$$V_O = 7,65V \div 11,5V$$

Khoảng điện áp này đã thỏa yêu cầu của mạch là  $V_L = 9V$ .

### 3. IC ổn áp ba chân

Hiện nay người ta chế tạo được các IC ổn áp ba chân rất tiện lợi cho việc thiết kế các bộ nguồn ổn áp có công suất nhỏ vì chỉ dùng ít linh kiện bên ngoài.

#### a) IC ổn áp ba chân ho 78xx và 79xx:

IC ho 78xx là IC ổn áp nguồn dương, IC họ 79xx là IC ổn áp nguồn âm. Hai số sau ghi là xx chỉ điện áp ra được ổn định.

*Thí dụ:*  $\mu\text{A } 7805$  là IC ổn áp nguồn dương có  $V_O = +5\text{V}$

$\mu\text{A } 7905$  là IC ổn áp nguồn âm có  $V_O = -5\text{V}$

Tùy khả năng cung cấp dòng điện, IC ổn áp được ghi thêm một mã tự sau họ 78 hay họ 79 để chỉ dòng điện ra danh định.

*Thí dụ:* IC 78Lxx: có dòng ra danh định là 100mA.


IC 78Mxx: có dòng ra danh định là 500mA.

IC 78xx: có dòng ra danh định là 1A.

IC 78Txx: có dòng ra danh định là 3A.


IC 78Hxx: có dòng ra danh định là 5A.

#### b) Các dạng vỏ IC ổn áp:

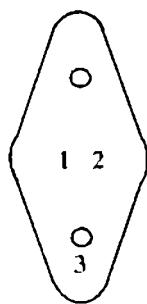


TO - 3

- 1 : Input
- 2 : Output
- 3 : GND

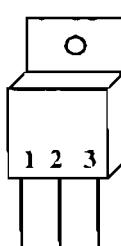


- 1 : Input
- 2 : GND
- 3 : Output

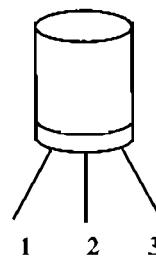

TO - 39

- 1 : Input
- 2 : Output
- 3 : GND


Hình 8.16: Cách ra chân của IC họ 78

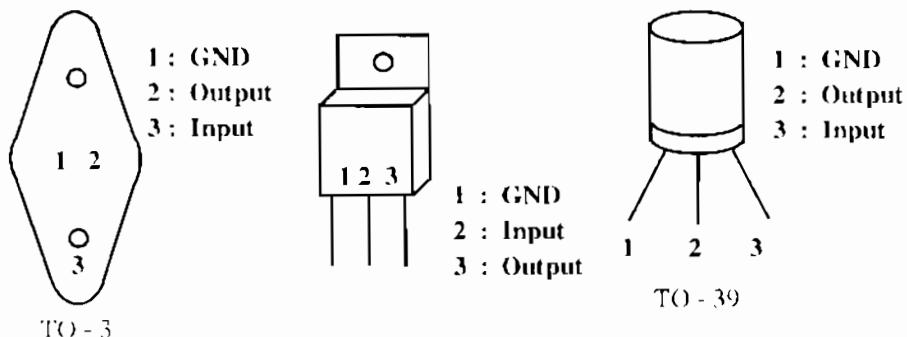


Hình 8.17: Cách ra chân của IC họ 79

*c) Mạch ổn áp nguồn dương và mạch ổn áp nguồn âm:*

Mạch ổn áp dùng IC ba chân có sơ đồ đơn giản như hình 8.18a và hình 8.18b. Các tụ điện .33 và .1 ở ngõ vào, ngõ ra dùng để lọc nhiễu tần số cao, bù cho đáp ứng quá độ của ổn áp. Điện trở R và Led ở ngõ ra được tính có dòng điện qua Led từ 5mA đến 10mA tạo dòng nuôi cho mạch ổn áp giữ cho điện áp ra ổn định.

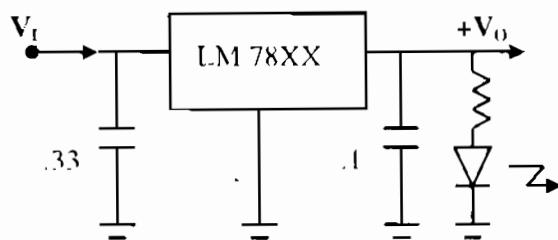


Hình 8.18a: Ổn áp nguồn dương

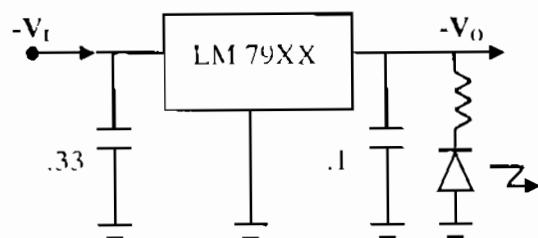

Hình 8.18b: Ổn áp nguồn âm

## §8.4- KHỐI NGUỒN TRONG AMPLI

### 1- Sơ đồ 1

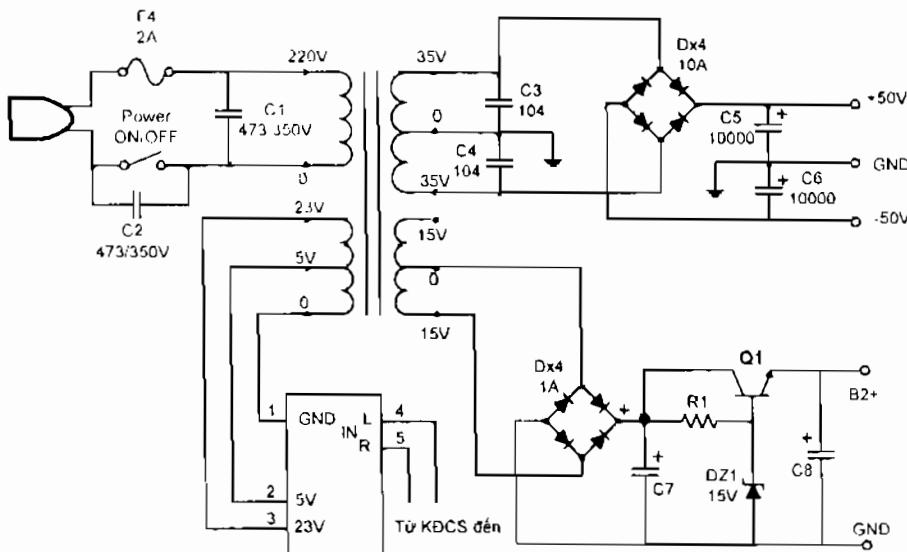

Hình 8.19: Khối nguồn có ổn áp dùng Zener


Cuộn thứ cấp 35V đổi xứng qua cầu diod nắn điện toàn kỵ, tụ lọc có điện dung lớn  $10.000\mu F$  nạp lên đến điện áp gần bằng điện áp đỉnh cho ra hai nguồn một chiều đổi xứng  $\pm 50V$  để cấp cho khối khuếch đại công suất.

Cuộn thứ cấp 15V qua cầu diod nắn và lọc điện, kết hợp diod zener 15C và transistor Q1 cho ra nguồn +15V ổn áp cấp cho các khối khuếch đại micro, Echo, Music và Master.

### 2- Sơ đồ 2:

Cuộn thứ cấp 35V đổi xứng qua cầu diod nắn điện toàn kỵ, tụ lọc có điện dung lớn  $10.000\mu F$  nạp lên đến điện áp gần bằng điện áp đỉnh cho ra hai nguồn một chiều đổi xứng  $\pm 50V$  để cấp cho khối khuếch đại công suất.

Cuộn thứ cấp 15V đổi xứng qua cầu diod nắn và lọc điện, kết hợp IC ổn áp 7815 và 7915 cho ra hai nguồn đối xứng  $\pm 15V$  ổn áp cấp cho các khối khuếch đại micro, Echo, Music và Master.

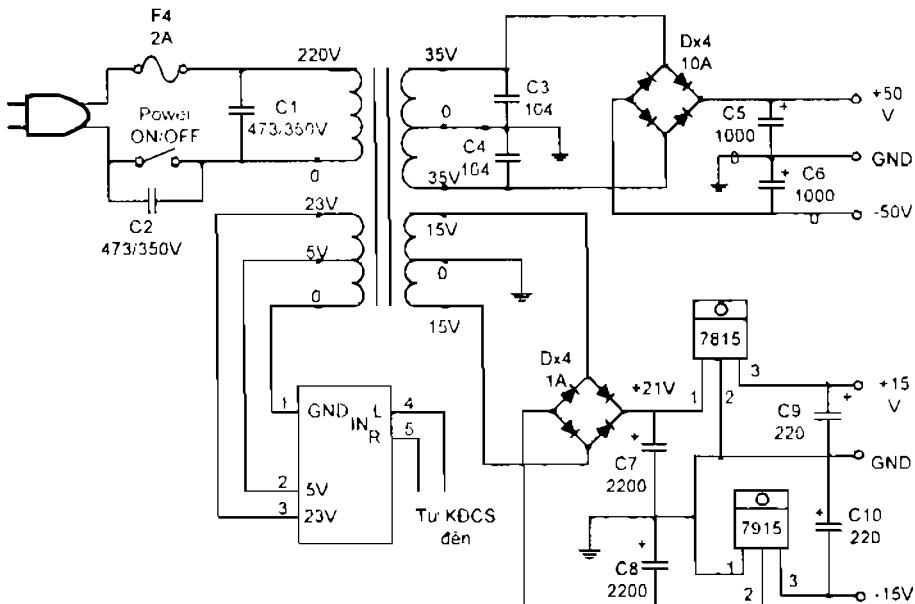

Hình 8.20: Khối nguồn có ổn áp dùng IC

# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

- 1- Nguyễn Tấn Phước, Linh kiện điện tử – NXB Hồng Đức 2007
- 2- Nguyễn Tấn Phước, Mạch điện tử Tập 1, NXB Hồng Đức 2008
- 3- Ngô Anh Ba, Ampli Hifi và Mạch điện tử, NXB Khoa học Kỹ thuật 1996
- 4- Phạm Minh Hà, Kỹ thuật Mạch điện tử, NXB Khoa học Kỹ thuật 1996

**TỦ SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**  
**ThS NGUYỄN TẤN PHƯỚC**

**MÁY KHUẾCH ÂM  
TRANSISTOR VÀ IC**

Chịu trách nhiệm xuất bản: **HOÀNG CHÍ DŨNG**

Biên tập: **HỒNG NAM**


Trình bày: **NGUYỄN PHƯỚC TƯỜNG VÂN**

Bìa: **NGUYỄN TẤN PHƯỚC**

**NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC**

111 Lê Thánh Tôn - Q.1 – TP.HCM

ĐT: 08.8244534

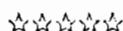

Thực hiện liên doanh: **NGUYỄN TẤN PHƯỚC**

---

In số lượng: 1.000 bản, khổ 16 x 24 cm  
Tại **CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHUYẾN HỌC PHIA NAM**, Tp.HCM. ĐT: 38164415  
Số Đăng ký Kế hoạch Xuất Bản: **187-2009/CXB/64-29/HĐ**  
Quyết định Xuất Bản số: **46/QĐXB**, ngày 06.03.2009.  
In xong và nộp lưu chiểu Tháng 9-2009.



# TỦ SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤN PHƯỚC

## \* GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1- Linh kiện điện tử    | (tái bản lần thứ 13) |
| 2- Mạch điện tử - Tập 1 | (tái bản lần thứ 6)  |
| 3- Mạch điện tử - Tập 2 | (tái bản lần thứ 5)  |
| 4- Mạch điện tử - Tập 3 | (sắp xuất bản)       |
| 5- Mạch số - tập 1, 2   | (đã xuất bản)        |
| 6- Mạch tương tự        | (tái bản lần thứ 4)  |

## \* GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1- Linh kiện điều khiển                      | (tái bản lần thứ 6) |
| 2- Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao         | (tái bản lần thứ 5) |
| 3- Điện tử ứng dụng trong công nghiệp- Tập 1 | (tái bản lần thứ 4) |
| 4- Điện tử ứng dụng trong công nghiệp- Tập 2 | (sắp xuất bản)      |
| 5- Điện tử công suất                         | (tái bản lần thứ 3) |

## \* GIÁO TRÌNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1- Điện kỹ thuật                  | (sắp xuất bản)      |
| 2- Đo lường điện và điện tử       | (tái bản lần thứ 2) |
| 3- Khí cụ điện – Truyền động điện | (sắp xuất bản)      |
| 4-Trang bị điện                   | (sắp xuất bản)      |

## \* GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG HÓA

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1- Lập trình với PLC Logo, Easy và S7-200              | (tái bản lần thứ 6) |
| 2- Lập trình với PLC Zen, CPM2A và Inverter Omron      | (tái bản lần thứ 4) |
| 3- Cảm biến -Đo lường và điều khiển                    | (tái bản lần thứ 2) |
| 4 -Trang bị điện không tiếp điểm-Thang máy công nghiệp | (sắp xuất bản)      |

## \* GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

- |  |                |
|--|----------------|
| 1- Sửa chữa Thiết bị Điện - Điện tử gia dụng | (đã xuất bản)  |
| 2- Điện và Điện tử căn bản                   | (đã xuất bản)  |
| 3- Điện tử công nghiệp và Cảm biến – Tập 1   | (đã xuất bản)  |
| 4- Điện tử công nghiệp và Cảm biến – Tập 2   | (sắp xuất bản) |
| 5- Ampli –Transistor và IC                   | (đã xuất bản)  |

Giá: 28.000 đồng